

ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା LABORATORY MANUAL

BASIC ELECTRONICS LABORATORY MANNUAL



Name:.....Regd. No.....Sem.....

DEPARTMENT OF ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING

VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Siddhi Vihar, Burla-768018, Sambalpur, Odisha

www.vssut.ac.in

VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ODISHA, BURLA

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୁର୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା



**BASIC ELECTRONICS
LABORATORY MANUAL**

Name :

Regd. No. Semester :

Course : Dept. :

**DEPARTMENT OF ELECTRONICS &
TELECOMMUNICATION ENGINEERING**

ACKNOWLEDGEMENT

The VSS University of Technology in general and Department of Electronics & Telecommunication Engineering in particular gratefully acknowledges the support and contribution of all those who have directly or indirectly assisted in the preparation of this B.Tech-level Laboratory Manual.

We extend our heartfelt thanks to the faculty members and laboratory instructors of the department for their expert guidance, valuable suggestions, and continuous support throughout the development of this manual. Their academic insight and practical experience have played a pivotal role in ensuring the relevance and accuracy of the experiments included.

We are also thankful to the technical staff and laboratory assistants for their dedication in settling up experiments, troubleshooting procedures, and helping to validate the content presented in this manual.

We acknowledge with gratitude the use of various academic resources, reference books, published papers, and online materials that have directly or indirectly contributed to the theoretical and procedural aspects of this manual. We also recognize the broader academic community whose foundational work has guided this compilation.

Lastly, we thank the institutional leadership and administrative staff for their constant support and for providing the infrastructure necessary to undertake this work.

This manual is the result of collective effort and shared knowledge, and we acknowledge with humility and gratitude all those who have contributed to its realization.

VSS University of Technology, Burla

CONTENTS

Sl. No.	Expt. No.	Title of the Experiment	Page
1.	1/English 1/Odia 1/Sambalpuri	Familiarity with electronic components and devices	1-6 7-13 14-20
2.	2/English 2/Odia 2/Sambalpuri	Study and use of single beam dual trace Cathode Ray Oscilloscope to view waveforms and measure its amplitude & frequency.	21-23 24-26 27-29
3.	3/English 3/Odia 3/Sambalpuri	(a) Study the voltage-current (V-I) characteristics of semi-conductor diode (Silicon diode). (b) Study the voltage-current characteristics of Zener diode under forward and reverse bias.	30-35 36-41 42-47
4.	4/English 4/Odia 4/Sambalpuri	Study of Half-Wave Rectifier and Full-Wave Rectifier without Capacitor-Filter. Record of input and output waveforms, measurement of V_{avg} , V_{rms} value and ripple factor.	47-51 52-56 57-60
5.	5/English 5/Odia 5/Sambalpuri	Study of Common-Emitter and Common-Base configuration of NPN transistor.	61-64 65-68 69-72
6.	6/English 6/Odia 6/Sambalpuri	To draw the drain and transfer characteristics of a given Field Effect Transistor.	73-76 77-80 81-84
7.	7/English 7/Odia 7/Sambalpuri	Study of Operational Amplifier as Inverting and Non-Inverting Amplifier.	85-88 89-92 93-96
8.	8/English 8/Odia 8/Sambalpuri	Study of Logic Gates (AND, OR, NOT, NAND, NOR and Ex-OR).	97-103 104-110 111-117

INDEX

[illegible]

Signature of the Teacher Incharge

Signature of the Student

LIST OF EXPERIMENTS

1. Familiarity with electronic components and devices.
2. Study and use of single beam dual trace Cathode Ray Oscilloscope to view waveforms and measure its amplitude & frequency.
3. (a) Study the voltage-current (V-I) characteristics of semi-conductor diode (Silicon Diode).

(b) Study the voltage-current characteristics of Zener diode under forward and reverse bias.
4. Study of Half-Wave Rectifier and Full-Wave Rectifier without Capacitor-Filter. Record of input and output waveforms. measurement of V_{avg} , V_{rms} value and ripple factor.
5. Study of Common-Emitter and Common-Base configuration of NPN transistor.
6. To draw the drain and transfer characteristics of a given Field Effect Transistor.
7. Study of Operational Amplifier as Inverting and Non-Inverting Amplifier.
8. Study of Logic Gates (AND, OR, NOT, NAND, NOR and Ex-OR)



Experiment No. : 1

Study of Electronics Components


Aim : To get familiar with basic electronic components such as Resistor, capacitors, diodes, transistors, light emitter diode (LED).

Apparatus Required :

1. Resistors
2. Capacitors
3. Diode (PN diode & zener diode)
4. Transistors
5. DMM (Digital Multimeter)

Theory

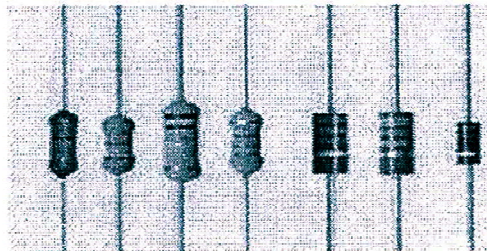1. **Resistor** : A resistor is an electronic passive component whose function is to control the flow of electric current in a circuit. Its value is measured in ohms. The value and tolerance of a resistor can be identified by the colour bands printed on it.



Identification :

- I. **Color-Coded Resistor** : In this type of resistor, the value, multiplier, and tolerance are indicated by colored bands.
- II. **Printed Resistor** : In this type of resistor, the value is written directly on the body of the resistor.

Color Codes :

2%, 5%, 10%					
4-Band-Code					
560k Ω $\pm$ 5%					
COLOR	1 ST BAND	2 ND BAND	3 RD BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	0	1 Ω	
Brown	1	1	1	10 Ω	$\pm$ 1% (F)
Red	2	2	2	100 Ω	$\pm$ 2% (G)
Orange	3	3	3	1K Ω	
Yellow	4	4	4	10K Ω	
Green	5	5	5	100K Ω	$\pm$ 0.5% (D)
Blue	6	6	6	1M Ω	$\pm$ 0.25% (C)
Violet	7	7	7	10M Ω	$\pm$ 0.10% (B)
Grey	8	8	8	100M Ω	$\pm$ 0.05%
White	9	9	9	1G Ω	
Gold				0.1 Ω	$\pm$ 5% (J)
Silver				0.01 Ω	$\pm$ 10% (K)

0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%					
5-Band-Code					
237 Ω $\pm$ 1%					

Example :

If a resistor has Brown, Green, Orange and Gold bands -

Br - 1, G- 5, O-10³, Gold - $\pm$ 5%

Value = $15 \times 10^3 = 15k\Omega \pm 5\%$



Specification

- Resistors are available in power rating from 1/8W to 20W.
- Values are expressed in Ω , k Ω and M Ω
(1k Ω = 10³ Ω , 1 M Ω = 10⁶ Ω)

Applications :

- Used in various electronic circuits to control the flow of current.

2. **Capacitor** : A **capacitor** is a component that stores electric charge. It blocks DC current but allows AC current to pass through. The unit of capacitance is the **Farad (F)**.

Formula : $C = \epsilon A/d$

where,


A = Area of the plates,

d = Distance between the plates,

ϵ = Dielectric constant.

Identification :

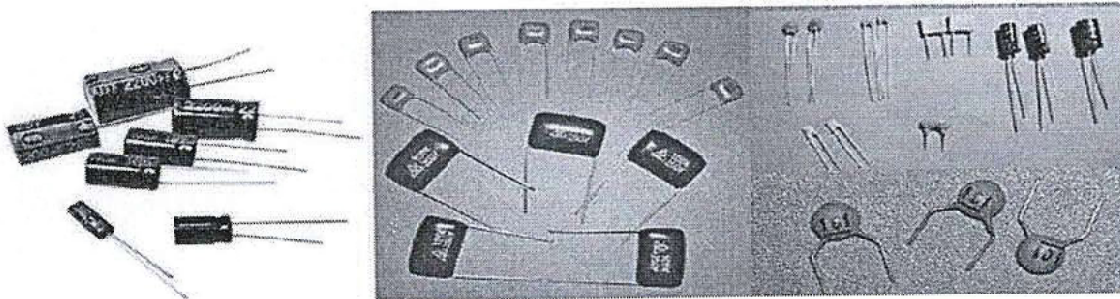Based on the type of dielectric material used, capacitors are of various types - Air, Mica, Ceramic, Plastic Film, Electrolytic, Tantalum etc.



Two types :

1. Electrolytic : Has positive and negative leads.
2. Non-electrolytic : Can be connected in any polarity.

Determining Capacitor Values : For example - A capacitor marked “102K” means :
102K = 1,000 pF $\pm 10\%$

Where -

1st Significant Digit - 1

2nd Significant Digit - 0

Multiplier - 2 - 10²

Tolerance - K = $\pm 10\%$

Therefore, Total Value = 10 x 10² pF = 1000 pF (i.e., 1 nF)

Units:

$$1\mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$$

$$1\text{nF} = 10^{-9}\text{F}$$

$$1\text{pF} = 10^{-12}\text{F}$$



Tolerance Code Table :

Code	Tolerance
C	$\pm 0.25\text{ pF}$
D	$\pm 0.5\text{ pF}$
J	$\pm 5\%$
K	$\pm 10\%$
M	$\pm 20\%$
Z	$+80\% / -20\%$



Applications:

1. In tuning circuits.
2. As bypass capacitors (to allow AC to pass)
3. As blocking capacitors (to block DC)

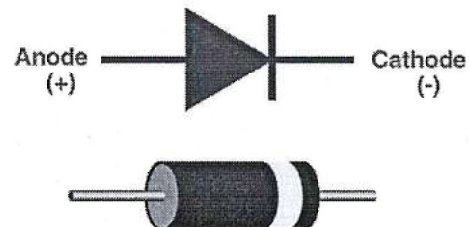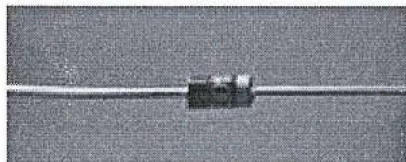3. **Diode** : A diode is a two terminal device and conducts only in one direction i.e. they conducts only in forward bias; in reverse biasing there is no flow of current. The basic symbol of a diode is as shown in the following figure.




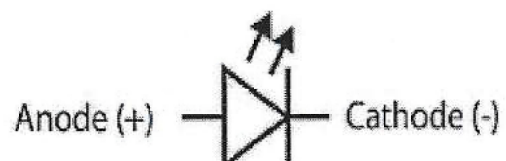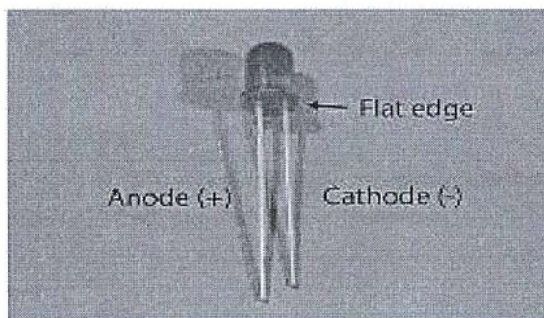4. **Light Emitting Diode** : a light-emitting diode (LED) is a semiconductor light source. LEDs are used as indicator lamps in many devices and are increasingly used for other lighting. LEDs emitted low-intensity red light, but modern versions are available across the visible, ultraviolet, and infrared wavelengths, with very high brightness.






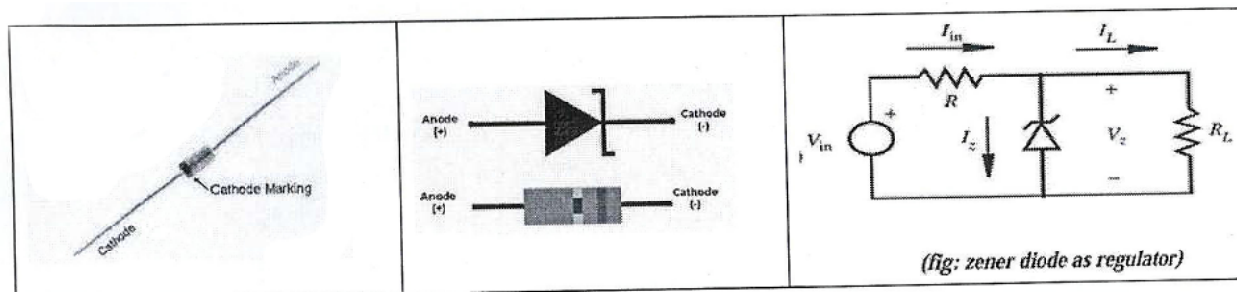5. **Zener Diode** : The Zener diode is a special type of diode that allows reverse current to flow when the reverse voltage exceed a certain value called Zener Breakdown Voltage. It is widely used in voltage regulation circuits to provide stable reference voltage.



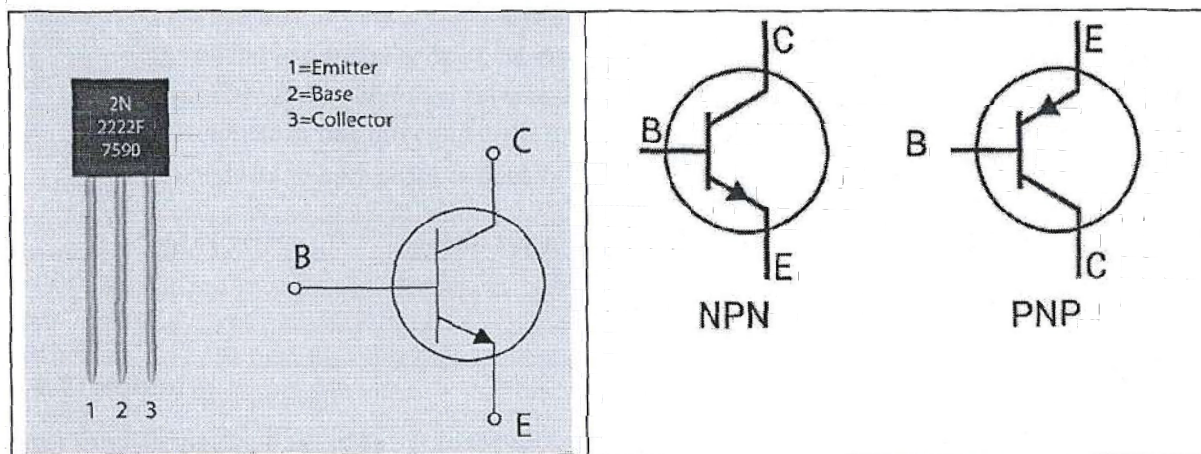6. **Transistor** : A three-layer semiconductor device (NPN or PNP type), which is used for current amplification and switching. A transistor can be regarded as a combination of two junction diodes connected in opposite manner such that the middle part is common to both. When “n” is common to both, the transistor is p-n-p type. When p is common to both, it is n-p-n transistor. Typically, there are three parts and hence three connecting leads or legs in a transistor; called the emitter, the collector, and the base - or, in modern switching applications, the source, the drain, and the gate. A junction diode conducts only when it is forward-biased. The basic symbol for a transistor is as shown in the following figure-



(a) **Identifying the base :**

If one of the three terminals i.e. legs of the transistors is so chosen that conduction takes place in both the cases when a multimeter is connected between this chosen terminal and either of the remaining two terminals, then this chosen terminal is the base.

(b) **To identify p-n-p or n-p-n :**

For conduction to be possible in both the cases, if the common terminal (i.e. base) has to be connected to the positive then the transistor is n-p-n type, whereas if the common terminal (i.e. base) has to be connected to negative for making the conduction possible in both the cases then the transistor is p-n-p type.

**Procedure :****1. Resistor :**

- Calculate the resistor's theoretical value using colour codes.
- Measure the practical resistance value using Digital multimeter.
- Fill the observation table with the resistance values for each resistor.

Sl. No.	Colour Code	Theoretical Value	Measured Value using DMM	Percentage of Error
1				
2				
3				

2. Capacitor :

- Calculate the theoretical capacitance value from the code written on the capacitor.
- Measure the practical value using DMM.
- Write the values for each capacitor in the following table.

Sl. No.	Theoretical Value	Measured Value using DMM	Percentage of Error
1			
2			
3			

3. Diode :

- Set the selector switch of the digital multimeter (DMM) to position “diode testing mode”
- Insert the probe metal ends in terminals marked on the multimeter as common and (V Ω).
- (+ve) such that the black one is in common and red probe is in (V Ω) of the DMM.
- Connect the two metal ends of the probes to the two terminals of the diode, observe the multimeter reading and then reverse the connection of the leads.
- If it conducts in one direction only, then the diode is in working order.
- If it conducts in both cases or does not conduct in both cases, then it is damaged.

Sl. No.	Diode type	FB Voltage	RB Voltage



4. Transistor :

(a) identifying the Base of the transistor


1. Put the multimeter in ohm range I by using the selector switch.
2. Insert the probe metal ends in terminals marked on the multimeter as common and $V(\Omega)$ such that the black on e is in common and red probe is $n V(\Omega)$.
3. Connect any one of the legs of the transistor to the common and note the resistance value of the multimeter by connecting the other lead ($V(\Omega)$) of the multimeter to the remaining two leads of the transistor one by one. Note down the multimeter reading. Now take down the reading by reversing the polarity of the common leg i.e. connecting it to lead marked $V(\Omega)(+ve)$ of the multimeter. If in any of the above two connection; the reading of the multimeter shows low in both the cases, then the initially closed terminal connected to the common or $V(\Omega)$ is the base. In the first connection type, the transistor is p-n-p, whereas in the second connection type the transistor is n-p-n.
4. If the reading of the multimeter doesn't show low in any of the above cases, then repeat step 3 by choosing any of the remaining two leads of the transistor as common.

(b) Identifying the emitter and collector leads :

We know that in a transistor, the emitter region is heavily doped relative to the collector region. Therefore, the forward resistance of emitter-base should be lower than that of collector-base. Using ohm-meter (multimeter set to R) the forward resistance of the lead with the base having lower value implies that the lead is the emitter and the other offering higher forward resistance with the base is the collector.

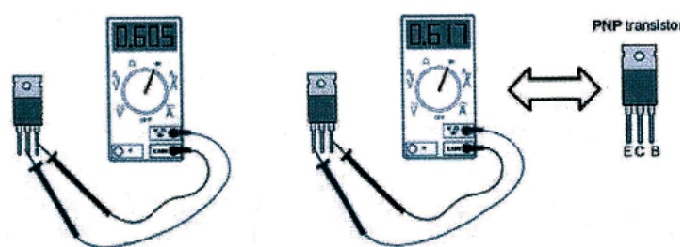(c) Checking whether the transistor is in working order :

Find any two terminals of the transistor between which there is no conduction in forward or reverse bias, these will be emitter and collector. Further, now use the third terminal as the base and check whether it conducts in the forward biasing showing lower resistance between base-emitter and higher-resistance between base-collector. if these conditions are not shown by the transistor, then the transistor is damaged.



Sl. No.	Transistor type	V_{BE} Voltage	V_{BC} Voltage
1	NPN		
2	PNP		

Conclusion :



ପରୀକ୍ଷଣ - ୧

ଅଭିବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ


ଲକ୍ଷ୍ୟ : ବିଭିନ୍ନ ଅଭିବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ - ଯେପରିକି ରେସିଷ୍ଟର (Resistor), କେପାସିଟର (Capacitor), ଡାଇଓଡ୍ (Diode), ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର (Transistor), LED ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ପରିଚୟ, ପ୍ରତୀକ (Symbol), ଗୁଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ।

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ :

୧. ରେସିଷ୍ଟର
୨. କେପାସିଟର
୩. ଡାଇଓଡ୍ (ଡାଇଓଡ୍ ଓ ଜେନର ଡେଇଡ୍)
୪. ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର
୫. ଡିଜିଟାଲ୍ ମଲ୍ଟିମିଟର

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ :

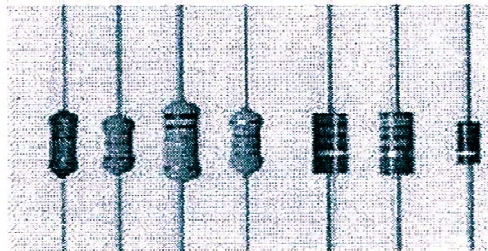୧. ରେସିଷ୍ଟର Resistor : ରେସିଷ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନ ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥରେ ପ୍ରବାହିତ ଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା । ଏହାର ଏକକ ଓମ୍ (Ω) ରେ ମପାଯାଏ । ରେସିଷ୍ଟର ଉପରେ ଥିବା ରଙ୍ଗ ଫଳି ଦ୍ଵାରା ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଟଲରେନ୍ସ ଜଣାଯାଏ ।



ପରିଚୟ (Identification) :


1. Colour Coded Resistor :

ଏହି ପ୍ରକାରର ରେସିଷ୍ଟରରେ ରଙ୍ଗ ଫଳି ଦ୍ଵାରା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇର ଏବଂ ଟଲରେନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ ।

2. Printer Resistor :

ଏହି ପ୍ରକାରର ରେସିଷ୍ଟରରେ ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲେଖା ଥାଏ ।

ରଙ୍ଗ କୋଡ୍ (Color Code) :

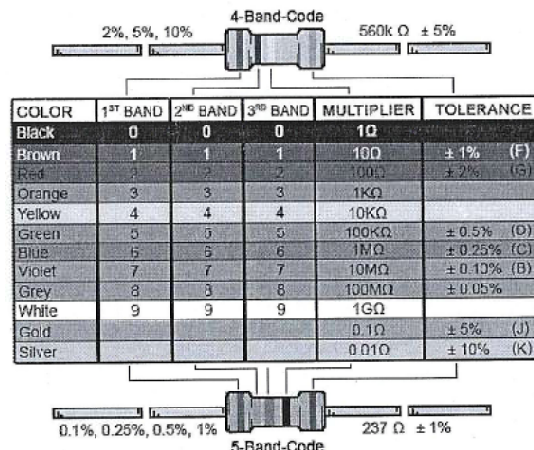



ଉଦାହରଣ : ଏକ ରେସିଷ୍ଟର Brown, Green, Orange ଏବଂ Gold ପିନ୍ଥ ଥିଲେ

Br - 1, G- 5, O- 10^3 , Gold - $\pm 5\%$

ମୂଲ୍ୟ = $15 \times 10^3 = 15k\Omega \pm 5\%$

ବିବରଣୀ :

- ରେସିଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ 1/8W ରୁ 20W ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ମାପରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
- Values are expressed in Ω , k Ω , M Ω
- ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ Ω , k Ω , M Ω ରେ ଲେଖାଯାଏ ।
(1k Ω = $10^3\Omega$, 1 M Ω = $10^6\Omega$)

ପ୍ରୟୋଗ :

- ଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସର୍କିଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ।

୨. କେପାସିଟର (Capacitor) : କେପାସିଟର ହେଉଛି ଏକ ଉପାଦାନ ଯାହା ଚାର୍ଜ ସଞ୍ଚୟ କରେ । ଏହା DC ଧାରାକୁ ଅଟକାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ AC ଧାରାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଏ । Capacitance ର ଏକକ Farad (F)


ସୂତ୍ର :

ଯେଉଁଠି A=ଅଞ୍ଚଳ, d=ଦୂରତା, ϵ =ଡାଇଏଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ

ପରିଚୟ :

ଡାଇଏଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଧରଣ ଅନୁସାରେ କେପାସିଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର -

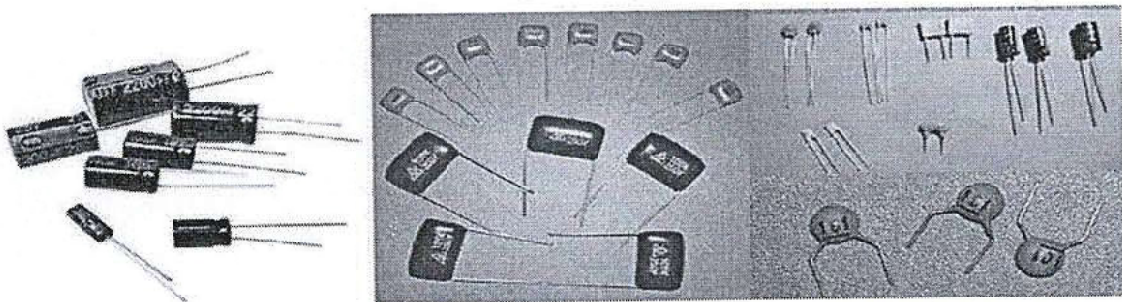ଏୟାର, ମାଇକା, ସେରାମିକ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍, ଟାଣ୍ଟାଲମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ।



ଦୁଇ ପ୍ରକାର :

୧. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ (ଧନାତ୍ମକ ଓ ଋଣାତ୍ମକ ଲିଡ୍ ଥାଏ)
୨. ନନ୍-ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ (ଯେକୌଣସି ପୋଲାରିଟିରେ ଯୋଡ଼ିବା ଯାଏ)

କେପାସିଟର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ (Determining Capacitor Values)

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ - 102K ଲେଖା ଥିବା ଏକ କେପାସିଟରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି :

102K = 1,000 pF $\pm 10\%$



ଯେଉଁଠି -

- 1st Significant Digit (ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କ) - 1
- 2nd Significant Digit (ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କ) - 0
- Multiplier (ଗୁଣକ) - $2 - 10^2$
- Tolerance (ସହନ ମାର୍ଜିନ୍) - $K = \pm 10\%$

ସେହିପରି, ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ = $10 \times 10^2 \text{ pF} = 1000 \text{ pF}$ (ଅର୍ଥାତ୍ 1 nF)

ଏକକ :

$$1 \mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$$

$$1 \text{ nF} = 10^{-9}\text{F}$$

$$1 \text{ pF} = 10^{-12}\text{F}$$

ଟୋଲେରେନ୍ସ କୋଡ୍ ତାଲିକା (Tolerance Code Table) :

କୋଡ୍ (Code) ସହନ ମାର୍ଜିନ୍ (Tolerance)

Code	Tolerance
C	$\pm 0.25 \text{ pF}$
D	$\pm 0.5 \text{ pF}$
J	$\pm 5\%$
K	$\pm 10\%$
M	$\pm 20\%$
Z	$+80\% / -20\%$



ପ୍ରୟୋଗ :

୧. ଟ୍ୟୁନିଂ ସର୍କିଟ୍ରେ ?

୨. AC ଧାରାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ (Bypass capacitor) ।



୩. DC ଧାରାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ (Blocking capacitor) ।

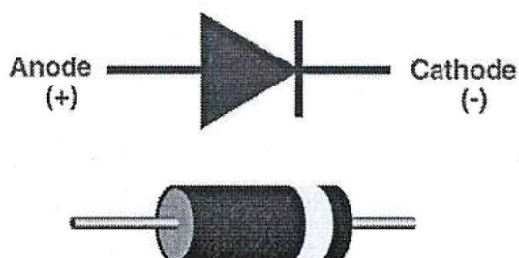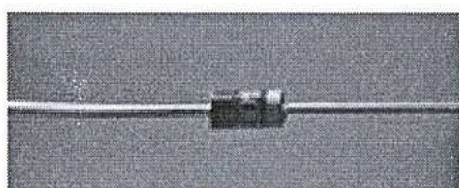୩. ତାରାଓଡ଼ (Diode) : ଏକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପାଦାନ ଯାହା ଧାରାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପାସ୍ କରାଏ । ଏହା P-N Junction ଉପରେ ଆଧାରିତ । ପ୍ରୟୋଗ : ରେକ୍ଟିଫାୟର ସର୍କିଟ୍ରେ ।






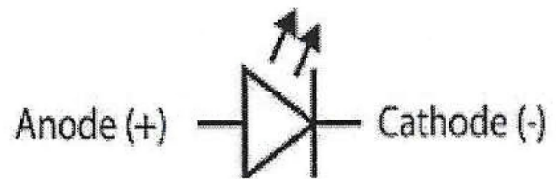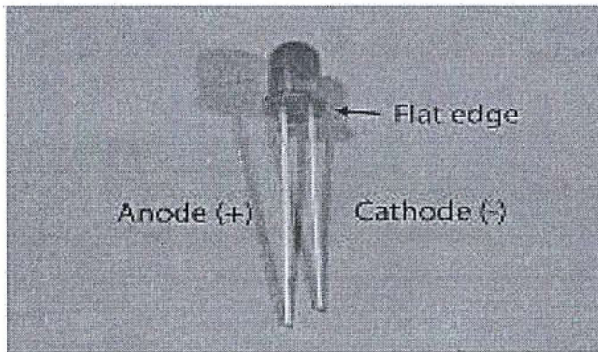୪. **LED (Light Emitting Diode) :** ତାଲତ୍ତ୍ୱର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଯାହା ଧାରା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଲୋକ ଉତ୍ସର୍ଜନ କରେ । ପୋଲାରାଇଜ୍ ମନେ ରଖି ଯୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଲାଇଟ୍ ଇମିଟିଙ୍ଗ୍ ତାଲତ୍ତ୍ୱ (LED) ଏକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଧାରିତ ଆଲୋକ ସ୍ରୋତ । LED ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସୂଚକ ଦୀପ (indicator lamps) ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକୀକରଣ କାମରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ LED ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ତୀବ୍ରତାର ଲାଲ ଆଲୋକ ଉତ୍ସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଅଲଟ୍ରାଭାଇଓଲେଟ୍ ଓ ଇନ୍ଫ୍ରାରେଡ୍ ତରଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି ।



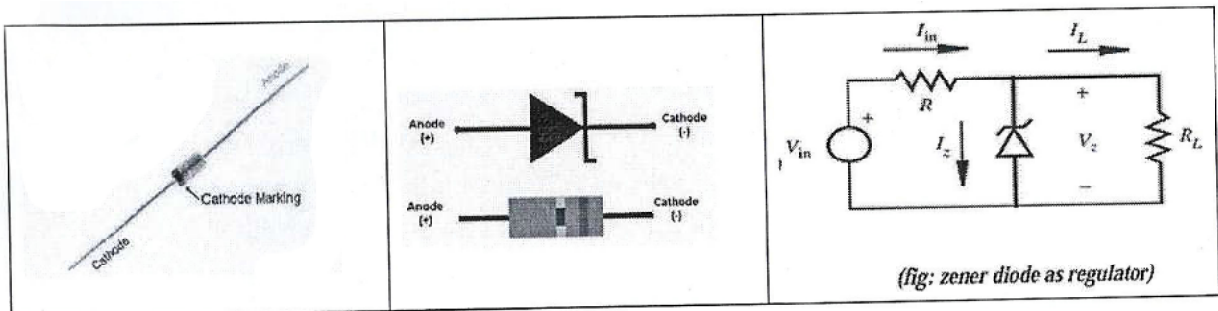
୫. **ଜେନର ତାଲତ୍ତ୍ୱ :** ଜେନର ତାଲତ୍ତ୍ୱ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ତାଲତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ରିଭର୍ସ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ (ଯାହାକୁ ଜେନର ବ୍ରେକ୍‌ଡାଉନ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କୁହାଯାଏ) ଅତିକ୍ରମ କଲେ ରିଭର୍ସ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସର୍କିଟ୍ରେ ସ୍ଥିର ରେଫରେନ୍ସ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।



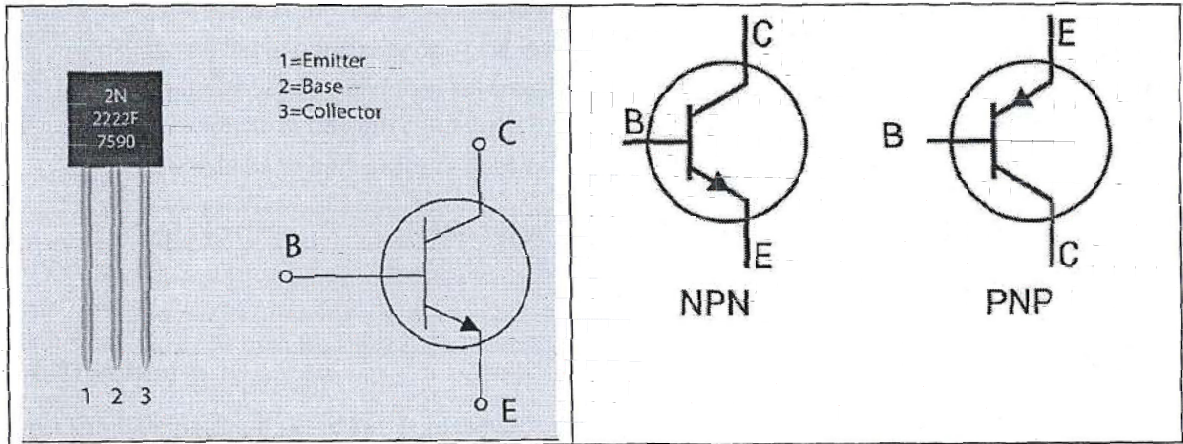୬. **ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର (Transistor) :** ଏହା ଏକ ତିନି ସ୍ତରୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପାଦାନ - ଏନ୍-ପି-ଏନ୍ (NPN) କିମ୍ବା ପି-ଏନ୍-ପି (PNP) ଧରଣର । ଧାରା ବୃଦ୍ଧି (amplification) ଓ ସ୍ୱିଚ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ । ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରକୁ ଦୁଇଟି ଜଙ୍କସନ୍ ତାଲତ୍ତ୍ୱର ବିପରୀତ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ଗଠନ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟଭାଗ ଉଭୟ ତାଲତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଥାଏ । ଯେତେବେଳେ “n” ଉଭୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର p-n-p ପ୍ରକାରର ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ “p” ସାଧାରଣ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା n-p-n ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଅଂଶ ଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ତିନୋଟି ଟର୍ମିନାଲ୍ କିମ୍ବା ପାଦ ଥାଏ - ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ Emitter, Collector



ଓ Base କୁହାଯାଏ; ଆଧୁନିକ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ସେରୁଡ଼ିକୁ Source, Drain ଓ Gate କୁହାଯାଏ । ଜଙ୍କସନ୍ ତାଲତ୍ କେବଳ ତାହା forward-biased ହେଲେ ମାତ୍ର କରେଷ୍ଟ ପ୍ରବାହ କରେ । ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ମୌଳିକ ପ୍ରତୀକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି -



- (କ) **ବେସ୍ (Base) ଚିହ୍ନଟ କରିବା :** ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ତିନୋଟି ଟର୍ମିନାଲ୍ (ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦ) ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ବାବରେ ଚୟନ କରାଯାଏ ଯେ, ମଲ୍ଟିମିଟରକୁ ସେହି ଚୟିତ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଟର୍ମିନାଲ୍‌ର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ ଉଭୟ ମାମଲାରେ କନ୍ଡକ୍ଟନ୍ସ (ତାଳନ) ଘଟେ, ତେବେ ସେହି ଚୟିତ ଟର୍ମିନାଲ୍‌କୁ ବେସ୍ କୁହାଯାଏ ।
- (ଖ) **p-n-p କିମ୍ବା n-p-n ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ :** ଯଦି ଉଭୟ ମାମଲାରେ କନ୍ଡକ୍ଟନ୍ସ ସମ୍ଭବ ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଟର୍ମିନାଲ୍ (ଅର୍ଥାତ୍ ବେସ୍) କୁ ଧନାତ୍ମକ (Positive) ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡେ, ତେବେ ସେହି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର n-p-n ପ୍ରକାରର ହୁଏ । ଯଦି ଉଭୟ ମାମଲାରେ କନ୍ଡକ୍ଟନ୍ସ ସମ୍ଭବ ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଟର୍ମିନାଲ୍ (ଅର୍ଥାତ୍ ବେସ୍) କୁ ଋଣାତ୍ମକ (Negative) ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡେ, ତେବେ ସେହି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର p-n-p ପ୍ରକାରର ହୁଏ ।

ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା (Testing Procedure) :

୧. ରେସିଷ୍ଟର (Resistor) :

- ରେସିଷ୍ଟରର ରଙ୍ଗ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।
- ଦ୍ୱାରା ମେଜର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଲିକା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ମେଜର ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଟଲରେନ୍ସ ଭିତରେ ହେବା ଉଚିତ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେସିଷ୍ଟରର ମେଜର ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ତଳେ ଥିବା ତାଲିକାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ।

କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ରଙ୍ଗ କୋଡ୍	ବାସ୍ତବିକ ମୂଲ୍ୟ	ମେଜର ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ (DMM ଦ୍ୱାରା)	ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରତିଶତ
୧	ଲାଲ, ଲାଲ, କଳା, ସୁନା			
୨	ଲାଲ, କଳା, କେସରିଆ, ରୂପା			
୩	ନୀଳ, ଧୂସର, ସବୁଜ, ସୁନା			

**ଟିପ୍ପଣୀ (Note) :**

୧. ମେଜର ହୋଇଥିବା ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ରେସିଷ୍ଟରର ଟଲରେନ୍ସ ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉଚିତ ।
୨. ମେଜରମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଲିଡ୍‌କୁ ହାତରେ ଧରି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସହିତ ରେସିଷ୍ଟର ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମିଶି ମେଜର କରିବ ।

୨. କେପାସିଟର (Capacitor) :

- Capacitor ର କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।
 - DMM (Digital Multimeter) ଦ୍ୱାରା ମେଜର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଲିକା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ କେପାସିଟରର ମେଜର ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ତଳେ ଥିବା ତାଲିକାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ।

କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ବାସ୍ତବିକ ମୂଲ୍ୟ	ମେଜର ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ (DMM ଦ୍ୱାରା)	ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରତିଶତ
୧			
୨			
୩			

୩. ଡାଇଓଡ୍ (Diode) :

- ଲାବରେ ଥିବା DMM (Digital Multimeter) କୁ Diode Testing Mode ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏହାର Forward Bias Voltage ମେଜର କରନ୍ତୁ ।
- ଦିଆଯାଇଥିବା ଡାଇଓଡ୍‌ର Forward ଏବଂ Reverse Bias Voltage ମେଜର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
- (କ) ଫରୱାର୍ଡ ବାୟାସ୍ (Forward Bias Voltage)
- ଲାଲ (RED) ପ୍ରୋବ୍‌କୁ Anode ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- କଳା (BLACK) ପ୍ରୋବ୍‌କୁ Cathode ଉପରେ ଛୁଇଁଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରିଡିଂ ଲେଖନ୍ତୁ ।
- (ଖ) ରିଭର୍ସ ବାୟାସ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ (Reverse Bias Voltage) :
- ଲାଲ (RED) ପ୍ରୋବ୍‌କୁ Cathode ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- କଳା (BLACK) ପ୍ରୋବ୍‌କୁ Anode ଉପରେ ଛୁଇଁଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରିଡିଂ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ।

କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଡାଇଓଡ୍	ଫରୱାର୍ଡ ବାୟାସ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍	ରିଭର୍ସ ବାୟାସ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍
୧			
୨			
୩			


୪. ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର (Transistor) :

- ଲାବରେ ଥିବା DMM (Digital Multimeter) କୁ Diode Testing Mode ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।



(କ) ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟରର ବେସ୍ (Base) ଚିହ୍ନଟ କରିବା :

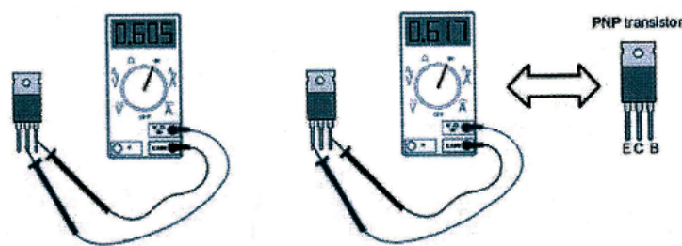୧. ସେଲେକ୍ଟର ସ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମଲ୍ଟିମିଟରକୁ **ohm (Ω)** ରେଞ୍ଜ **I** ରେ ସେଟ୍ କର ।
 ୨. ମଲ୍ଟିମିଟରରେ ଥିବା **Common** ଓ **V(Ω)** ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଧାତୁର ପ୍ରୋବ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ କର । **Black probe** କୁ **Common** ଏବଂ **Black probe** କୁ **V(Ω)** ରେ ଲଗା ।
 ୩. ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟରର ତିନୋଟି ପାଦ (legs) ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ **Common** ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କର ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପାଦ ସହିତ **V(Ω)** ଲିଡ୍‌କୁ ଏକେକାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଟିମିଟରର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନ ପଢ଼ । ଏହି ମାନଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ । ପରେ **Common** ଲିଡ୍‌ର ପୋଲାରିଟି ପଲଟିଦେଇ, ଏହାକୁ ମଲ୍ଟିମିଟରର **V(Ω)(+ve)** ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କର ଏବଂ ଫେରି ରିଡ୍ ନିଅ । ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରେ ମଲ୍ଟିମିଟରର ରିଡ୍ ଉଚ୍ଚତମ ମାତ୍ରାରେ **Low** ଦେଖାଏ, ତେବେ ଆରମ୍ଭରେ ବୟନ କରାଯାଇଥିବା ଟର୍ମିନାଲ **Base** ଅଟେ । ପ୍ରଥମ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକାରରେ ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟର **p-n-p** ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକାରରେ ଏହା **n-p-n** ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟର ହୁଏ ।
 ୪. ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ରିଡ୍ **Low** ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟରର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ **Common** ଭାବେ ନେଇ ତୃତୀୟ ପଦକ୍ରମ ପୁନଃ କର ।
- (ଖ) ଏମିଟର (Emitter) ଓ କଲେକ୍ଟର (Collector) ଚିହ୍ନଟ କରିବା : ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟରରେ **Emitter region** ଟି **Collector region** ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଡୋପ୍ (heavily doped) ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ **Emitter-Base** ର ଫରଫାଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ **Collector-Base** ରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ । **ohm-meter** (ମଲ୍ଟିମିଟରକୁ **R** ରେ ସେଟ୍ କରି) ବ୍ୟବହାର କରି, ବେସ୍ ସହିତ ଯେ ଲିଡ୍‌ର ଫରଫାଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନ କମ୍ ଦେଖାଏ, ସେହି ଲିଡ୍ **Emitter** ଏବଂ ଯାହା ଅଧିକ ଫରଫାଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖାଏ ସେହି ଲିଡ୍ **Collector** ଅଟେ ।
- (ଗ) ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା : ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟରର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଟର୍ମିନାଲ ମଧ୍ୟରେ ଫରଫାଉଟ୍ କିମ୍ବା ରିଭର୍ସ ବାୟାସରେ ଯଦି କୌଣସି କଣ୍ଡକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ସେମାନେ **Emitter** ଓ **Collector** ଅଟନ୍ତି । ଏବେ ତୃତୀୟ ଟର୍ମିନାଲକୁ **Base** ଭାବେ ନିଅ ଓ ଫରଫାଉଟ୍ ବାୟାସରେ ଯାଞ୍ଚ କର **Base-Emitter** ମଧ୍ୟରେ ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓ **Base-Collector** ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟର ତାମେଲ୍ (**Damaged**) ହୋଇଛି ।



କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟର	V_{BE} ଭୋଲଟେଜ୍	V_{BC} ଭୋଲଟେଜ୍
୧	NPN		
୨	PNP		

ପରୀକ୍ଷାର ଉପସଂହାର :



ପରୀକ୍ଷଣ - ୧

ଅଭିବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ

ଲକ୍ଷ୍ୟ : ରେସିଷ୍ଟର, କେପାସିଟର, ଡାଇଓଡ୍, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଡାଇଓଡ୍ (LED) ଭଳି ମୂଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ଦରକାରୀ ଜିନିଷ :

୧. ରେସିଷ୍ଟର

୨. କେପାସିଟର


୩. ଡାଇଓଡ୍ (PN ଡାଇଓଡ୍ ଓ ଜେନର ଡେଇଡ୍)

୪. ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର

୫. ଡିଜିଟାଲ୍ ମଲ୍ଟିମିଟର

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ :

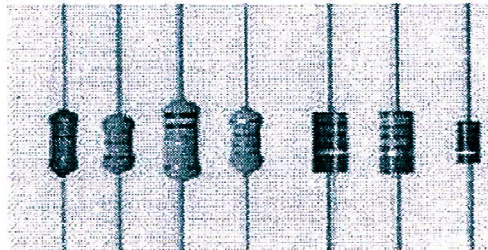୧. ରେସିଷ୍ଟର Resistor : ରେସିଷ୍ଟର ହେଉଛି ଗୁଡ଼େ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାସିଭ୍ ଉପାଦାନ ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ସର୍କିଟ୍ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା । ଇତାକେ ଓହମ୍ (Ω) ରେ ମପାଯାଏ । ରେସିଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଇତାର ଉପରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗର ପଟି ଦ୍ଵାରା ଦେଖିକରି ଚିହ୍ନି ହେବା ।



ପରିଚୟ (Identification) :

1. ରଙ୍ଗ କୋଡ୍ ରେସିଷ୍ଟର : ଇଥିରେ ଗଣନା, ଗୁଣ ଓ ଟୋଲେରେନ୍ସ ରଙ୍ଗୀନ ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହେଉଛି ।

2. **Printer Resistor :**

ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ରେସିଷ୍ଟର : ଏହାର ଗଣନା ପୁରରେ ସିଧାସଳଖ ଲିଖାଯାଇଛି ।

ରଙ୍ଗ କୋଡ୍ (Color Code) :

4-Band-Code

2%, 5%, 10% 560k Ω $\pm$ 5%

COLOR	1 ST BAND	2 ND BAND	3 RD BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	0	1 Ω	
Brown	1	1	1	10 Ω	$\pm$ 1% (F)
Red	2	2	2	100 Ω	$\pm$ 2% (G)
Orange	3	3	3	1K Ω	
Yellow	4	4	4	10K Ω	
Green	5	5	5	100K Ω	$\pm$ 0.5% (D)
Blue	6	6	6	1M Ω	$\pm$ 0.25% (C)
Violet	7	7	7	10M Ω	$\pm$ 0.10% (B)
Grey	8	8	8	100M Ω	$\pm$ 0.05%
White	9	9	9	1G Ω	
Gold				0.1 Ω	$\pm$ 5% (J)
Silver				0.01 Ω	$\pm$ 10% (K)

5-Band-Code

0.1%, 0.25%, 0.5%, 1% 237 Ω $\pm$ 1%



ଉଦାହରଣ : ଯଦି ଗଣକରେ ବ୍ରାଉନ, ସବୁଜ, ଓରେଞ୍ଜି ଓ ସୁନାହୀର ବ୍ୟାଞ୍ଜ ଅଛି -
 ବ୍ରାଉନ - 1, ସବୁଜ- 5, ଓରେଞ୍ଜି- 10^3 , ସୁନାହୀର - $\pm 5\%$
 ମୂଲ୍ୟ = $15 \times 10^3 = 15k\Omega \pm 5\%$

ବିବରଣୀ (Specifications) :

- ରେସିଷ୍ଟର ଶକ୍ତି ରେଟିଂ ରେ $1/8W$ ଠାରୁ $20W$ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।
- ମୂଲ୍ୟ ସରଣୀରେ Ω , $k\Omega$ ଏବଂ $M\Omega$ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ।
 $(1k\Omega = 10^3\Omega, 1 M\Omega = 10^6\Omega)$

ପ୍ରୟୋଗ (Applications):

- ଏହା ଅନେକ ରକମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଚଳାଚଳନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବେଳାର କରାଯାଏ ।


୨. **କେପାସିଟର (Capacitor) :** କେପାସିଟର ଗୁଡ଼ିଏ ଏକା ଜିନିଷ ଯେହ୍ନା ବିଜୁଲି ଚାର୍ଜ ଜମା କରି ରଖି, ତିସି କରେଣ୍ଟ କେ ବନ୍ଦ କରୁଥି ଆଉ ଏସି କରେଣ୍ଟ କେ ଯିବାକୁ ଦେସି । ଇତାକେ ଫାରାଡ୍ Farad (F) ଏକକରେ ମପାଯାଏ ।

ଫର୍ମୁଲା : $C = \epsilon A/d$

ଇଠାନ୍, A = ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏରିଆ (କ୍ଷେତ୍ରଫଳ), d = ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତା, ϵ = ଡାଇଏଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ

ପରିଚୟ :

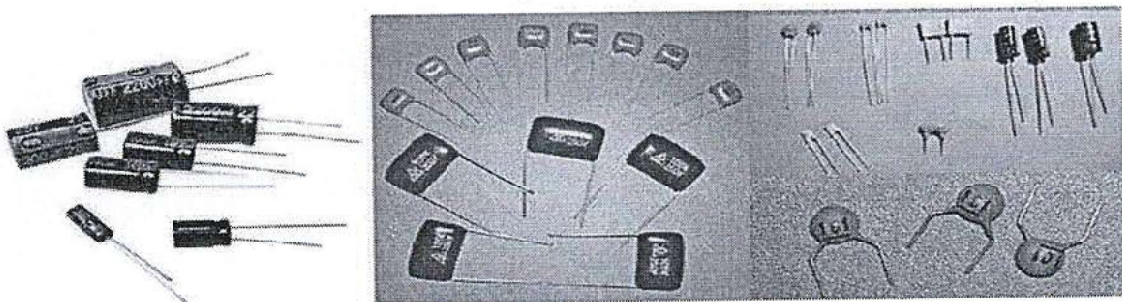ଡାଇଏଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେହ୍ନା ଅଛେ ସେଟା ହିସାବେ କେପାସିଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ରକମର ଅଛେ - ଏୟାର, ମାଇକା, ସେରାମିକ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍, ଟାଣ୍ଟାଲମ୍ ଆଦି ।



ଦୁଇ ରକମର :

୧. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ (ଧନା ଆରୁ ରକ୍ତ ଲିଡ୍ ଥିସି) ।
୨. ନନ୍-ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ (ଜେନ୍ ପୋଲାରାଇଟିରେ ଜୁଡ୍ରେ ସେଟା ଚଲସି) ।

କେପାସିଟର ମୂଲ୍ୟ କେହ୍ନା କରି ଜାନବା :

ମନେକର, ଗୁଡ଼ିଏ କେପାସିଟର ଉପରେ “102K” ଲେଖା ଅଛେ ମାନେ ହେଲା :

$$102K = 1,000 \text{ pF} \pm 10\%$$

ଜେନ -

- 1st Significant Digit (ପହେଲା ଅର୍ଥ ଥିବାର ଅଙ୍କ) - 1
- 2nd Significant Digit (ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ଥିବାର ଅଙ୍କ) - 0
- Multiplier (ଗୁଣା କର୍ତ୍ତା) - $2 - 10^2$
- Tolerance (ସହନ ଶକ୍ତି) - $K = \pm 10\%$

ଏହା ସିହାବେ, ପୁରା ଦାମ୍ $= 10 \times 10^2 \text{ pF} = 1000 \text{ pF}$ (ମାନେ 1 nF)

ଏକକ :

$$1 \mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$$

$$1 \text{ nF} = 10^{-9}\text{F}$$

$$1 \text{ pF} = 10^{-12}\text{F}$$

ଟୋଲେରେନ୍ସ କୋଡ୍ ତାଲିକା (Tolerance Code Table) :

କୋଡ୍ (Code) ସହନ ମାର୍ଜନ (Tolerance)

Code	Tolerance
C	$\pm 0.25 \text{ pF}$
D	$\pm 0.5 \text{ pF}$
J	$\pm 5\%$
K	$\pm 10\%$
M	$\pm 20\%$
Z	$+80\% / -20\%$



ବେତାର :

୧. ଟ୍ୟୁନିଂ ସର୍କିଟ୍ ମାନେ ?

୨. ଏସି କରେଣ୍ଟ କେ ଯିବାର କେ ଦେବା ଲାଗି (ବାଇ ପାସ୍ କେପାସିଟର) ।



୩. ଡିସି କରେଣ୍ଟ କେ ଅଟ୍ଟକାବାର ଲାଗି (ବୁଲ୍ବ କେପାସିଟର) ।

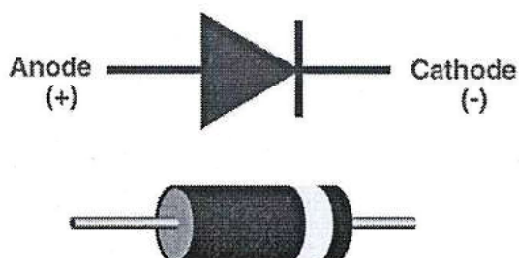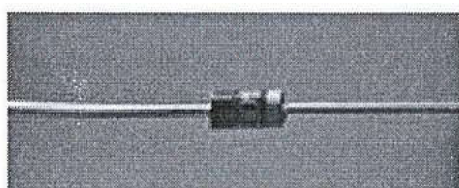୩. ତାରାଓଡ୍ (Diode) : ଗୁଟେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଜିନିଷ ଯେନ୍ ଧାରାକେ ଖାଲି ଗୁଟେ ଦିଗୁଥି ଯିବାର କେ ଦେସି ।
ଇଟା P-N Junction ଉପରେ ଆଧାର କରସି । କାମ୍ : ରେକ୍ଟିଫାୟର ସର୍କିଟ୍ ମାନେ ।






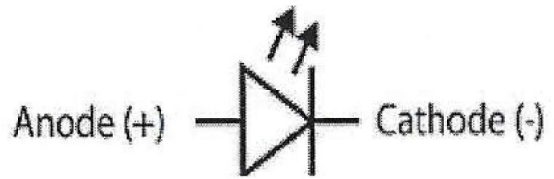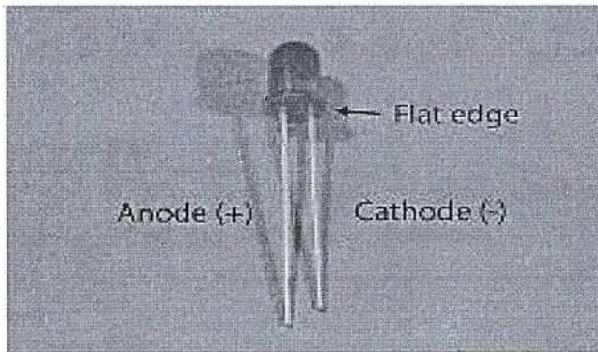୪. **LED (Light Emitting Diode) :** ଏଲିଡି ହେଉଛି ଡାଇଓଡ୍ରର ଗୁଡ଼େ ସେସିଆଲ କିସମ ଯେନ୍ ଧାରା ଗଲେ ଆଲୁଅ ବାହାର କରନ୍ତି । ଇଟାକେ ଯୋଡ଼ିବା ବେଳେ ପୋଲାରିଟି ମନ୍ ରଖିବାକେ ପଡ଼ି । ଲାଇଟ୍ ଇମିଟିଙ୍ଗ୍ ଡାଇଓଡ୍ର (LED) ଗୁଡ଼େ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଲୋକର ସୋର୍ସ । LED ଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ୍ ମେସିନ୍ରେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ହିସାବେ ବ୍ୟବହାର ହେସି ଆଉ ଏବେ ଆଲୁଆ ଦେବାର କାମରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଆଗରୁ ଏଲିଡି ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ ଦାମର ଲାଲ୍ ଉଜାଲା ବାହାର କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜିକାଲିକା ଗୁଡ଼ାକ ଦିଶୁଥିବା, ଅଲଟ୍ରାଭାଇଓଲେଟ୍ ଆଉ ଇନ୍ଫ୍ରାରେଡ୍ ତରଙ୍ଗରେ ବି ମିଳୁଛି ଆଉ ବହୁତ ତେଜ୍ ଉଜାଲା ଦେଉଛି ।



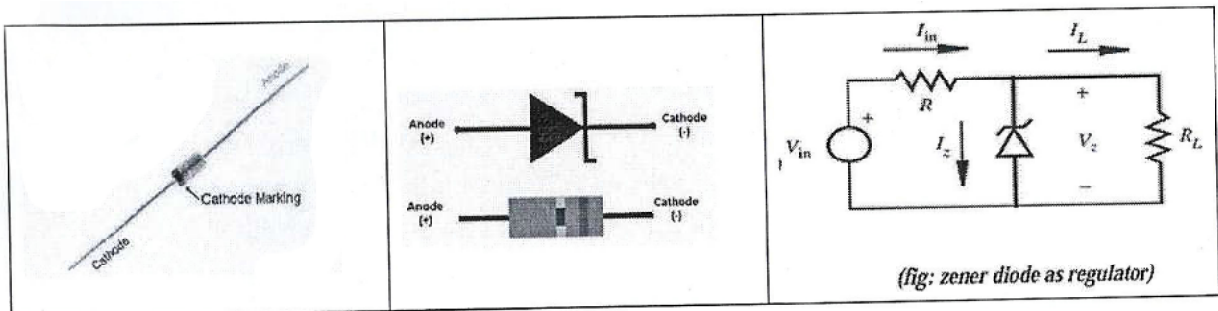
୫. **ଜେନର ଡାଇଓଡ୍ର :** ଜେନର ଡାଇଓଡ୍ର ଗୁଡ଼େ ସେସିଆଲ ଡାଇଓଡ୍ର ଯେନ୍ ରିଭର୍ସ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ୍ (ଯାହାକୁ Zener Breakdown Voltage କହେସନ୍) ଅତିକ୍ରମ୍ କଲେ ରିଭର୍ସ କରେଣ୍ଟ୍ ଯିବାରକେ ଦେସି । ଇଟା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସର୍କିଟ୍ମାନେ ଫିକ୍ସ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେବା ଲାଗି ବେଶୀ ବେଭାର ହେସି ।



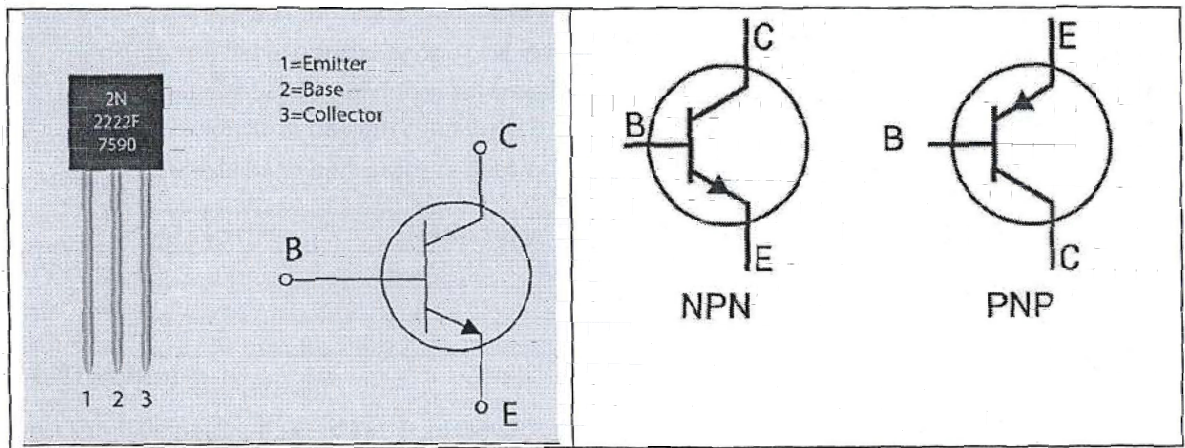୬. **ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର (Transistor) :** ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ହେଉଛି ଗୁଡ଼େ ତିନି-ସ୍ତରୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପାଦାନ - ଯେହାକି NPN କିମ୍ବା PNP ଧରନ୍ର ହେଇପାରେ । ଇଟାକେ ଧାରା ବଢ଼ାବାର୍ (amplification) ଆଉ ସୁଇଚ୍ କଲାବେଳେ ବେଭାର କରାଯାଏସି । ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରକୁ ଦୁଇଟା ଜଙ୍କସନ୍ ଡାଇଓଡ୍ର ଓଲଟା କରି ଯୁଡ଼ାହେଇଥିବା ଗୁଡ଼େନ ସମ୍ମିଳିତ ଗଡ଼ନ୍ ହିସାବେଁ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯେନ୍ଠାନେ ମଝିଭାଗ ଦୁହି ଡାଇଓଡ୍ର ଲାଗି ସାଧାରଣ ଥିସି । ଯେତେବେଳେ “n” ଦୁହି ଲାଗି ସାଧାରଣ ଥିସି, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର p-n-p ଧରନ୍ର ହେସି । ଆର୍ ଯେତେବେଳେ “p” ସାଧାରନ୍ ଥିସି, ସେତେବେଳେ ଇଟା n-p-n ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ହେସି । ସାଧାରଣତଃ ଇଥିର୍ ତିନଟା ଭାଗ୍ ଥିସି ଆର୍ ସେଥିରଲାଗି ତିନଟା ଟର୍ମିନାଲ୍ କି ଗୋଡ଼ ଥିସି - ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ Emitter, Collector ଆର୍ Base କୁହାଯାଏସି;



ଆଜିକାଲିକାର ସୁଇଚିଙ୍ଗ୍ ବେଭାରମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ Source, Drain ଆଉ Gate ବଳି କୁହାଯାଏ । ଗୁଟେ ଜଞ୍ଜସନ୍ତାଳିତ ଯେତେବେଳେ forward-biased ହେବି ସେତେବେଳେ ଧାରା ବାହାରକୁ ଦେବି । ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ମୂଳ ସିଙ୍ଗା (symbol) ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛବିଥି ଦେଖାଯାଇଛି -



- (କ) **ବେସ୍ (Base) କେନ୍ଦ୍ରା ଚିହ୍ନି ପାରମା :** ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ଚର୍ମିନାଲ୍ (ମାନେ ପାଦ୍) ଭିତରୁ ଗୁଟେକେ ଏକା ଭାବେ ଯେ, ମଲ୍ଟିମିଟରରେ ସେଇ ବଛା ଚର୍ମିନାଲ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଦୁଇଟି ଚର୍ମିନାଲ୍‌ର ଯେଉଁସି ଗୁଟେ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତଲେ ଦୁହିଁ ମାମଲାରେ ବିଜ୍ଞାପି ଯିବାର ଆସ୍‌ବାର କରସି, ସେଥିରୁଲାଗି ସେଇ ବଛା ଚର୍ମିନାଲ୍‌କେ **ବେସ୍** କୁହାଯାଏ ।
- (ଖ) **p-n-p କି n-p-n କେନ୍ଦ୍ରା ଚିହ୍ନି ପାରମା :** ଯଦି ଦୁହିଁ ମାମଲାରେ ବିଜ୍ଞାପି ଯିବାର ଆସ୍‌ବାର ସମ୍ଭବ ହେବା ଲାଗି ସାଧାରଣ ଚର୍ମିନାଲ୍ (ମାନେ ବେସ୍) କେ **ଧନାତ୍ମକ (Positive)** ସଂଗେ ଯୁକ୍ତବାକେ ପଡ଼ସି, ତେବେ ସେଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର **n-p-n** ହିସାବେ ଥିବି । ଯଦି ଦୁହିଁ ମାମଲାରେ କଣ୍ଡକ୍ତନ୍ ସମ୍ଭବ ହେବା ଲାଗି ସାଧାରଣ ଚର୍ମିନାଲ୍ (ମାନେ ବେସ୍) କେ **ଋଣାତ୍ମକ (Negative)** ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତବାକେ ପଡ଼ସି, ତେବେ ସେଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର **p-n-p** ହିସାବେ ଥିବି ।

ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା (Testing Procedure) :

୧. ରେସିଷ୍ଟର (Resistor) :

- ରେସିଷ୍ଟରର ରଙ୍ଗ କୋଡ୍ ଦେଖିକରି ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କର ।
- ଡିଏମ୍‌ଏମ୍ (ଡିଜିଟାଲ୍ ମଲ୍ଟିମିଟର) ଥି ମାପ ଆଉ ତାଲିକାଟାକେ ଭର ।
- ମପାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟା ସହନଶୀଳତା ଭିତରେ ହେବାର କଥା ।

ହେଟା ତଳେ ଥିବାର ତାଲିକାର ସବୁ ରେସିଷ୍ଟରର ମେଜର୍ କରବା ଦାମ୍‌କେ ଲେଖା ।

କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ରଙ୍ଗ କୋଡ୍	ବାସ୍ତବିକ ଦାମ୍	ମେଜର୍ ହେଉଥିବା ଦାମ୍ (DMM ରେ)	ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରତିଶତ
୧	ଲାଲ, ଲାଲ, କଳା, ସୁନା			
୨	ଲାଲ, କଳା, କେସରିଆ, ରୂପା			
୩	ନୀଳ, ଧୂସର, ସବୁଜ, ସୁନା			

**ଟିପ୍ପଣୀ (Note) :**

୧. ଯେନ୍ ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦାମ୍ ମପା ହେଲେ ଆର ରଙ୍ଗ କୋଡ୍ ହିସାବେ ଯେନ୍ ଦାମ୍ ବାହାରୁଛି, ସେଟା ରେସିଷ୍ଟରର ଟଲରେନ୍ସ ରେଞ୍ଜ ଉପରେ ରହେବାର କଥା ।
୨. ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଲାବେଳେ ଦୁଇଟି ଲିଡ୍ କେ ହାତରେ ନାଲି ଧରୁନ, କାହିଁକି ଡିଏମ୍ଏମ୍ ଡୁମ୍ ଦେହର ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ରେସିଷ୍ଟରର ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାଟେଇକରି ମେଜର କରିଦେବା ।

୨. କେପାସିଟର (Capacitor) :

- କେପାସିଟରର କୋଡ୍ ଦେଖିକରି ତାର ଦାମ୍ ବାହାର କର ।
- ଡିଏମ୍ଏମ୍ (ଡିଜିଟାଲ ମଲ୍ଟିମିଟର) ଥି ମାପି ଲେଖ ଆଉ ତାଲିକ ପୂରା କର । ସବୁ କେପାସିଟରର ମାପିଥିବାର ଦାମ୍ କେ ତଳେ ଦିଆହେଇଥିବାର ତାଲିକା ନେ ଲେଖ ।

କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ବାସ୍ତବିକ ଦାମ୍	ମେଜର ହେଇଥିବା ଦାମ୍ (DMM ରେ)	ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରତିଶତ
୧			
୨			
୩			

୩. ଡାଇଓଡ୍ (Diode) :

- ଲାବରେ ଥିବାର DMM (Digital Multimeter) କେ Diode Testing Mode ରେ ସେଟ୍ କର ।
- ଇଥିର Forward Bias Voltage ମେଜର କର ।
- ଦିଆଯାଇଥିବାର ଡାଇଓଡ୍ ର Forward ଆଉ Reverse Bias Voltage ମେଜର କର ଆଉ ତାହା କେ ରେକର୍ଡ କର ।
- (କ) ଫରୱାର୍ଡ ବାୟାସ୍ (Forward Bias Voltage) :
- ଲାଲ (RED) ତାରକେ Anode ଉପରେ ରଖ ।
- କଳା (BLACK) ତାରକେ Cathode ଉପରେ ଛୁଆଁ ଆଉ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରିଡିଂ ଟା ଲେଖ ।
- (ଖ) ରିଭର୍ସ ବାୟାସ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ (Reverse Bias Voltage) :
- ଲାଲ (RED) ତାରକେ Cathode ଉପରେ ରଖ ।
- କଳା (BLACK) ତାରକେ Anode ଉପରେ ଛୁଆଁ ଆଉ ରିଡିଂ ରେକର୍ଡ କର ।

କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଡାଇଓଡ୍	ଫରୱାର୍ଡ ବାୟାସ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍	ରିଭର୍ସ ବାୟାସ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍
୧			
୨			
୩			


୪. ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର (Transistor) :

- ଲାବରେ ଥିବା DMM (Digital Multimeter) କେ Diode Testing Mode ରେ ସେଟ୍ କର ।



(କ) ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟରର ବେସ୍ (Base) ଚିହ୍ନଟ କରମା :

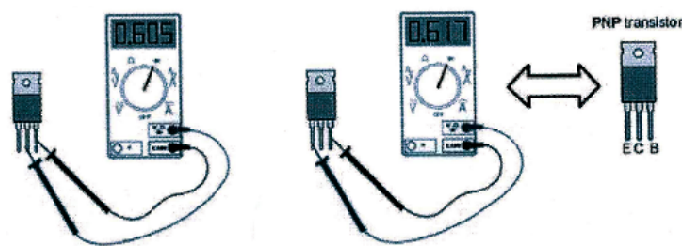୧. ସିଲେକ୍ଟର ସୁଇଚ୍ ବେଭାର୍ କରି ମଲ୍ଟିମିଟରରେ **ohm (Ω)** ରେଞ୍ଜ **I** ରେ ସେଟ୍ କର ।
୨. ମଲ୍ଟିମିଟରରେ ଥିବାର **Common** ଆର୍ **V(Ω)** ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ାକେ ଧାତୁର ପ୍ରୋବ୍‌ଗୁଡ଼ାକ ଜୋଡ଼ । **Black probe** କେ **Common** ଆର୍ **Black probe** କେ **V(Ω)** ରେ ଲଗା ।
୩. ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟରର ଡିନର୍ ଗୋଡ଼ (legs) ଭିତରୁ ଗୁଡ଼େକେ **Common** ସାଙ୍ଗେ ଯୁଡ଼ ଆର୍ ଅଲଗା ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ସାଙ୍ଗେ **V(Ω)** ଲିଡ଼କେ ଏକା-ଏକା ଯୁଡ଼ିକରି ମଲ୍ଟିମିଟରର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନ ପଢ଼ । ଇ ମାନଗୁଡ଼ାକେ ଲେଖ । ତା ପରେ **Common** ଲିଡ଼ର ପୋଲାରିଟି ବଦଳାଇକରି, ଇଟାକେ ମଲ୍ଟିମିଟରର **V(Ω)(+ve)** ସାଙ୍ଗେ ଯୁଡ଼ ଆର୍ ଆଉଥରେ ରିଡ଼ି ନିଅ । ଯଦି ଉପରର ଦୁଇଟି ଯୁଡ଼ାନ୍ ଭିତରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀ ଗୁଡ଼େକେ ମଲ୍ଟିମିଟରର ରିଡ଼ି ଦୁହିଁ ମାମଲାରେ **Low** ଦେଖାଲା, ତେବେ ପହେଲା ବଛାଯାଇଥିବା ଟର୍ମିନାଲ ଟା **Base** ଆଏ । ପହେଲା ଯୁଡ଼ା ପ୍ରକାରେ ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟର **p-n-p** ଆଏ, ଯେନଠାନ୍ ଦୁଇଟି ଯୁଡ଼ା ପ୍ରକାରେ ଇଟା **n-p-n** ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟର ହେଇଥିବି ।
୪. ଯଦି ଉପରର ଦୁହିଁ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀ ରିଡ଼ି **Low** ନାହିଁ ଦେଖେଇ, ତେବେ ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟରର ଅଲଗା ଦୁଇଟି ଲିଡ଼ ଭିତରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀ ଗୁଡ଼େକେ **Common** ହିସାବେ ନେଇକରି **ତୃତୀୟ ପଦକେ** ଫେର କର ।
- (ଖ) ଏମିଟର (Emitter) ଆର୍ କଲେକ୍ଟର (Collector) ଚିହ୍ନଟ କରମା : ଆମେ ଜାନ୍ଛୁ ଯେ, ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟରରେ **Emitter region** ଟି **Collector region** ତୁଳନାରେ ବେଶି ଡୋପ୍ (heavily doped) ହୋଇଥିବି । ସେଥିରୁଲଗି **Emitter-Base** ର ଫରସ୍ତାତ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ **Collector-Base** ରୁ କମ୍ ହେବା କଥା । **ohm-meter** (ମଲ୍ଟିମିଟରରେ **R** ରେ ସେଟ୍ କରି) ବେଭାର୍ କରି, ବେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଲିଡ଼ର ଫରସ୍ତାତ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନ କମ୍ ଦେଖାସି, ସେ ଲିଡ଼ **Emitter** ଆଉ ଯେନଟା ବେଶି ଫରସ୍ତାତ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖାସି ସେ ଲିଡ଼ **Collector** ଆଏ ।
- (ଗ) ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟର ଠିକ୍ ହିସାବେ କାମ କରୁଛେ କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରମା : ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟରର ଯେନଟି ଭି ଦୁଇଟି ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରେ ଫରସ୍ତାତ୍ କି ରିଭର୍ସ ବାୟାସରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରୀ କଣ୍ଡକ୍ଟନ୍ ନାହିଁ ହେଇଥିବି, ସେମାନେ **Emitter** ଆର୍ **Collector** । ଏବେ ତୃତୀୟ ଟର୍ମିନାଲକୁ **Base** ହିସାବେ ନିଅ ଆଉ ଫରସ୍ତାତ୍ ବାୟାସରେ ଚେକ୍ କର - **Base-Emitter** ଭିତରେ ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ **Base-Collector** ଭିତରେ ହାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖାଯିବା କଥା । ଯଦି ଏକ୍ତା ନାହିଁ ଦେଖାଯିବାର, ତେବେ ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟର ଖରାପ୍ (**Damaged**) ହେଇଛେ ।



କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଟ୍ରାନ୍ସିଷ୍ଟର	V_{BE} ଭୋଲଟେଜ୍	V_{BC} ଭୋଲଟେଜ୍
୧	NPN		
୨	PNP		

ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ କଥା :



Experiment No. : 2

Aim of the the Experiment : Study and use of single beam dual trace Cathode ray oscilloscope to view waveforms and measure its amplitude & frequency.

APPARATUS REQUIRED


1. CRO
2. Function generator (FG)
3. TPS
4. AC mill voltmeter / Digital multi meter

Theory :

The cathode-ray oscilloscope (CRO) is a common laboratory instrument that provides accurate time and amplitude measurement of voltage signal over a wide range of frequencies. Its reliability, stability, and ease of operation make it suitable as a general purpose laboratory instrument. The cathode ray is a beam of electrons which are emitted by the heated cathode and accelerated toward the fluorescent screen. The assembly of the cathode, intensity grid, focus grid, and accelerating anode is called an electron gun. its purpose is to generate the electron beam and control its intensity and focus. Between the electron gun and the fluorescent screen are two pair of metal plates - one oriented to provide horizontal deflection of the beam and one pair oriented to give vertical deflection to the beam. These plates are thus referred to as the horizontal and vertical deflection plates. The combination of these two deflections allows the beam to reach any portion of the fluorescent screen.


BLOCK DIAGRAM :

AC voltage measurement

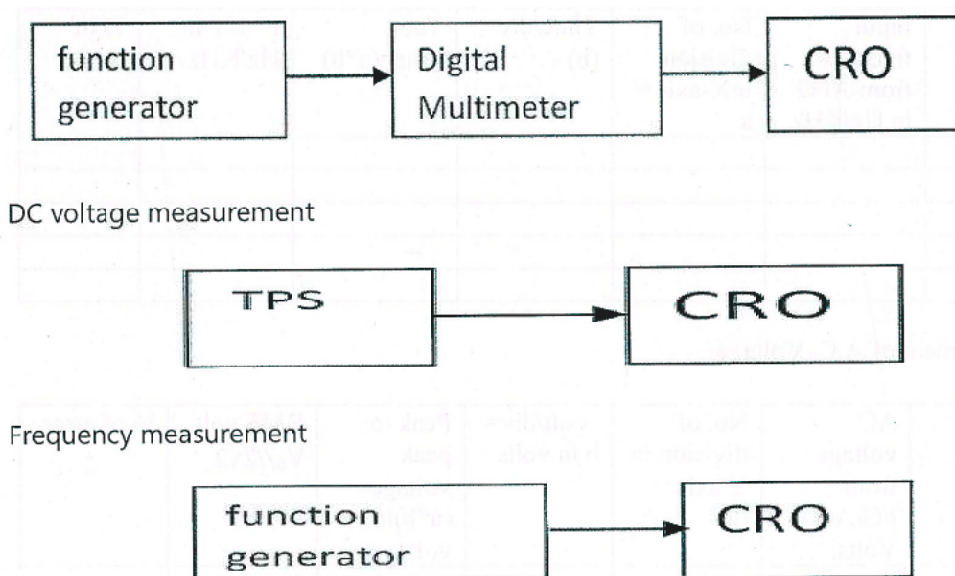



Cathode ray oscilloscope

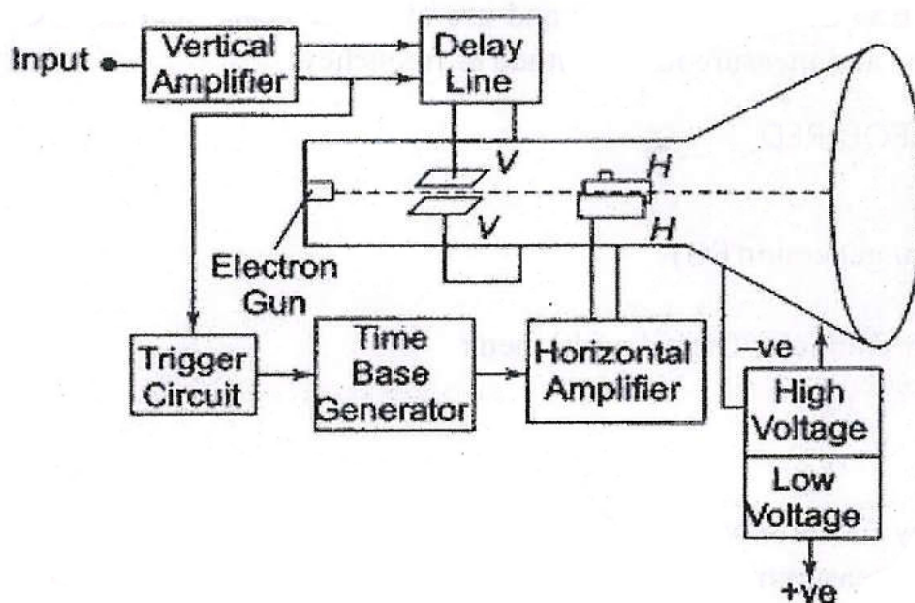

Procedure :

1. Measurement of frequency :- Connect the function generator to CRO vertical I/P terminal (Y1/ CH1). set FG to frequency 1KHz and calculate the frequency from CRO. Similarly calculate the frequency of 2KHz & 5KHz etc.
2. Measurements of Voltage : Set the AC voltage from FG i.e. 1vrms and measure the voltage from CRO. Similarly measure 2V, 4V & 5V etc.
3. Measurement of D.C. voltage : Set the TPS voltage i.e. 10V, 20V & 30V etc. and measure the voltage from CRO.

Measurement of frequency

Sl. No.	Input frequency from AFG in Hz/KHz	No. of division in X-axis = a	Time / div (b)	Total time = (a*b)	$F=1/T$ In Hz/KHz	% of error



Measurement of A.C. Voltage

Sl. No.	AC voltage from FG / AG in Volts	No. of division in Y axis = (a)	Volt / div b in volts	Peak to peak voltage = (a*b) in volts	RMS volt. $V_0/2\sqrt{2}$	% of error

Measurement of D.C. Voltage

Sl. No.	Input voltage from TPS in Volts.	No. of division in Y-axis = a	Volt / div (b)	Total voltage = (a*b)	% of error

Conclusion :



ପରୀକ୍ଷଣ - ୨

ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ତରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାସ୍ଥୁଆ ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି ମାପିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ବିମ୍ବ ଡ୍ରୁଆଲ୍ ଟ୍ରେସ୍ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେସ୍ ଓସିଲୋସ୍କୋପର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ।

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ :


୧. ସିଆରଓ
୨. ଫଙ୍କସନ୍ ଜେନେରେଟର
୩. ଟିପିଏସ୍
୪. ଏସି ମିଲିଭଲ୍ଟମିଟର / ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ବହୁ ମାପକ

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ :

୧. କ୍ୟାଥୋଡ୍-ରେ ଓସିଲୋସ୍କୋପ୍ (ସି-ଆର-ଓ) ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ଲୁଇନିଡ୍ ଉପରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ସଙ୍କେତର ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ବ୍ୟାସ୍ଥୁଆର ମାପ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସହଜତା ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଉପକରଣ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ । କ୍ୟାଥୋଡ୍ରେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏକ ତରଙ୍ଗ ଯାହା ଉତ୍ତତ୍ତ କ୍ୟାଥୋଡ୍ରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ପ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ ଆଡକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଗ୍ରାଡ୍, ପ୍ଲୋ ଗ୍ରାଡ୍ ଏବଂ ଏସିସି-ଏଲ-ଏରଟିଙ୍ଗ୍ ଏନୋଡ୍ ସମୂହକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗନ୍ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଧାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଯୁଗଳ ଧାତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ, ଯାହା କି ବିମ୍ବ ର ହୋରିଜଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଭରଟିକାଲ୍ ଡେଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ମିଶ୍ରଣ ବିମ୍ବକୁ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଚିତ୍ର ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକ :

ଏସି ଭୋଲଟେଜ୍ ମାପ ।

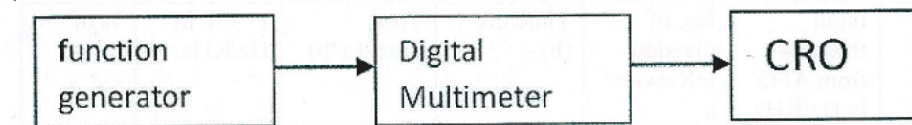

DC voltage measurement




Frequency measurement





କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେସ୍ ଓସିଲୋସ୍କୋପ୍

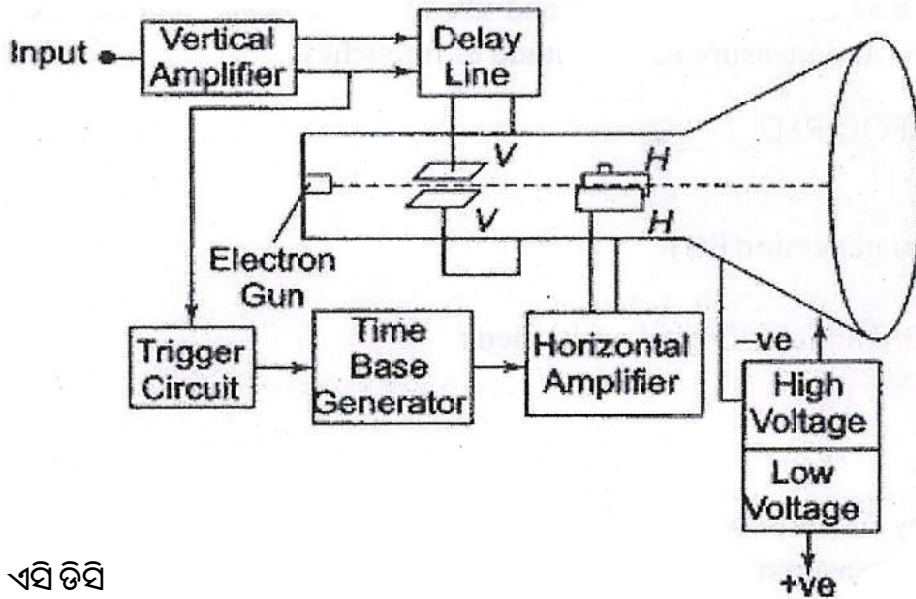

ପ୍ରକ୍ରିୟା : ଏସି ଡିସି

୧. ଆବୃତ୍ତି ମାପନ :

ଫଙ୍କସନ୍ ଜେନେରେଟରକୁ ସିଆର୍କ୍ସର ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

ଫଙ୍କସନ୍ ଜେନେରେଟରକୁ ୧ KHz ଆବୃତ୍ତିରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଆର୍କ୍ସ ର ଉପରେ ଆବୃତ୍ତି ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।

ଏହିପରି KHz ଏବଂ ୫ KHz ଆବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।

୨. ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପନ :

ଫଙ୍କସନ୍ ଜେନେରେଟରର ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ୧ V RMS ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଆର୍କ୍ସରୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପନ କରନ୍ତୁ ।

ଏହିପରି ୨ V, ୪ V ଏବଂ ୫ V ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମାପନ କରନ୍ତୁ ।

୩. ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପନ :

ଟିପିଏସ୍ ରୁ ୧୦V, ୨୦V ଏବଂ ୩୦V ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଆର୍କ୍ସର ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପନ କରନ୍ତୁ ।

ଆବୃତ୍ତି ମାପନ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	AFG ରୁ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଆବୃତ୍ତି (Hz/KHz)	X ଅକ୍ଷରେ ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା = a	ଟାଇମ / ଡିଭିଜନ୍ (b)	ମୋଟ ସମୟ (a*b)	$F=1/T$ In Hz/KHz	ତ୍ରୁଟିର %



ଏ.ସି. ଭୋଲଟେଜ୍ ମାପନ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	FG / AG ରୁ AC ଭୋଲଟେଜ୍ (ଭୋଲ୍ଟରେ)	Y - ଅକ୍ଷରେ ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା = (କ)	ଭୋଲ୍ଟ/ ଡିଭିଜନ୍ = (ଖ)	ପିକ୍-ଟୁ-ପିକ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ = (କ*ଖ)	RMS ଭୋଲ୍ଟ $V_0/2\sqrt{2}$	ତ୍ରୁଟିର %

ଡି.ସି. ଭୋଲଟେଜ୍ ମାପନ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	TPS ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭୋଲଟେଜ୍ (ଭୋଲ୍ଟରେ)	Y - ଅକ୍ଷରେ ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା = (କ)	ଭୋଲ୍ଟ/ ଡିଭିଜନ୍ = (ଖ)	ମୋଟ ଭୋଲଟେଜ୍ = (କ*ଖ)	ତ୍ରୁଟିର %

ପରୀକ୍ଷଣର ଶେଷ କଥା :



ପରୀକ୍ଷଣ - ୨

ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଡରଙ୍କ୍ ଦେଖିବା ଆରୁ ଇଡାର ବ୍ୟାସୁଆ, ଆବୃତ୍ତି ମାପିବା ଲାଗି ସିଙ୍ଗଲ ବିମ୍ ଡୁଆଲ ଟ୍ରେସ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେସ୍ ଓସିଲୋସ୍କପର ଅଧ୍ୟୟନ ଆର ବ୍ୟବହାର ।

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ :


୧. ସିଆରଓ
୨. ଫଙ୍କସନ୍ ଜେନେରାଟର
୩. ଟିପିଏସ୍
୪. ଏସି ମିଲିଭୋଲ୍ଟମିଟର / ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ବହୁ ମାପକ

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ :

୧. କ୍ୟାଥୋଡ୍-ରେ ଓସିଲୋସ୍କୋପ୍ (ସି-ଆର-ଓ) ହେଉଛେ ଗୁଡେ ସାଧାରନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଉପକରଣ ଯେଉଁଥି ପ୍ରକ୍ରେନ୍ନି ଉପରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ସଙ୍କେତର ସଠିକ୍ ସମୟ ଆରୁ ବ୍ୟାସୁଆ ମାପ ହେସି । କଥିର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସ୍ଥିରତା ଆଉ କାମକରବାର ସହଜତା ଇଡାକେ ଗୁଡେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯନ୍ତ୍ର ବାଟିର ଉପଯୁକ୍ତ କରସି । କ୍ୟାଥୋଡ୍ ହେଉଛେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡେ ବିମ୍ ଯେଉଁଟା ଗରମ୍ କ୍ୟାଥୋଡ୍ରେ ତିଆରି ଆଉ ପ୍ଲୁରୋସେଣ୍ଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡକେ ବାହାରସି । କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଗ୍ରାଡ୍, ପ୍ଲୁରୋସେଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରାଡ୍ ଆଉ ଏସିସିଏଲଏରଟିଙ୍ଗ୍ ଏନୋଡ ମାନକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗନ୍ କୁହାଯାଏସି । ଇଡାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିମ୍ ବନାବା ଆଉ ଇଡାର ତାତ୍ତ୍ୱତାକେ ଆରୁ ଧାନକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରସି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗନ୍ ଆଉ ପ୍ଲୁରୋସେଣ୍ଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଦୂରତା ଯୁଗଳ ଧାତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିସି, ଯେଉଁଟା କି ବିମ୍ ର ହୋରିଜଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଆରୁ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଦେସି । ଇ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡାକ ଭୁ-ସମାନ୍ତର ଆରୁ ଭୁ-ଲମ୍ବ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାବେ କୁହାଯାଏସି । ଇ ଦୁହି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ମିଶ୍ରଣ ବିମ୍ କେ ପ୍ଲୁରୋସେଣ୍ଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରସି ।

ବାକସ୍ ତିତ୍ତ୍ୱ :

ଏସି ଭୋଲଟେଜ୍ ମାପବାର ।

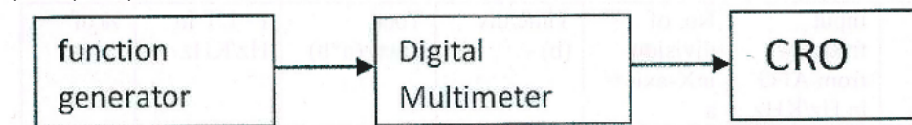

DC voltage measurement




Frequency measurement





କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେସ୍ ଓସିଲୋସ୍କୋପ୍

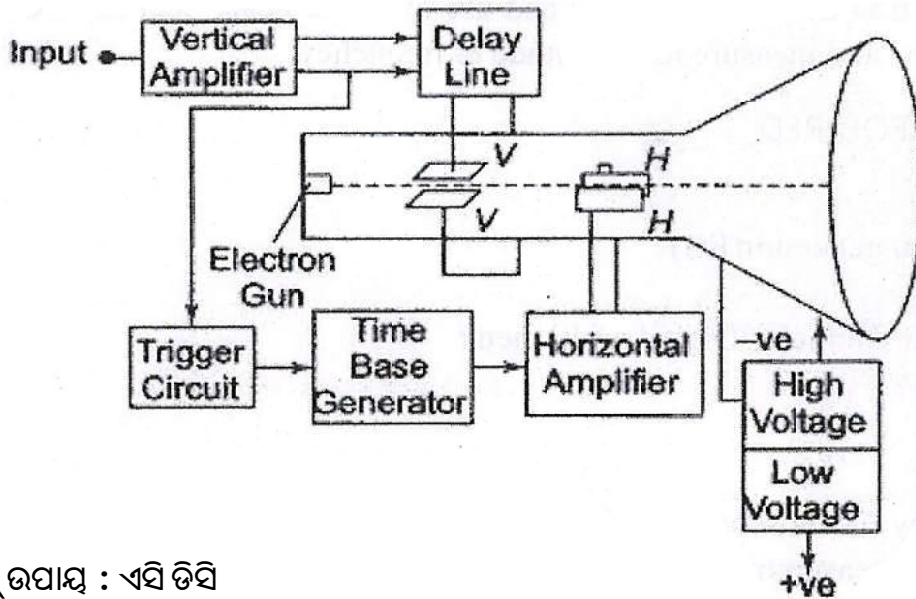

କରବାର ଉପାୟ : ଏସି ଡିସି

୧. ଆବୃତ୍ତି ମାପବାର :

ଫଙ୍କସନ୍ ଜେନେରେଟରରେ ସିଆର୍ରର ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁନ୍ ।

ଫଙ୍କସନ୍ ଜେନେରେଟର କେ ୧ KHz ଆବୃତ୍ତିରେ ସେଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ସିଆର୍ର ଉପରେ ଆବୃତ୍ତି ଗଣନା କରୁନ୍ ।

ଏକ୍ସାକରି KHz ଆଉ ୫ KHz ଆବୃତ୍ତି ଲାଗି ଭି ଗଣନା କରୁନ୍ ।

୨. ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପବାର :

ଫଙ୍କସନ୍ ଜେନେରେଟରର ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ୧ V RMS ଥି ସେଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ସିଆର୍ର ନେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପୁନ୍ ।

ଏକ୍ସାକରି ୨ V, ୪ V ଆଉ ୫ V ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବି ମାପୁନ୍ ।

୩. ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପବାର :

ଟିପିଏସ୍ ନୁ ୧୦V, ୨୦V ଆଉ ୩୦V ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସେଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ସିଆର୍ର ମାଧ୍ୟମ୍ରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପୁନ୍ ।

ଆବୃତ୍ତି ମାପବାର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	AFG ରୁ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଆବୃତ୍ତି (Hz/KHz)	X ଅକ୍ଷରେ ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା = a	ଟାଇମ / ଡିଭିଜନ୍ (b)	ମୋଟ ସମୟ (a*b)	$F=1/T$ In Hz/KHz	ତ୍ରୁଟିର %



ଏ.ସି. ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପକାର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	FG / AG ରୁ AC ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ (ଭୋଲ୍ଟରେ)	Y - ଅକ୍ଷରେ ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା = (କ)	ଭୋଲ୍ଟ/ ଡିଭିଜନ୍ = (ଖ)	ପିକ୍-ଟୁ-ପିକ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ = (କ*ଖ)	RMS ଭୋଲ୍ଟ $V_0/2\sqrt{2}$	ତ୍ରୁଟିର %

ଡି.ସି. ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପକାର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	TPS ରୁ ଉତ୍ତରାଂଶ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ (ଭୋଲ୍ଟରେ)	Y - ଅକ୍ଷରେ ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା = (କ)	ଭୋଲ୍ଟ/ ଡିଭିଜନ୍ = (ଖ)	ମୋଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ = (କ*ଖ)	ତ୍ରୁଟିର %

ପରୀକ୍ଷଣର ଶେଷ କଥା :



Experiment No. : 3(a)

Aim of the the Experiment : Voltage-current (V-I) characteristics of semiconductor diode (Silicon Diode).

APPARATUS REQUIRED :

1. Bread board
2. Transistor power supply (TPS)
3. Digital-multi meter
4. Silicon diode
5. Resistor (1K)
6. PN junction characteristics kit
7. Patch cords

Theory :


A **p-n junction diode** is formed by joining p-type and n-type semiconductor materials within a single crystal of silicon or germanium. The p-type region is obtained by doping the semiconductor with trivalent impurities such as boron or gallium, which create an abundance of holes as the majority charge carriers, while electrons act as the minority carriers. Conversely, the n-type region is doped with pentavalent impurities like phosphorus or arsenic, producing an excess of free electrons as majority carriers and holes as minority carriers. When these two regions are brought together, electrons from the n-region diffuse into the p-region and recombine with holes, while holes from the p-region diffuse into the n-region and recombine with electrons. This process leaves behind a thin region near the junction depleted of free charge carriers, known as the **depletion region**. The immobile positive donor ions in the n-region and negative acceptor ions in the p-region create an electric field across the depletion region, forming a **potential barrier** or **built-in potential**, which typically measures about 0.7 V for silicon and 0.3 V for germanium.

In the **unbiased condition**, when no external voltage is applied, the diffusion of carriers due to concentration gradients is balanced by the drift of carriers under the electric field within the depletion region, resulting in zero net current flow. When the diode is **forward biased**, the p-side is connected to the positive terminal and the n-side to the negative terminal of an external source. This external voltage reduces the potential barrier, narrows the depletion region, and allows majority carriers to flow across the junction. Once the applied voltage exceeds the barrier potential, a significant current flows through the diode, allowing it to conduct easily in the forward direction. In contrast, when the diode is **reverse biased**, with the p-side connected to the negative terminal and the n-side to the positive terminal, the external voltage increases the potential barrier and widens the depletion region. As a result, only a very small current, known as the **reverse saturation current**, flows due to minority carriers. The diode effectively blocks current in this condition, except when the reverse voltage exceeds a critical level called the **breakdown voltage**, beyond which large current may flow.



The voltage-current (V-I) characteristic of a p-n junction diode shows negligible current under reverse bias and a rapid increase in current once the forward bias exceeds the threshold voltage. This property makes the diode a unidirectional device that allows current to pass only in one direction. Due to this behavior, p-n junction diodes are widely used in electronic circuits as **rectifiers** for converting AC to DC, in **clipping and clamping circuits** for waveform shaping, and in **signal processing and voltage regulation** applications. Thus, the p-n junction diode is a fundamental and indispensable component in modern electronic systems.

Characteristic curve :

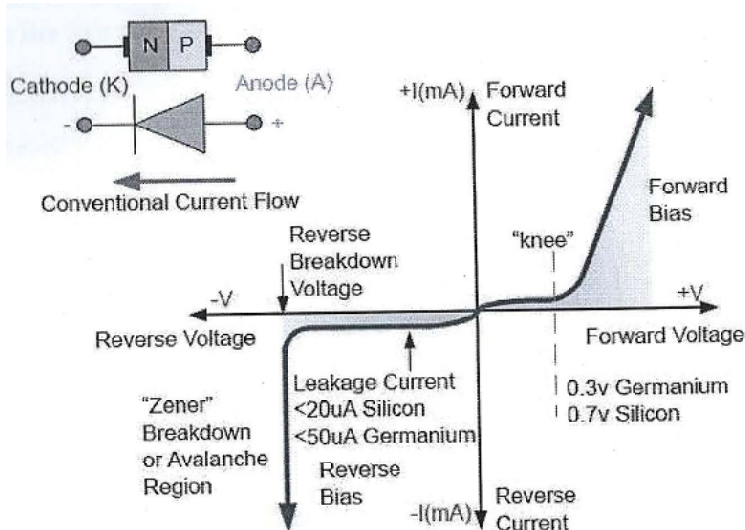

PROCEDURE :

Forward bias

1. Connect the instruments and components as per the circuit diagram given below, by following the proper rules of bread board.
2. The potentiometer must be at minimum value i.e. zero and voltage selection switch 3V/30V must be at 3V position.
3. Range selection switch in ammeter must be at the milli-ammeter (15 mA) range.
4. vary the applied voltage V in steps of 0.1V.
5. Note the corresponding Ammeter I_d readings & voltage across the diode in forward direction V_d in the multimeters
6. Records the readings in the tabulation column shown below and Plot a graph between V_d & I_d .

Calculations :

- i. Static Forward Resistance $R_{dc} = V_d / I_d$
- ii. Dynamic Forward Resistance $R_{ac} = \Delta V_d / \Delta I_d$
- iii. Cut-in voltage V_{KNEE}



Reverse bias

1. Connect the circuit as per the connection diagram shown below.
2. 3V/30V switch should be at 30V and ammeter must be at micro-ampere (150uA) first, after the over range, change over to milli-ammeter (mA) range.
3. Initially the potentiometer must be at minimum value i.e. zero and vary the applied voltage V in steps of 1.0V.
4. Note down the corresponding Ammeter I_r readings & voltage across the diode in forward direction V_r in the table and Plot a graph between V_r & I_r .


Calculations :

i. Static Reverse Resistance $R_{dc} = V_d / I_d$


ii. Dynamic Forward Resistance $R_{ac} = \Delta V_d / \Delta I_d$

iii. Reverse Breakdown voltage V_B

Forward bias :

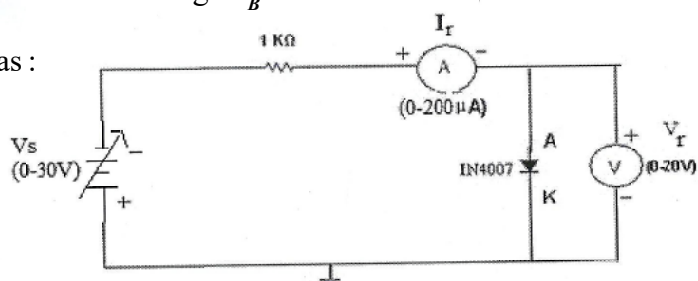

Reverse bias: -

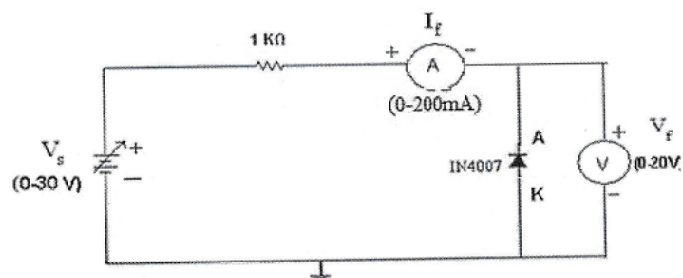

TABULATION

Forwar Bias				Reverser Bias			
Sl. No.	(i/p volt)	(V_d)	(I_d)	Sl. No.	(i/p volt)	(V_r)	(I_r)

**EXPERIMENT NO: 03(b)**

AIM OF THE EXPERIMENT: To study the voltage current characteristics of Zener diode under forward and reverse bias.

APPARATUS REQUIRED :

1. Zener Diode (e.g., 5.1V)
2. DC Regulated Power Supply
3. Resistor (1 K Ω)
4. Ammeter (0-50 mA)
5. Voltmeter (0-10 V)
6. Breadboard
7. Connecting Wires

Theory:

A **Zener diode** is a specially designed semiconductor device that allows current to flow not only in the forward direction, like an ordinary p-n junction diode, but also in the reverse direction when the applied voltage exceeds a specific critical value known as the **Zener breakdown voltage**. It is heavily doped compared to a normal diode, resulting in a very thin depletion region. Because of this heavy doping, the breakdown occurs at a relatively low reverse voltage, and the diode can operate safely in this region without being damaged. The Zener diode is primarily used for **voltage regulation**, as it can maintain a nearly constant voltage across its terminals despite variations in the input voltage or load current.

When a Zener diode is connected in the **forward bias** condition (p-side positive and n-side negative), it behaves just like an ordinary p-n junction diode, conducting current once the forward voltage exceeds about 0.7 V for silicon. However, the Zener diode's distinctive operation occurs under **reverse bias** (p-side connected to negative and n-side to positive). In this case, only a small leakage current flows initially. As the reverse voltage increases, the electric field across the depletion region strengthens until it reaches a critical value. At this point, the diode enters **breakdown**-but unlike an ordinary diode, it is designed to handle this safely.

There are two mechanisms responsible for breakdown in a Zener diode:

1. **Zener breakdown**, which dominates at low breakdown voltages (below about 5 V), occurs due to **quantum mechanical tunneling** of electrons across the narrow depletion region.
2. **Avalanche breakdown**, which occurs at higher voltages, results from **impact ionization**, where energetic electrons collide with lattice atoms and generate additional charge carriers.

In both cases, once the diode reaches the breakdown voltage (called the **Zener voltage V_z**), it conducts a large reverse current while the voltage across it remains almost constant. This voltage



regulation property is what makes the Zener diode highly valuable in stabilizing voltage levels in circuits.

The **V-I characteristics** of a Zener diode can be divided into two regions: the **forward region** and the **reverse region**. In the forward region, the diode behaves like a conventional p-n junction, showing a small voltage drop (about 0.7 V for Si). In the reverse region, initially only a small leakage current flows until the reverse voltage reaches the breakdown voltage. At that point, the current rises sharply while the voltage remains nearly constant at V_z . This constant voltage characteristic under breakdown conditions is what enables the Zener diode to act as a **voltage regulator**.

In practical applications, a Zener diode is connected in **reverse bias** across the load to maintain a constant voltage. When the supply voltage tends to rise, the Zener diode conducts more current, keeping the voltage across the load constant. Conversely, if the supply voltage falls, the diode conducts less, again maintaining nearly the same load voltage. This self-adjusting ability makes Zener diodes essential in **regulated power supplies, voltage reference circuits, and protection circuits** against overvoltage.

In summary, a Zener diode is a heavily doped p-n junction device that operates in the reverse breakdown region to provide a **constant voltage output**. Its unique ability to maintain a fixed voltage across a wide range of reverse currents makes it a key component for **voltage stabilization and regulation** in electronic systems.

Procedure

FORWARD BIAS:

1. Connect the circuit as per the connection diagram given.
2. Connection made must be all the way right & consult your lab in-charge for verifications.
3. Vary the power supply in such a way that the readings are taken in steps of 1 V in the voltmeter till 3v
4. Initially range selection Switch in ammeter must be at the micro-ammeter range, when Current exceeds in the range change over to milli-ammeter range.
5. Note down the reading across the Zener diode & corresponding series current in Ammeter.
6. Plot a graph between V & I, record the readings in tabular form.
7. Find the dynamic resistance $r = \Delta V / \Delta I$.

REVERSE BIAS:

1. Connect the circuit as per the connection diagram given.
2. Connection made must be all the way right & consult your lab in-charge for verifications.
3. Vary the power supply in such a way that the readings are taken in steps of 1 V in the voltmeter.
4. Initially range selection Switch in ammeter must be at the micro-ammeter range, when Current exceeds in the range change over to milli-ammeter range.



5. Note down the reading across the Zener diode & corresponding series current in Ammeter. Plot a graph between V & I.
6. Record the readings in tabular form.
7. Find the dynamic resistance $r = \Delta V / \Delta I$.
8. Find the reverse voltage V_r at $I_z - 15 \text{ mA}$.
9. Do not apply the reverse current more than maximum current range.

Tabulation

Forward bias :

Sl. No.	Input Voltage	Diode Current (I_d)	Voltage across Zener diode (V_d)

Forward bias :

Sl. No.	Input Voltage	Diode Current (I_d)	Voltage across Zener diode (V_d)

Conclusion :



ପରୀକ୍ଷଣ - ୩ (କ)

ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ସେମିକଣ୍ଡକ୍ତର ତାପୋତ୍ତ (ସିଲିକନ୍ ତାପୋତ୍ତ) ର ଭୋଲଟେଜ୍ କରେଣ୍ଟ (ଭି-ଆଇ) ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷଣ ।

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ :

୧. ବ୍ରେଡ୍ ବୋର୍ଡ୍
୨. ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ (ଟିପି-ଏସ୍)
୩. ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ବହୁ-ମାପକ
୪. ସିଲିକନ୍ ତାପୋତ୍ତ
୫. ରେଜିଷ୍ଟର (୧ K)
୬. ପିଏନ୍ ଜଙ୍କ୍ଟନ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିଟ୍
୭. ପ୍ୟାରକୋର୍ଡ୍

ତତ୍ତ୍ୱ :

ସିଲିକନ୍ କିମ୍ବା ଜର୍ମାନିୟମର ଏକକ ସ୍ୱଚ୍ଛିତ ମଧ୍ୟରେ p -ଟାଇପ୍ ଏବଂ n -ଟାଇପ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ତର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ p - n ଜଙ୍କ୍ଟନ୍ ତାପୋତ୍ତ ଗଠିତ ହୁଏ । p -ଟାଇପ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଦ୍ଧବାହୀକୁ ବୋରନ୍ କିମ୍ବା ଗାଲିୟମ୍ ଭଳି ତ୍ରିଭାଜନ ଅଣୁଦ୍ୱାରା ସହିତ ତୋପି କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ବାହକ ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ଗର୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟ ବାହକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ବିପରୀତ ଭାବରେ, n -ଟାଇପ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଫସ୍ଫରସ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ସେନିକ୍ ପରି ପଞ୍ଚଭାଜନ ଅଣୁଦ୍ୱାରା ସହିତ ତୋପି କରାଯାଏ, ଯାହା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟ ବାହକ ଭାବରେ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟ ବାହକ ଭାବରେ ଗର୍ଭ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି ଅଣାଯାଏ, n -କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ -କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଗାତ ସହିତ ପୁନଃମିଳନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ p -କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗର୍ଭଗୁଡ଼ିକ p -କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହିତ ପୁନଃମିଳନ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବାହକମାନଙ୍କ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍କ୍ଟନ୍ ନିକଟରେ ଏକ ପତଳା ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅବକ୍ଷୟ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ । n -କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତଳ ଧନାତ୍ମକ ଦାତା ଆୟନ ଏବଂ p -କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଣାତ୍ମକ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଆୟନଗୁଡ଼ିକ ଅବକ୍ଷୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧା କିମ୍ବା ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ସିଲିକନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 0.7 V ଏବଂ ଜର୍ମାନିୟମ୍ ପାଇଁ 0.3 V ମାପ କରେ ।


ନିରପେକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଘନତା ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରସାରଣ ଅବକ୍ଷୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶୂନ୍ୟ ନେଟ୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ତାପୋତ୍ତ ଆଗକୁ ପକ୍ଷପାତିତ ହୁଏ p -ପାର୍ଶ୍ୱ ଧନାତ୍ମକ ଟର୍ମିନାଲ ସହିତ ଏବଂ n -ପାର୍ଶ୍ୱ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସର ରଣାତ୍ମକ ଟର୍ମିନାଲ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ । ଏହି ବାହ୍ୟ ଭୋଲଟେଜ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଅବକ୍ଷୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂକୁଚିତ କରେ, ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟ ବାହ୍ୟ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବାହକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଏକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ, ଯାହାକୁ ରିଭର୍ସ ସାର୍ବରେସନ୍ କରେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାପୋତ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରେ, କେବଳ ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ଭୋଲଟେଜ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ନାମ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଯାହାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ।

ଏକ p - n ଜଙ୍କ୍ଟନ୍ ତାପୋତ୍ତର ଭୋଲଟେଜ୍ - କରେଣ୍ଟ (V - I) ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିପରୀତ ବାୟାସ୍ ଅଧୀନରେ ନଗଣ୍ୟ



ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଆଗୁଆ ବୈୟାସ୍ ଥେହୋଲୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଏ । ଏହି ଗୁଣ ତାୟୋଡକୁ ଏକ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପକରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ଆବରଣ ଯୋଗୁଁ p-n ଜଙ୍କସନ୍ ତାୟୋଡଗୁଡ଼ିକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ AC କୁ DC ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ରେକ୍ଟିଫାଇୟର୍ ଭାବରେ, ତରଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଲିପ୍ ଏବଂ କ୍ଲାମ୍ପିଂ ସର୍କିଟ୍ରେ ଏବଂ ସିଗନାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ତେଣୁ p-n ଜଙ୍କସନ୍ ତାୟୋଡ ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ମୌଳିକ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ ।

ତାୟୋଡ ଚରିତ୍ର ବକ୍ର :

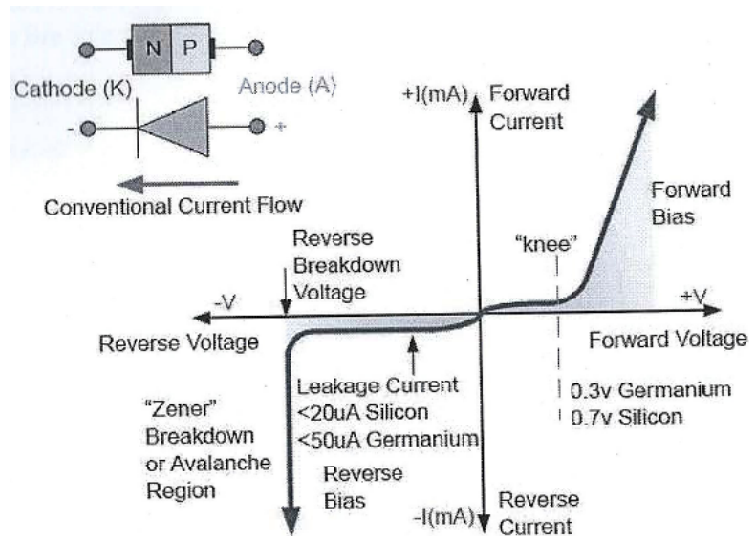

ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଫରୂଖାତ୍ ବାୟସ :

୧. ସର୍କିଟ୍ ତାୟୋଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଉପକରଣ ଓ ଘଟକଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଛେତବୋର୍ଡ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
୨. ପୋଟେନ୍ସିଓମିଟର୍ ସମସ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ରେ ଥିବା ଉଚିତ୍, ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ରୟନ ସ୍ଥିର (3V/30V) କୁ 3V ପୋଜିସନ୍ରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।
୩. ଆମ୍ମିଟରେ ରେଞ୍ଜ୍ ରୟନ ସ୍ଥିର କୁ ମିଲି-ଆମ୍ପିୟାର୍ (15mA) ରେଞ୍ଜ୍ରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।
୪. ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ V କୁ 0.1V ରେ ଧାରାବହିକ ଭାବରେ ବଦଳାଇବେ ।
୫. ସମ୍ପର୍କିତ ଆମ୍ମିଟର୍ I_d ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାୟୋଡ୍ ଉପରେ ଅଗ୍ରିମ ଦିଗରେ ଭୋଲଟେଜ୍ V_d ମଲ୍ଟିମିଟର୍ ଦ୍ଵାରା ମାପନ କରନ୍ତୁ ।
୬. ଏହି ପଢ଼ିବାଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେବୁଲରେ ରେକର୍ଡ୍ କରିବେ ଏବଂ V_d ଓ I_d ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଫ୍ ପ୍ଲଟ୍ କରିବେ ।

ଗଣନା :


- କ. ସ୍ଥାତିକ ଫରୂଖାତ୍ ରିଜିଷ୍ଟାନ୍ସ $R_{dc} = V_d / I_d$
- ଖ. ଗତିଶୀଳ ଫରୂଖାତ୍ ରିଜିଷ୍ଟାନ୍ସ $R_{ac} = \Delta V_d / \Delta I_d$
- ଗ. କଟ୍-ଇନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ V_{KNEE}

**ରିଭର୍ସ ବାୟାସ :**


୧. ସଂଯୋଗ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ।
୨. 3V/30V ସ୍କେଲ୍ କୁ 30V ପୋଜିସନ୍‌ରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଆମ୍ପିଟରକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଇକ୍ରୋ-ଆମ୍ପିୟାର୍ (୧୫୦µA) ରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍, ଓଭର ରେଞ୍ଜ୍ ହେଲେ ମିଲି-ଆମ୍ପିୟାର୍ (mA) ରେ ଚେଞ୍ଜ୍ କରନ୍ତୁ ।
୩. ପ୍ରଥମେ ପୋଟେନ୍ସିଓମିଟରର ଯୁଲ୍ୟ ସର୍କିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ଭୋଲଟେଜ୍ V କୁ 1.0V ହିସାବରେ ବଢ଼ାଯାଉ ।
୪. ସମ୍ପର୍କିତ ଆମ୍ପିଟର I_r ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଅଗ୍ରିମ ଦିଗରେ ଭୋଲଟେଜ୍ V_r ନୋଟ୍ କରିବେ ।
୬. ଏହି ପଢ଼ିବାଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେବୁଲ୍‌ରେ ରେକର୍ଡ୍ କରିବେ ଏବଂ V_r ଓ I_r ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଫ୍ ପ୍ଲଟ୍ କରିବେ ।

ଗଣନା :

- କ. ସ୍ଥାତିକ ରିଭର୍ସ ରିଜିଷ୍ଟାନ୍ସ $R_{dc} = V_r / I_r$
- ଖ. ଗତିଶୀଳ ଫରୱାର୍ଡ୍ ରିଜିଷ୍ଟାନ୍ସ $R_{ac} = \Delta V_d / \Delta I_d$
- ଗ. ରିଭର୍ସ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ V_B

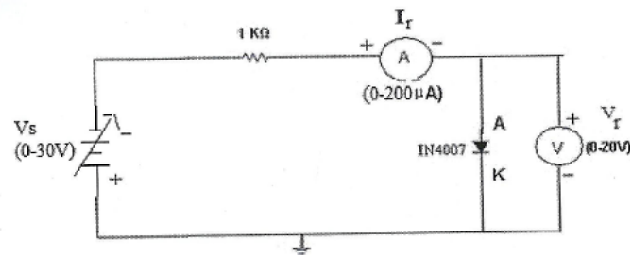ଫରୱାର୍ଡ୍ ବାୟାସ :

Reverse bias: -

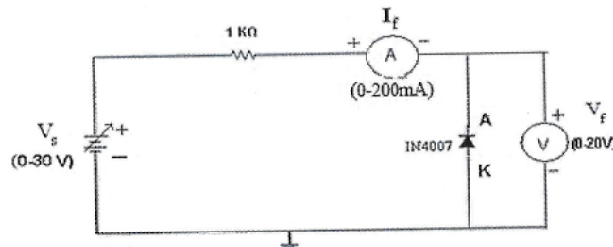**ସାରଣୀକରଣ :**

ଫରୱାର୍ଡ୍ ବାୟାସ				ରିଭର୍ସ ବାୟାସ			
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଭୋଲ୍ଟ (i/p volt)	ଡାୟୋଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (V_d)	ଡାୟୋଡ୍ ପାରା (I_d)	କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଭୋଲ୍ଟ (i/p volt)	ଡାୟୋଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (V_r)	ଡାୟୋଡ୍ ପାରା (I_r)



ପରୀକ୍ଷଣ - ୩ (ଖ)

ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଫର୍ମ୍‌ସ୍ପାର୍ଟ ବାୟାସ୍ ଓ ରିଭର୍ସ ବାୟାସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଜେନର ଡାୟୋଡର ଭୋଲଟେଜ୍ କରେଣ୍ଟ (ଭି-ଆଇ) ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷଣ ।

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ :

୧. ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ (ଯଥା ୫.୧ V)
୨. ରେଜିଷ୍ଟର (୧ k Ω)
୩. ଏମ୍‌ମିଟର (୦-୫୦ mA)
୪. ଭଲ୍ଟମିଟର (୦-୧୦ V)
୫. ବ୍ରେଡବୋର୍ଡ
୬. ସଂଯୋଗ ତାର

ତତ୍ତ୍ୱ :

ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିବାଇସ୍ ଯାହା ସାଧାରଣ p-n ଜଙ୍କସନ୍ ଡାୟୋଡ୍ ପରି କେବଳ ଆଗ ଦିଗରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରୟୋଗିତ ଭୋଲଟେଜ୍ ଜେନର ବ୍ରେକଡାଉନ ଭୋଲଟେଜ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କରେ । ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଡାୟୋଡ୍ ଭୂମିକାରେ ବହୁତ ଡୋପ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବହୁତ ପତଳା ହ୍ରାସ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ଭାରୀ ଡୋପିଂ ଯୋଗୁଁ, ବ୍ରେକଡାଉନ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରିଭର୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ଘଟେ ଏବଂ ଡାୟୋଡ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନହୋଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୋଲଟେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କାରଣ ଏହା ଇନପୁଟ ଭୋଲଟେଜ୍ କିମ୍ବା ଲୋଡ୍ କରେଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ଭୋଲଟେଜ୍ ବଜାୟ ରଖିପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ ଆଗୁଆ ବାୟାସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ (p-ପାର୍ଶ୍ୱ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ n-ପାର୍ଶ୍ୱ ନକାରାତ୍ମକ) ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ p-n ଜଙ୍କସନ୍ ଡାୟୋଡ୍ ପରି ଆଚରଣ କରେ, ସିଲିକନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରାୟ 0.7 V ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ କରେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରେ । ତଥାପି, ଜେନର ଡାୟୋଡର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବିପରୀତ ବାୟାସ୍ (n-ପାର୍ଶ୍ୱ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ p-ପାର୍ଶ୍ୱ ନକାରାତ୍ମକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ) ଅଧୀନରେ ଘଟେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାୟମରେ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ଭୋଲଟେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଅବକ୍ଷୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ । ଏହି ସମୟରେ, ଡାୟୋଡ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ - କିନ୍ତୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଡାୟୋଡ୍ ପରି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।

ଜେନର ଡାୟୋଡରେ ଭିତ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାବିଧି ଦାୟା :

୧. ଜେନର ଭିତ୍ତି, ଯାହା କମ୍ ଭିତ୍ତି ଭୋଲଟେଜ୍ରେ (ପ୍ରାୟ 5 V ତଳେ) ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅବକ୍ଷୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଗୁଡ଼ିକର କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ଟନେଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଘଟେ ।
୨. ଉଚ୍ଚ ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ଘଟୁଥିବା ହିମ୍‌ସ୍ଟଳନ ଭିତ୍ତି, ପ୍ରଭାବ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ପରିଣାମ, ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଗୁଡ଼ିକ ଜାଲିୟ ପରମାଣୁ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବାହକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।



ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡାୟୋଡ୍ ଡିଏସ୍ ଡାଇଓଡ୍ ଭୋଲଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ (ଜେନର ଭୋଲଟେଜ୍ V_z କୁହାଯାଏ), ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିପରୀତ କରେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ । ଏହି ଭୋଲଟେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଣ ହେତୁ ସର୍କିଟ୍ରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ତର ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଜେନର ଡାୟୋଡ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଥାଏ ।

ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ $V-I$ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ : ଆଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିପରୀତ ଅଞ୍ଚଳ । ଆଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଡାୟୋଡ୍ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ $p-n$ ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏକ ଛୋଟ ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ (Si ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 0.7 V) ଦେଖାଏ । ବିପରୀତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଜେନର ଏକ ଛୋଟ ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପରୀତ ଭୋଲଟେଜ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ । ସେହି ସମୟରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ V_z ରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ । ଡିଏସ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସ୍ଥିର ଭୋଲଟେଜ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜେନର ଡାୟୋଡ୍କୁ ଏକ ଭୋଲଟେଜ୍ ନିୟାମକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ ।

ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗରେ, ଏକ ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ ଏକ ସ୍ଥିର ଭୋଲଟେଜ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ ପକ୍ଷପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଣ ଭୋଲଟେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରେ, ଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିର ରଖେ । ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି ଯୋଗାଣ ଭୋଲଟେଜ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ଡାୟୋଡ୍ କମ୍ କରେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରେ, ପୁଣି ପ୍ରାୟ ସମାନ ଲୋଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ବଜାୟ ରଖେ । ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସମାୟୋଜନ କ୍ଷମତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଫରେନ୍ସ ସର୍କିଟ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଭୋଲଟେଜ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ।

ସଂକ୍ଷେପରେ, ଏକ ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ ହେତୁ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ତୋଳ ହୋଇଥିବା $p-n$ ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ଏକ ସ୍ଥିର ଭୋଲଟେଜ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିପରୀତ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ବିସ୍ତୃତ ପରିସରର ବିପରୀତ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଭୋଲଟେଜ୍ ବଜାୟ ରଖିବାର ଏହାର ଅନନ୍ୟ କ୍ଷମତା ଏହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ କରିଥାଏ ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

ଫରସ୍ତାବ୍ତ ବାୟାସ

୧. ବିଆୟାଉଥିବା ସଂଯୋଗ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସର୍କିଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।
୨. ସମସ୍ତ ସଂଯୋଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଲ୍ୟାବ୍ ଇଞ୍ଚାର୍ଜ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
୩. ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ଏଡଜି ଭାବେ ବଦଳାନ୍ତୁ ଯେ ଭଲ୍ଟାଜିଟରେ ପ୍ରତି ୧ V ରେ ଏକ ପଡ଼ା ନିଆଯିବ, ଏବଂ ଏହା ୩ V ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ।
୪. ଆରମ୍ଭରେ ଅମ୍ମିଟରରେ ମାଲକ୍ସ ରେଞ୍ଜ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଧାରା ବଢ଼ିଯିବ ତେବେ ମିଲି ଅମ୍ମିଟର ରେଞ୍ଜ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।
୫. ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ ଉପରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ଓ ଅନୁକ୍ରମିକ ଧାରା ଅମ୍ମିଟରରେ ଲେଖନ୍ତୁ ।
୬. ପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଟେବୁଲର ଫର୍ମରେ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
୭. V ଓ I ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
୮. ଡାଇନାମିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗଣନା କରନ୍ତୁ $r_{ac} = \Delta V / \Delta I$ ।



ରିଭର୍ସ ବାୟାସ

୧. ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଯୋଗ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସର୍କିଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।
୨. ସମସ୍ତ ସଂଯୋଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଲ୍ୟାଭ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
୩. ପାଞ୍ଜର ସପ୍ଲାଇକୁ 1V ରେ ବଢ଼ାଇ ବଢ଼ାଇ ପଢ଼ା ନିଆଯିବା ଭାବେ ସଜାନ୍ତୁ ।
୪. ଆରମ୍ଭରେ ଅନିଟରରେ ମାଇକ୍ରୋ ଅନିଟର ରେଞ୍ଜ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଧାରା ବଢ଼ିଲେ ମିଲି ଅନିଟର ରେଞ୍ଜ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।
୫. ଜେନର ତାପୋତ ଉପରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ଓ ଅନୁକ୍ରମିକ ଧାରା ଅନିଟରରେ ଲେଖନ୍ତୁ ।
୬. ପଢ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଟେବୁଲର ଫର୍ମରେ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
୭. V ଓ I ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
୮. ଡାଇନାମିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗଣନା କରନ୍ତୁ $r_{ac} = \Delta V_r / \Delta I_r$ ।
୯. ଯେତେବେଳେ ଜେନର ଧାରା $I_z = 15mA$ ହୁଏ, ସେଥିରେ ରିଭର୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ V_r ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।
୧୦. ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ : ରିଭର୍ସ ଧାରାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ୩ V କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ।

ଫରୱାର୍ଡ ବାୟାସ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଇନ୍ପୁଟ ଭୋଲଟେଜ୍	ଡାଇଓଡ୍ କରେଣ୍ଟ (I_d)	ଡାଇଓଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (V_d)

ରିଭର୍ସ ବାୟାସ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଇନ୍ପୁଟ ଭୋଲଟେଜ୍	ଡାଇଓଡ୍ କରେଣ୍ଟ (I_d)	ଡାଇଓଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (V_d)

ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ କଥା :



ପରୀକ୍ଷା - ୩ (କ)

ପରୀକ୍ଷା ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ : ସିଲିକନ୍ ତାୟୋଡର ଭୋଲେଜ୍ କରେଷ୍ଟ (ଭି-ଆଇ) ଗୁଣଧର୍ମ ବୁଝା ।

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ :

୧. ବ୍ରେଡ୍ ବୋର୍ଡ୍
୨. ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ (ଟିପି-ଏସ୍)
୩. ଡିଜିଟାଲ ମଲ୍ଟିମିଟର
୪. ସିଲିକନ୍ ତାୟୋଡ୍
୫. ରେଜିଷ୍ଟର (୧K)
୬. ପି-ଏନ୍-ଜିଏନ୍ ବିଶେଷତା କିଟ୍
୭. ପ୍ୟାରକୋର୍ଡ୍

ତତ୍ତ୍ୱ :

ଗୁଟ୍ $p-n$ ଜଙ୍କସନ୍ ତାୟୋଡ୍, p -ଟାଇପ୍ ଆଉ n -ଟାଇପ୍ ଅଞ୍ଚଳଟା ଟ୍ରାଉଭାଲେଣ୍ଟ୍ ଇମ୍ପୁରିଟି, ଯେତ୍ରାକି ବୋରନ୍ କି ଗ୍ୟାଲିଅମ୍ ମିଶାଇକରି ବନ୍ଧି ଯେନଥିଲୁନାନ୍ତି ହୋଇଲେ ମେଜରିଟି ଚାର୍ଜ୍ କେରିଅର ହିସାବେ ଅଧିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ରହେସି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ମାଇନରିଟି କେରିଅର ହିସାବେ କାମ୍ କରନ୍ତି । ସେହୁ ହିଁ n -ଟାଇପ୍ ଅଞ୍ଚଳଟା ପେଣ୍ଟାଭାଲେଣ୍ଟ୍ ଇମ୍ପୁରିଟି, ଯେତ୍ରାକି ଫସଫରସ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ସେନିକ୍ ମିଶାଇକରି ବନ୍ଧାଜିସି, ଯେନଥିଲୁ ନାନ୍ତି ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମେଜରିଟି କେରିଅର ହିସାବେ ବଢ଼ିଯାଏନ୍ ଆଉ ହୋଇଗୁଡ଼ାକ p -ଅଞ୍ଚଳକେ ଡିପ୍ଲେସ୍ ହେଇ ଜାଏନ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଜାଏନ୍ । ଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଜଙ୍କସନ୍ ପାଖେ ଗୁଟ୍ ପତଳା ଅଂଚଳ ଛାଡ଼ିଦେସି ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଚାର୍ଜ୍ କେରିଅର ନାହିଁ । ଏହା, ଯେତ୍ରାକି ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ବଳି କୁହାଯାଏସି । n -ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଇମୋବାଇଜ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଡିନର ଆୟନ ଆଉ p -ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ଟର ଆୟନ ଗୁଡ଼ାକ ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ୍ ଥିଆରିକରସି, ଯେତ୍ରାକି ଗୁଟ୍ ପୋଟ୍ ଏନ୍ସିଆଲ୍ ବେରିଅର କି ବିଲ୍ଡ୍-ଇନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବନ୍ଦାସି, ଯେତ୍ରାକି ସାଧାରଣତଃ ସିଲିକନ୍ ଲାଗି 0.7 V ଆଉ ଜର୍ମାନିଅମ୍ ଲାଗି 0.3 V ହେସି ।


ଜିରୋ ବାୟସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ନାହିଁ ତାହା ଦିଆଯାଇଥିବା କନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ୍ ଲାଗି କେରିଅର ଗୁଡ଼ାକର ଡିପ୍ଲେସନ୍, ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ୍ ତଳେ କେରିଅର ଗୁଡ଼ାକର ଡିପ୍ଲେସନ୍ ସାମ୍ବନ୍ଧିତ ହେସି, ଯେନଥିଲୁ ନେଟ୍ କରେଷ୍ଟ୍ ଫ୍ଲୋ ଜିରୋ ହେସି । ଯେତେବେଳେ ତାୟୋଡ୍ ଟା ଫରୱାର୍ଡ୍ ବାୟସ୍ ହେସି, p -ସାଇଡ୍ ଟା ଗୁଟ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସୋର୍ସର ପଜିଟିଭ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ n -ସାଇଡ୍ ଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ା ହେସି । ଇ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବେରିଅରକେ କମେଇଦେସି, ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳକେ ସରୁ କରିଦେସି, ଆଉ ମେଜରିଟି କେରିଅରକୁ ଜଙ୍କସନ୍ ପାର୍ ହେଲାକେ ଦେସି । ଥରେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଟା ବେରିଅର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଉପରେ ଗଲେ, ତାୟୋଡ୍ ଭିତରୁ ବହୁତ କରେଷ୍ଟ୍ ବହିଜିସି, ଆଉ ଏହା ଫରୱାର୍ଡ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ସହଜରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଯାଉସି । ଅଲଗା କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାୟୋଡ୍ ଟା ରିଭର୍ସ୍ ବାୟସ୍ ହେସି, p -ସାଇଡ୍ ଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ n -ସାଇଡ୍ ଟା ପଜିଟିଭ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ା ହେସି । ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବେରିଅରକେ ବଢ଼େଇଦେସି ଆଉ ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳକେ ଚଉଡ଼ା କରିଦେସି । ଯାହାର ଲାଗି ଗୁଟ୍ ଛୋଟ୍ କରେଷ୍ଟ୍, ଯେତ୍ରାକି ରିଭର୍ସ୍ ବାୟସ୍ରେ କରେଷ୍ଟ୍ ବଳି କୁହାଯାଏସି । ମାଇନରିଟି କେରିଅର ଲାଗି ବହିଜିସି । ତାୟୋଡ୍ ଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେସି, ଖାଲି ସେତକି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ରିଭର୍ସ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ଯାହାକେ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ବଳି କୁହାଯାଏସି । ଯାହା ଲାଗି



ବଡ଼ କରେଣ୍ଟ ବହିପାର୍ଯ୍ୟ ।

ଗୁଡ଼େ **p-n** ଜଙ୍କସନ ତାୟୋଡ଼ର ଭୋଲଟେଜ କରେଣ୍ଟ (**V-I**) କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ରିଭର୍ସ ବାୟସରେ ଖାଲି ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିଥାଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଫରୱାର୍ଡ ବାୟସ ପ୍ରେସହୋଲ୍ଡଭୋଲଟେଜ ଟପିଜିଯି, କରେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବଢ଼ିଜିଯି । ଇ ପ୍ରପଟିଟି ତାୟୋଡ଼କେ ଗୁଡ଼େ ଯୁନିଟିରେକ୍ସନାଲ ଡିଭାଇସ ବନାଯି ଯେହ୍ନା କି ଗୁଡ଼େ ଡିରେକ୍ସନରେ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରେଇଦେସି । ଇ ବିହେଡିଥର ଲାଗି **p-n** ଜଙ୍କସନ ତାୟୋଡ଼ଗୁଡ଼ାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟରେ **AC** କେ **DC**ରେ ବଦଲେଇବାର ଲାଗି ରେକ୍ଟିଫାୟର ହିସାବେ, ଡ୍ରେଡ଼ଫର୍ମସେପିଙ୍ଗ ଲାଗି କ୍ଲିପିଙ୍ଗ ଆଉ କ୍ଲିପିଙ୍ଗ ସର୍କିଟରେ, ଆଉ ସିଗନାଲ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ ଆଉ ଭୋଲଟେଜ ରେଗୁଲେସନ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବେଶି ବେଭାର କରାଯାଏସି । ଏହା ହିସାବେ, ଜଙ୍କସନ ତାୟୋଡ଼ ମଡର୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୁଡ଼େ ମୌଳିକ ଆଉ ଜରୁରୀ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବନି ଯାଏସି ।

ତାୟୋଡ଼ ଗୁଣଧର୍ମ ବକ୍ତ :

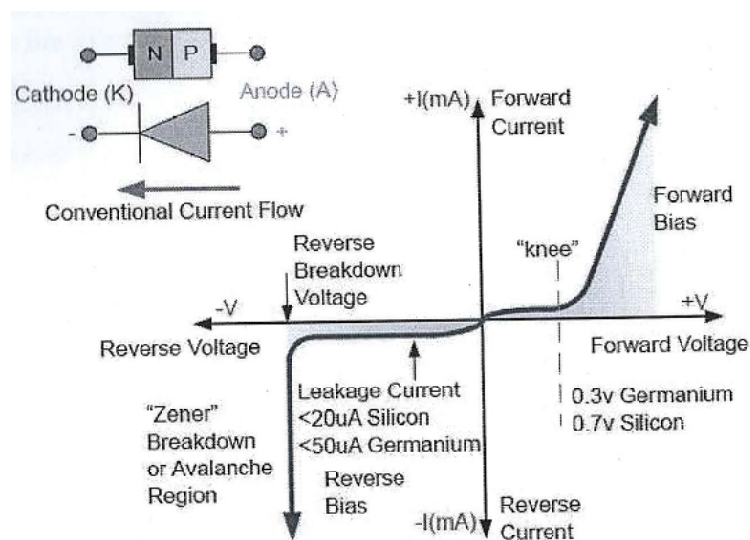

ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଫରୱାର୍ଡ ବାୟସ :

୧. ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍କିଟ ତାୟୋଡ଼ାମ୍ ହିସାବେ ଉପକରଣ ଆଉ ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ଚେତବୋର୍ଡ଼ର ନିୟମ ହିସାବେ ଢୁଢ଼ି ଦିୟା ଜାଉ ।
୨. ପୋଟେନ୍ସିଓମିଟରର ଯୁଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ଆରୁ ଭୋଲଟେଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସ୍କୁଇଚ୍ $3V$, $30V$, $3V$ ସ୍ଥିତିରେ ରହେବାରୁ ଉଚିତ୍ ।
୩. ଆମ୍ପିଟରର୍ସ୍ରେବା ରେଞ୍ଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସ୍କୁଇଚ୍ ମିଲି-ଆମ୍ପିଟର (15mA) ରେଞ୍ଜ୍ରେ ରହେବାରୁ ଉଚିତ୍ ।
୪. ପ୍ରୟୁକ୍ତ ଭୋଲଟେଜ୍ V କେ $0.1V$ ହିସାବେ ବଢ଼ାଯାଉ ।
୫. ମଲ୍ଟିମିଟରରେ ଫରୱାର୍ଡ୍ ଦିଗରେ ଥିବା ତାୟୋଡ଼ର ଭୋଲଟେଜ୍ V_d ପଢ଼ିବା ଆଉ ଆମ୍ପିଟର I_d ରିଡିଙ୍ଗ୍ ଟିପାଜାଉ ।
୬. ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେବୁଲରେ ରିଡିଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିପାଜାଉ ଆଉ V_d ଆରୁ I_d ଭିତ୍ରେ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ।

ଗଣନା :


- କ. ସ୍ଥିର ଫରୱାର୍ଡ୍ ରିଜିଷ୍ଟାନ୍ସ $R_{dc} = V_d / I_d$
- ଖ. ତାୟୋଡ଼ାମ୍ ଫରୱାର୍ଡ୍ ରିଜିଷ୍ଟାନ୍ସ $R_{ac} = \Delta V_d / \Delta I_d$
- ଗ. କଟ୍-ଇନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ V_{KNEE}

**ରିଭର୍ସ ବାୟାସ :**


୧. ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଯୋଗ ତାଲଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ସର୍କିଟ୍ ଲୁଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ।
୨. 3V/30V ସ୍କୁଇର୍ 30V ରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଆଉ ଆମ୍ପିଟର ପଛେଲ୍ ମାଇକ୍ରୋ-ଆମ୍ପିୟାର୍ (୧୫୦୦µA) ରେ ରହେବାର ଉଚିତ୍, ଯଦି ଓଭର୍ ରେଞ୍ଜ୍ ହେଉଛେ, ତେବେ ମିଲି-ଆମ୍ପିଟର (mA) ରେଞ୍ଜ୍ କେ ବଦଳାଯାଉ ।
୩. ପଛେଲ୍ ପୋଟେନ୍ସିଓମିଟରର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ରହେବା ଆଉ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ଭୋଲଟେଜ୍ V କେ 1.0V ହିସାବରେ ବଢ଼ାଯାଉ ।
୪. ଟେବୁଲ୍ରେ ଥିବା ତାୟୋଡ୍ ରିଭର୍ସ ଦିଗ୍ ଥିବା V_r ଆଉ ଆମ୍ପିଟର I_r ର ରିଡିଙ୍ଗ୍ ଟିପାଜାଉ ଆଉ V_r ଆଉ I_r ଭିତରେ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କାଯାଉ ।

ଗଣନା :

- କ. ସ୍ଥିର ରିଭର୍ସ ରିଜିଷ୍ଟାନ୍ସ $R_{dc} = V_r / I_r$
- ଖ. ତାଲନାମିକ୍ ଫରଫ୍ଫାର୍ଟ ରିଜିଷ୍ଟାନ୍ସ $R_{ac} = \Delta V_d / \Delta I_d$
- ଗ. ରିଭର୍ସ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ V_B

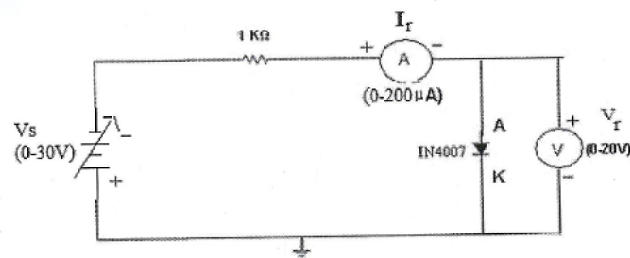ପରିପଥ ଚିତ୍ର :**ଫରଫ୍ଫାର୍ଟ ବାୟାସ :**

Reverse bias: -

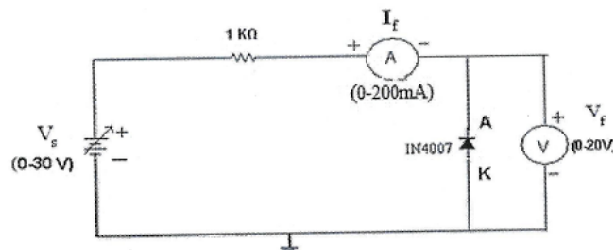**ସାରଣୀକରଣ :**

ଫରଫ୍ଫାର୍ଟ ବାୟାସ				ରିଭର୍ସ ବାୟାସ			
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଇନ୍ପୁଟ ଭୋଲ୍ଟ (i/p volt)	ଡାୟୋଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (V_d)	ଡାୟୋଡ୍ ଧାରା (I_d)	କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଇନ୍ପୁଟ ଭୋଲ୍ଟ (i/p volt)	ଡାୟୋଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (V_r)	ଡାୟୋଡ୍ ଧାରା (I_r)



ପରୀକ୍ଷଣ - ୩ (ଖ)

ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଫରସ୍ତାଉଁ ବାୟାସ୍ ଆର ରିଭର୍ସ ବାୟାସ୍ ଥି ଥିବାର ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ କରେଷ୍ଟ୍ରା ଚାରାକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଙ୍କବାରଟା ।

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ :

୧. ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ (୫.୧ V)
୨. ରେଜିଷ୍ଟର (୧ k Ω)
୩. ଏମିଟର (୦-୫୦ mA)
୪. ଭୋଲ୍ଟମିଟର (୦-୧୦ V)
୫. ବ୍ରେଡ୍ ବୋର୍ଡ୍
୬. ଜୁଡ୍ ବାର ତାର

ତତ୍ତ୍ୱ :

ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ ଗୁଡ଼େ ଏକା ଡାୟୋଡ୍ ଆଏ ଯେନଟାକି ସାଧାରଣ p-n ଜଙ୍କସନ୍ ଡାୟୋଡ୍ ଭଳି ଆରକେ ଚାଲସି । ଉଲଟା ବାୟାସ୍ରେ ଭି ଗୁଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ଚାଲି ପାରସି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଲଟେଜ୍ ଜେନର ଭର୍ବ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ କୁହାଜିସି । ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ରେ ବେଶି ଡୋପିଂ କରାଯାଇଥିସି । ହେଥିରୁଲାଗି ତାର ପିପ୍ଲସନ୍ ରିଜନ ବହୁତ ପତଳା ହେସି । ଦରକାର ହେଲେ ଇଟା କମ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ବି ରିଭର୍ସ ପିଟକେ ଚାଲିପାରସି । ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଜିସି, ଯେନକି ଇ ଭୋଲଟେଜ୍ କେ ସ୍ଥିର ରହୁଥିସି ଯେତେ ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ କି ଲୋଡ୍ କରେଷ୍ଟ୍ରାରେ ବଦଳାସି ବି ।

ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼େ ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ରେ ଫରସ୍ତାଉଁ ବାୟାସ୍ରେ ଲଗାଜିସି p ସାଇଡ୍ରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ n-ସାଇଡ୍ରେ ନକାରାତ୍ମକ) ଇଟା ଗୁଡ଼େ ସାଧାରଣ ଡାୟୋଡ୍ ବାଗିର୍ ଚାଲସି ଆଉ ପ୍ରାୟ 0.7 V ରେ କରେଷ୍ଟ୍ରା ଅରମ୍ଭ ହେସି । ଲେଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଡାକେ ରିଭର୍ସ ବାୟାସ୍ରେ ଲଗାଜିସି (n-ପାର୍ଟି ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ p-ପାର୍ଟି ନକାରାତ୍ମକ ପହେଲା ଟିକେ ଲିଜେଜ୍ କରେଷ୍ଟ୍ରା ଦେସି । ଭୋଲଟେଜ୍ ବଢ଼ଲେ ଡିପ୍ଲସନ୍ ରିଜନ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଫିଲ୍ଡ୍ ବଢ଼ିଜିସି ଆଉ ଗୁଡ଼େ ସମୟାରେ ଇଟା ଭର୍ଗ ରିଜନ୍ କେ ପହଞ୍ଚିସି । ଇନ ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ ଗୁଡ଼େ ବଡ଼ ରିଭର୍ସ କରେଷ୍ଟ୍ରା ସମ୍ଭଲେଇ ପାରସି ତଥାପି ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିର ରହେସି । ଇ ସମୟାରେ ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ଜେନର ଭୋଲଟେଜ୍ (V_z) କୁହାଜିସି ।

ଜେନର ଡାୟୋଡ୍ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଭର୍ଗ ହେସି : (୧) ଜେନର ଭର୍ଗ ଆଉ (୨) ଆଭାଲାଞ୍ଚ ଭର୍ଗ

୧. ଜେନର ଭର୍ଗ : କମ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ହେସି (ସାଧାରଣତଃ 5 V ରୁ କମ୍) ଆଉ ଇଟା କ୍ଲାଷିଫିକେସନ୍ ଲାଗି ହେସି ।
୨. ଆଭାଲାଞ୍ଚ ଭର୍ଗ : ବେଶି ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ହେସି ଆଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ୍ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଲାଗି ହେସି ।



ଜେନର ଡାୟୋଡର ଭୋଲଟେଜ୍ V-I ବିଶିଷ୍ଟତା ଦୁଇଟି ଭାଗେ ବିଭାଜିତ : ଫରୱାର୍ଡ ରିଜନ ଆଉ ରିଭର୍ସ ରିଜନ । ଫରୱାର୍ଡ ରିଜନରେ ଇଟା ସାଧାରଣ ଡାୟୋଡ ବାଟିର ଚାଲିଯିଯେନ ପ୍ରାୟ 0.7 V କରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଜିଯି । ରିଭର୍ସ ରିଜନରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ବଢ଼ିଲେ ଗୁଟେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଗ ହେସି ଆଉ କରେଷ୍ଟ ବେଶି ବଢ଼ିଜିଯି, କିନ୍ତୁ ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିର ରହେସି । ଇ ଗୁଣ୍ ଲାଗି ଜେନର ଡାୟୋଡ ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଗୁଲେଟର ବାଟିର ବେଭାର ହେସି ।

ପ୍ରୟୋଗିକ ଭାବେ ଜେନର ଡାୟୋଡକେ ଲୋଡ୍ ଉପରେ ରିଭର୍ସ ବାୟାସରେ ଲଗାଜିସି, ଯେନଟା ଭୋଲଟେଜ୍କେ ସ୍ଥିର ରଖିସି । ଯଦି ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ବଢ଼ିଜିଯି, ତେବେ ଜେନର ଡାୟୋଡ ବେଶି କରେଷ୍ଟ ଚଲେଇ ଭୋଲଟେଜ୍କେ ସନ୍ତା ରଖିସି ଯଦି ଭୋଲଟେଜ୍ କମିଜିଯି, ତେବେ ଏହା କମ୍ କରେଷ୍ଟ ଚଲେଇ କରି ବି ସେଇ ଭୋଲଟେଜ୍ କେ ରଖିସି । ଇ ଗୁଣ୍ ଲାଗି ଜେନର ଡାୟୋଡ ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଗୁଲେଟର, ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଫେରନ୍ସ ଆଉ ସର୍କିଟ୍ ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିସି ।

ସାରକଥା ହେଲା ଜେନର ଡାୟୋଡ ଗୁଟେ ବେଶି ଡୋପି ଥିବା p-n ଜଙ୍କସନ୍ ଯାହା ରିଭର୍ସ ଡାଗ ରିଜନରେ କାମ କରି ଗୁଟେ ସ୍ଥିର ଭୋଲଟେଜ୍ ଦେସି । ଇ ଗୁଣ୍ ଲାଗି ଇଟା ଗୁଟେ ବିଶେଷ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଭାବେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେସି ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

ଫରୱାର୍ଡ ବାୟାସ

୧. ସର୍କିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଅନୁସାରେ ଭଲଭାବେ ଯୋଡ଼ ।
୨. ସବୁ ଯୋଡ଼ା ଠିକ୍ ହେଇଛେ କି ନାହିଁ ଦେଖିନେବା ଆଉ ଡ୍ରମର ଲ୍ୟାବ୍ ଇନ୍‌ଚାର୍ଜ ସାଙ୍ଗକେ ଦେଖାଇ ଭେରିଫାଇ କର ।
୩. ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ କେ ଏକ୍ସା ବଦଲାଇ ଯେ ଭଲ୍ଟାଜିଟରରେ ପ୍ରତି ୧ ଭୋଲ୍ଟରେ ରିଡିଂ ନେମା, ଏକ୍ସା ୩ ଭୋଲ୍ଟ ତକ୍ ।
୪. ପହେଲାଠାରୁ ଆମ୍ପିଟର ରେଞ୍ଜ୍ ସୁଇଚ୍ କେ ମାଇକ୍ରୋ ରେଞ୍ଜରେ ରଖିମା । ଯେତେବେଳେ କରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏସି ମିଲି ଆମ୍ପିଟର ରେଞ୍ଜକେ ବଦଲାଇ ଦେମା ।
୫. ଜେନର ଡାୟୋଡ ଉପରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ଆଉ ସିରିଜ୍ ଆମ୍ପିଟରରେ ରିଡିଂ ଲେଖିନେମା ।
୬. ଭୋଲଟେଜ୍ V ଆଉ I ଭିତରେ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କିମା ଆଉ ତାଟାକେ ଟେବୁଲ୍ରେ ଲେଖିମା ।
୭. ତାହାନାମିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ $r_{ac} = \Delta V / \Delta I$ ।

ରିଭର୍ସ ବାୟାସ :

୧. ସର୍କିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡାୟାଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଡ଼ ।
୨. ସବୁ କନେକସନ୍ ଭଲଭାବେ ଜୁଡ଼ା ହୋଇଛେ କି ନାହିଁ, ଲ୍ୟାବ୍ ଇଞ୍ଚାର୍ଜ ପାଖେ ଭେରିଫାଇ କର ।
୩. ପାୱାର ସପ୍ଲାଇକେ ବଦଲାଇ ଭୋଲ୍ଟାଜିଟର ରେ ପ୍ରତି 1 ଭୋଲ୍ଟରେ ରିଡିଂ ନେମା ।
୪. ପହେଲାରେ ଆମ୍ପିଟର ସୁଇଚ୍ କେ ମାଇକ୍ରୋ ଆମ୍ପିଟର ରେଞ୍ଜରେ ରଖିମା । ଯଦି କରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ମିଲି ଆମ୍ପିଟର ରେଞ୍ଜରେ ବଦଲାଇ ଦେମା ।
୫. ଜେନର ଡାୟୋଡ ଉପରେ ଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ ଆଉ ଆମ୍ପିଟର ରିଡିଂ ଲେଖିନେମା ଆଉ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କିମା ।



୬. ସବୁ ରିଡ଼ିଂଗେ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ରେକର୍ଡ୍ କରାଯାଉ ।
୭. ତାହାମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉ $r_{ac} = \Delta V_r / \Delta I_r$ ।
୮. ରିଭର୍ସକରେଣ୍ଟ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଞ୍ଜ୍ ଠାରୁ ଥିବା ଆପ୍ଟାମିଟର କରଲେ ଡିଭାଇଡ୍ କେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ।

ସାରଣୀକରଣ :

ଫରସ୍ତ ବାୟାସ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍	ଡାଇଭାଇଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (I_d)	ଡାଇଭାଇଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (V_d)

ରିଭର୍ସ ବାୟାସ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍	ଡାଇଭାଇଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (I_d)	ଡାଇଭାଇଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (V_d)

ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ କଥା :



Experiment No. : 4

Aim of the the Experiment : Study of Half wave, Full wave Rectifiers without Capacitor Filter. Record of waveforms, measurement of avg, rms value and ripple factor.


APPARATUS REQUIRED :

1. CRO (0-20 MHz)
2. Training Board
3. Patch chords

Theory :

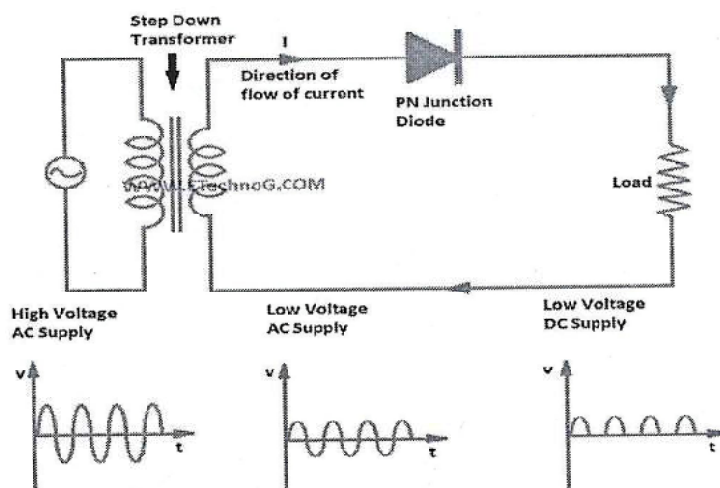1. Half Wave Rectification:

A rectifier is a circuit which converts the Alternating Current (AC) input power into a Direct Current (DC) output power. The input power supply may be either a single-phase or a multi-phase supply with the simplest of all the rectifier circuits being that of the Half Wave Rectifier. The power diode in a half wave rectifier circuit passes just one half of each complete sine wave of the AC supply in order to convert it into a DC supply. Then this type of circuit is called a “half-wave” rectifier because it passes only half of the incoming AC power supply as shown below.



During each “positive” half cycle of the AC sine wave, the diode is forward biased as the anode is positive with respect to the cathode resulting in current flowing through the diode. Since the DC load is resistive (resistor, R), the current flowing in the load resistor is therefore proportional to the voltage (Ohm’s Law), and the voltage across the load resistor will therefore be the same as the supply voltage, V_s (minus V_i), that is the “DC” voltage across the load is sinusoidal for the first half cycle only so $V_{out} V_s$. During each “negative” half cycle of the AC sinusoidal input waveform, the diode is reverse biased as the anode is negative with respect to the cathode. Therefore, no current flows through the diode or circuit. Then in the negative half cycle of the supply, no current flows in the load resistor as no voltage appears across it so



therefore, $V_{out} = 0$. The current on the DC side of the circuit flows in one direction only making the circuit Unidirectional. As the load resistor receives from the diode a positive half of the waveform, zero volts, a positive half of the waveform, zero volts, etc, the value of this irregular voltage would be equal in value to an equivalent DC voltage of $0.318 \times V_{max}$ of the input sinusoidal waveform or $0.45 \times V_{rms}$ of the input sinusoidal waveform.


2.Full Wave Rectifier Circuit

The full wave rectifier circuit consists of two power diodes connected to a single load resistance (R) with each diode taking in turn to supply current to the load. When point A of the transformer is positive with respect to point C, diode D1 conducts in the forward direction as indicated by the arrows. When point B is positive (in the negative half of the cycle) with respect to point C, diode D2 conducts in the forward direction and the current flowing through resistor R is in the same direction for both half-cycles. As the output voltage across the resistor R is the phasor sum of the two waveforms combined, this type of full wave rectifier circuit is also known as a “bi-phase” circuit.

As the spaces between each half-wave developed by each diode is now being filled in by the other diode, the average DC output voltage across the load resistor is now double that of the single half-wave rectifier circuit and is about $0.637 V_{max}$ of the peak voltage, assuming no losses.

$$V_{dc} = (2V_{max} / \pi) = 0.637V_{max} = 0.9V_{rms}$$

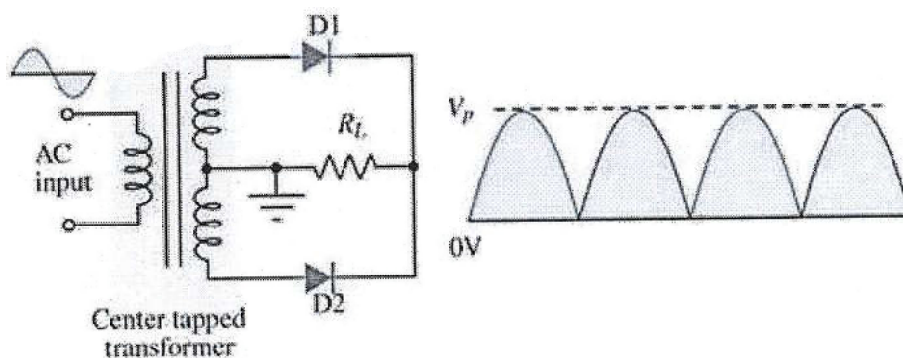Where: V_{MAX} is the maximum peak value in one half of the secondary winding and V_{RMS} is the rms value. The peak voltage of the output waveform is the same as before for the half-wave rectifier provided each half of the transformer windings have the same rms voltage value.



PROCEDURE:

Test your transformer: Give 230V, 50Hz source to the primary coil of the transformer and observe the AC waveform of rated value without any distortion at the secondary of the transformer.

Connect your circuit to the secondary terminals of the transformer.

Connect your CRO across the load.

Keep the CRO switch in ground-mode and observe the horizontal line and adjust it to X-axis.

Switch the CRO into DC mode and observe the waveform. Note down its Amplitude V_m and frequency from the screen along with its multiplication factor.

Calculate V_{dc} using the relation:

$V_{dc} = V_m / \pi$ (half wave)

$V_{dc} = 2V_m / \pi$ (full wave)

**RECTIFIER EXPERIMENT CALCULATIONS**

1. Calculate

$$V_{ac} \text{ using the relation: } V_{rms}^2 = V_{ac}^2 + V_{dc}^2$$

2. (Half wave) $V_{rms} = V_m / 2$ 3. $V_{rms} = V_m / \sqrt{2}$ (Full wave)4. Calculate the Ripple Factor from given formula : $Y = V_{ac} / V_{dc}$ **TABULATION**

Case	Input Voltage (V)	V_m (V)	V_{rms} (V)	V_{ac} (V)	V_{dc} (V)	$y = V_{ac}/V_{dc}$
HWR						
FWR						

Conclusion :



ପରୀକ୍ଷା - ୪

ପରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ :

କ୍ୟାପାସିଟର ଫିଲ୍ଟର ବିନା ହାଫ୍ ଓ ଫୁଲ୍ ୱେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର (Half wave ଓ Full wave Rectifiers) ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା । ତରଙ୍ଗ ରୂପ (Waveforms) ରେକର୍ଡ କରିବା ସହିତ ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ (Average value) ବର୍ଗ-ମୂଲ୍ୟ-ସମାନ (RMS value) ଏବଂ ରିପଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର (Ripple factor) ମାପ କରିବା ।


ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି :

୧. CRO (0-20 MHz) କାଥୋଡ୍ ରେ ଅସିଲୋସ୍କୋପ୍
୨. ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ୍ ବୋର୍ଡ୍
୩. ପ୍ୟାର୍ କୋର୍ଡ୍ ସଂଯୋଗ ତାର

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ :

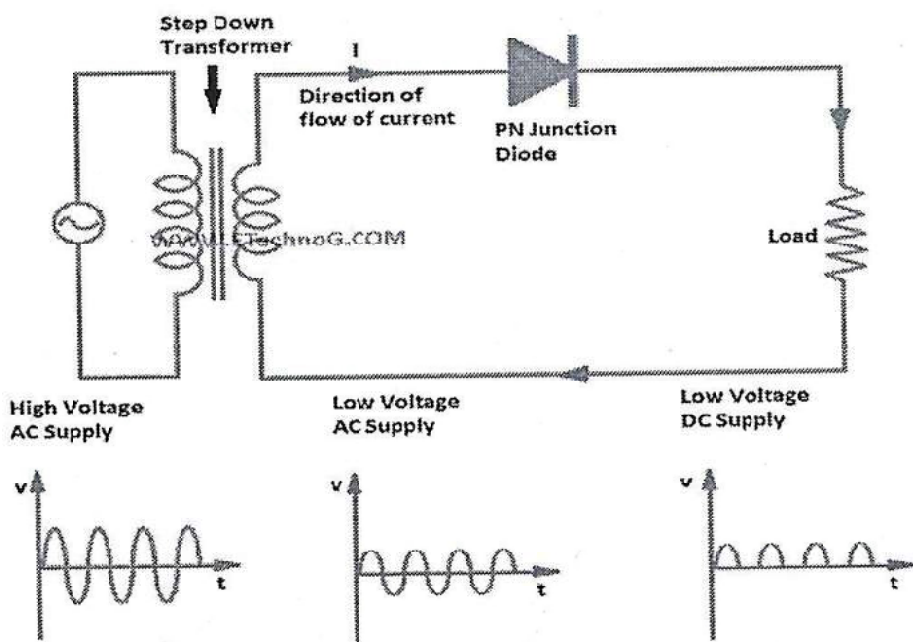୧. ହାଫ୍ ୱେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ :

ରେକ୍ଟିଫାୟର ହେଉଛି ଏକ ସର୍କିଟ୍ ଯାହା ଏ.ସି. (AC) ଇନପୁଟ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଡି.ସି. (DC) ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ଇନପୁଟ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଏକ ଫେଜ୍ (Single-phase) କିମ୍ବା ବହୁ ଫେଜ୍ (Multi-phase) ହୋଇପାରେ । ସମସ୍ତ ରେକ୍ଟିଫାୟର ସର୍କିଟ୍‌ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ହେଉଛି ହାଫ୍ ୱେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର । ହାଫ୍ ୱେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର ସର୍କିଟ୍‌ରେ ଥିବା ପାୱାର ଡାୟଡ୍ (Power Diode) ଏ.ସି. ଇନପୁଟ୍ ସପ୍ଲାଇର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇକଲ୍ ତରଙ୍ଗର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ (ଅର୍ଦ୍ଧ)କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଡି.ସି. ସପ୍ଲାଇରେ ପରିଣତ କରେ । ଏହି ପ୍ରକାରର ସର୍କିଟ୍‌କୁ “ହାଫ୍ ୱେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର” ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଇନପୁଟ୍ ଏ.ସି. ଶକ୍ତିର ମାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଂଶକୁ ପାର କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ।





ହାଫ୍ ଡ୍ରେଡ୍ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ :

ପ୍ରତ୍ୟେକ “ଧନାତ୍ମକ” ଅର୍ଦ୍ଧ ସାଇକେଲ୍ ଦିନେ, ଏ.ସି. ସାଇକ୍ଲ ତରଙ୍ଗରେ ତାଓଡ୍ ଫରଫ୍ଟର୍ଟ ବାୟାସ୍ ହୁଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆନୋଡ୍, କାଥୋଡ୍ ଠାରୁ ଧନାତ୍ମକ ରହେ । ଏହା ଫଳରେ ତାଓଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଧାରା ଚାଲିଥାଏ ।

ଯେହେତୁ ଡି.ସି. ଲୋଡ୍ ରେସିଷ୍ଟିଭ୍ ଅଟେ (ଯାହା ହେଉଛି ରେସିଷ୍ଟର R), ତେଣୁ ଲୋଡ୍ ରେସିଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଥିବା ଧାରା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସହ ସମାନୁପାତିକ ଅଟେ । ଏହିପରି, ଲୋଡ୍ ରେସିଷ୍ଟର ଉପରେ ଥିବା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ସପ୍ଲାୟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ (V_s) (ମାଲନସ୍ ତାଓଡ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ (V_f) ସହ ସମାନ । ତେଣୁ, ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧ ସାଇକେଲ୍ ପାଇଁ ଲୋଡ୍ ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ଡି.ସି. ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସାଇନୋସୋଇଡାଲ୍ ରୂପରେ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ $V_{out} = V_s$ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ “ନେଗେଟିଭ୍” ଅର୍ଦ୍ଧ ସାଇକେଲ୍ ଦିନେ, ତାଓଡ୍ ରିଭର୍ସ ବାୟାସ୍ ହୁଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆନୋଡ୍ ରଣାତ୍ମକ ରହେ କାଥୋଡ୍ ସହିତ ଭୁଲନାରେ । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଧାରା ତାଓଡ୍ କିମ୍ବା ସର୍କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ନେଗେଟିଭ୍ ହାଫ୍ ସାଇକେଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ :

ସପ୍ଲାୟର ନେଗେଟିଭ୍ ଅର୍ଦ୍ଧ ସାଇକେଲ୍ ସମୟରେ, ତାଓଡ୍ ରିଭର୍ସ ବାୟାସ୍ ଥିବାରୁ ଲୋଡ୍ ରେସିଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମିଳୁନାହିଁ । ତେଣୁ, $V_{out} = 0$ ହୁଏ । ଡି.ସି. ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଧାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହାର ଫଳରେ ସର୍କିଟ୍ ଏକ ଦିଗଗାମୀ ହୁଏ । ଲୋଡ୍ ରେସିଷ୍ଟର ତାଓଡ୍ ଠାରୁ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ପାଉଥାଏ - ଧନାତ୍ମକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗ - ଶୂନ୍ୟ ଭୋଲ୍ଟ - ଧନାତ୍ମକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗ - ଶୂନ୍ୟ ଭୋଲ୍ଟ ଏହିପରି ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ଅସମ ତରଙ୍ଗର ସରାସରି ଡି.ସି. ମୂଲ୍ୟ (Equivalent DC Value) ହେଉଛି - $0.318 \times V_{max}$ (ଇନପୁଟ୍ ସାଇନୋସୋଇଡାଲ୍ ତରଙ୍ଗର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ) କିମ୍ବା $0.45 \times V_{rms}$ (ଇନପୁଟ୍ ସାଇନୋସୋଇଡାଲ୍ ତରଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ) ।

୨. ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେଡ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର ସର୍କିଟ୍ :

ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେଡ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର ସର୍କିଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ପାଞ୍ଚାର ତାଓଡ୍ ($D1$ ଓ $D2$) ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋଡ୍ ରେସିଷ୍ଟର ($R1$) ସଂଯୋଜିତ ଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଓଡ୍ କ୍ରମେ ଲୋଡ୍ କୁ ଧାରା ଯୋଗାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ପଏଣ୍ଟ **A**, ପଏଣ୍ଟ **C** ଠାରୁ ଧନାତ୍ମକ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଓଡ୍ **D1** ଫରଫ୍ଟର୍ଟ ବାୟାସ୍ ହୋଇ ଧାରା ପ୍ରବାହ କରେ (ତୀର ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦିଗରେ) । ତାପରେ, ସାଇକେଲ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଂଶରେ, ଯେତେବେଳେ ପଏଣ୍ଟ **B**, ପଏଣ୍ଟ **C** ଠାରୁ ଧନାତ୍ମକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାଓଡ୍ **D2** ଫରଫ୍ଟର୍ଟ ବାୟାସ୍ ହୋଇ ଧାରା ପ୍ରବାହ କରେ । ଏହି ଦୁଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ଲୋଡ୍ ରେସିଷ୍ଟର **R** ମାଧ୍ୟମରେ ଧାରା ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ସାଇକେଲ୍ ପାଇଁ ସମାନ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଯେହେତୁ ଲୋଡ୍ ରେସିଷ୍ଟର ଉପରେ ଥିବା ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦୁଇଟି ତରଙ୍ଗର ଫେଜର ସମାହାର ରୂପେ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେଡ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର ସର୍କିଟ୍କୁ “ବାଇ-ଫେଜ୍ ସର୍କିଟ୍” ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଓଡ୍ ଦ୍ବାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ତାଓଡ୍ ଭରିଦେଉଛି, ତେଣୁ ଲୋଡ୍ ରେସିଷ୍ଟର ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ସରାସରି ଡି.ସି. ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଏବେ ଗୋଟିଏ ହାଫ୍ ଡ୍ରେଡ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ର ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଯାଏ । ଯଦି କୌଣସି ହାରାହାରି ନଥାଏ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପିକ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ V_{max} ର 0.637 ଗୁଣା ହୋଇଥାଏ ।

$$V_{dc} = (2V_{max} / \pi) = 0.637V_{max} = 0.9V_{rms}$$




ଯେଉଁଠି :

V_{MAX} ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଏଲ୍ ର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ସାଇକେଲର ସର୍ବାଧିକ ପିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ।



V_{RMS} ହେଉଛି **RMS** ମୂଲ୍ୟ ।

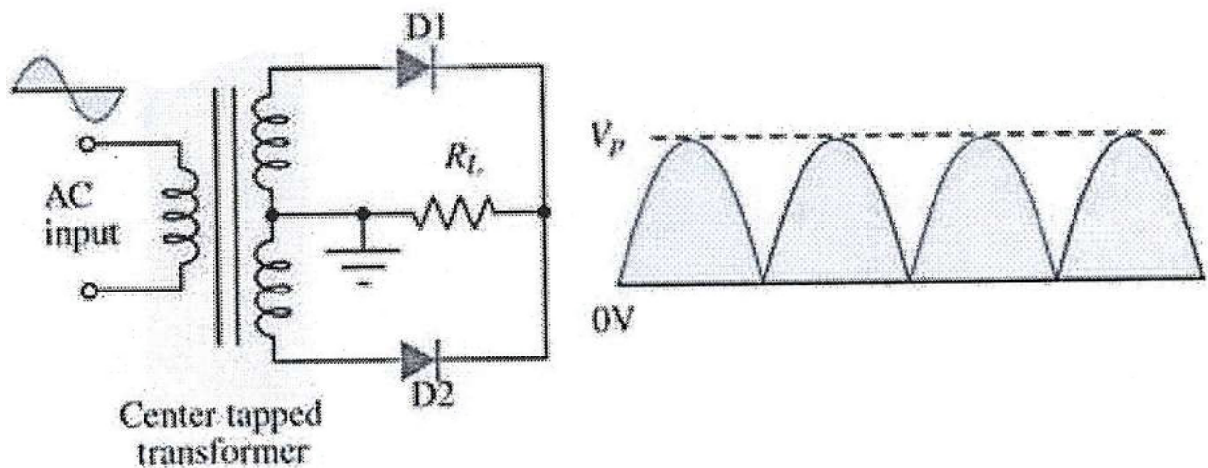ଆଉଟପୁଟ୍ ତରଙ୍ଗର ପିକ୍ ଭୋଲେଜ୍ ହାଉସ୍ ଡ୍ରେଡ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର ପାଇଁ ଯଥାସ୍ଥର ରହିଥାଏ, ବଶତଃ : ଏହା ସମୟରେ, ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧ କୋଇଲ୍ ର **RMS** ଭୋଲେଜ୍ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଥାଏ ।



ପ୍ରକ୍ରିୟା :

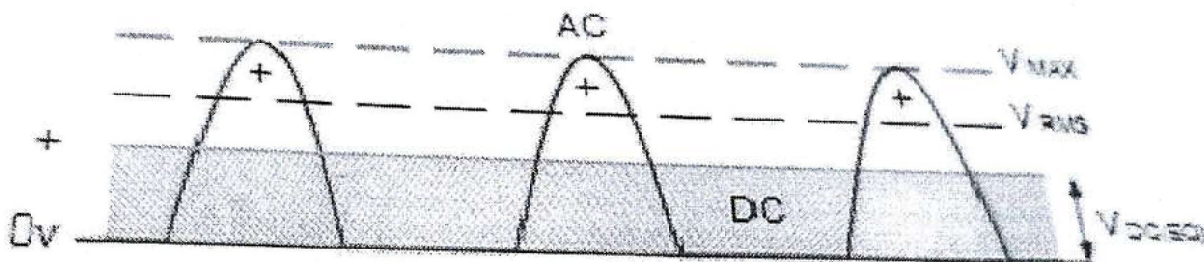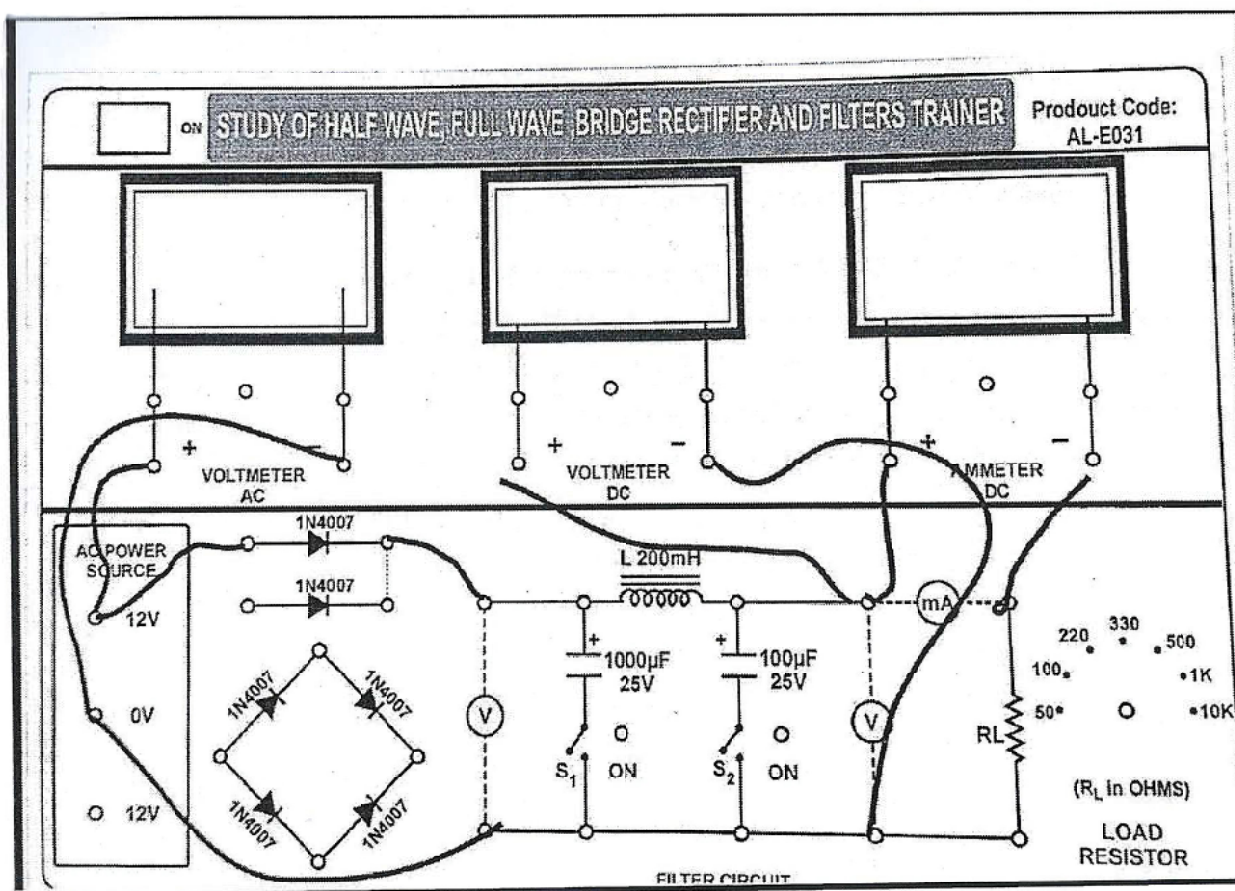୧. ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ : ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ପ୍ରାଥମିକ କୋଇଲ୍ କୁ **230V, 50Hz** ସ୍ରୋତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଇଲ୍ ଉପରେ **AC** ତରଙ୍ଗର ରେଟେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ।
୨. ଆପଣଙ୍କର ସର୍କିଟ୍ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସହିତ ସଂଯୋଜନ କରନ୍ତୁ ।
୩. **CRO** କୁ ଲୋଡ୍ ଉପରେ ସଂଯୋଜନ କରନ୍ତୁ ।
୪. **CRO** ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୋଡ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍ ଲାଇନ୍ କୁ **X-axis** ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତୁ ।
୫. **CRO** ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ **DC** ମୋଡ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ।
ଏହାର ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ୍ (**V_m**) ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ସ୍କ୍ରୀନ୍ ଦେଖି ଗୁଣାକାର ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ ।
୬. **V_{dc}** ଗଣନା କରନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା :
 - **Half wave** : $V_{dc} V_m / \pi$
 - **Full wave** : $V_{dc} = 2V_m / \pi$
୭. ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ମୋଡ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ।
ଏହାର ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ୍ (**V_m**) ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ସ୍କ୍ରୀନ୍ ଦେଖି ଗୁଣାକାର ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ ।



Rectified Output Waveform

ରେକ୍ଟିଫାଇଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଗଣନା :

୧. V_{ac} ଗଣନା କରନ୍ତୁ :

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦ୍ର : V_{ac}

$$V_{rms}^2 = V_{ac}^2 + V_{dc}^2$$

୨. V_{rms} ଗଣନା

Half Wave : $V_{rms} = V_m / 2$

Full Wave : $V_{rms} = V_m / \sqrt{2}$



୩. ରିପଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗଣନା ସୂତ୍ର :

$$Y = V_{ac} / V_{dc}$$

ତାଲିକା (TABULATION)

କେସ୍	ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ (V)	V_m (V)	V_{rms} (V)	V_{ac} (V)	V_{dc} (V)	$y = V_{ac}/V_{dc}$
HWR						
FWR						

ସମାପ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି :



ପରୀକ୍ଷଣ - ୪

ପରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ :

ହାଫ୍ ଡେଉଁ, ଫୁଲ୍ ଡେଉଁ ରେକ୍ଟିଫାୟର ବିନା କେପାସିଟର ଫିଲ୍ଟରରେ ପଢ଼ା । ଏଡେଜ୍, ଆର୍.ଏମ୍.ଏସ୍. ଫୁଲ୍ ଆଉ ରିପଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମପାଯିବା ଆଉ ଡେଉଁଫର୍ମେସନ୍ ମାପାଯିବ ।

ଦରକାରୀ ସାମାନ୍ :

୧. CRO (0-20 MHz)


୨. ଟ୍ରେନିଂ ରୋଡ୍

୩. ପେର୍କ କର୍ଡ୍

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ :

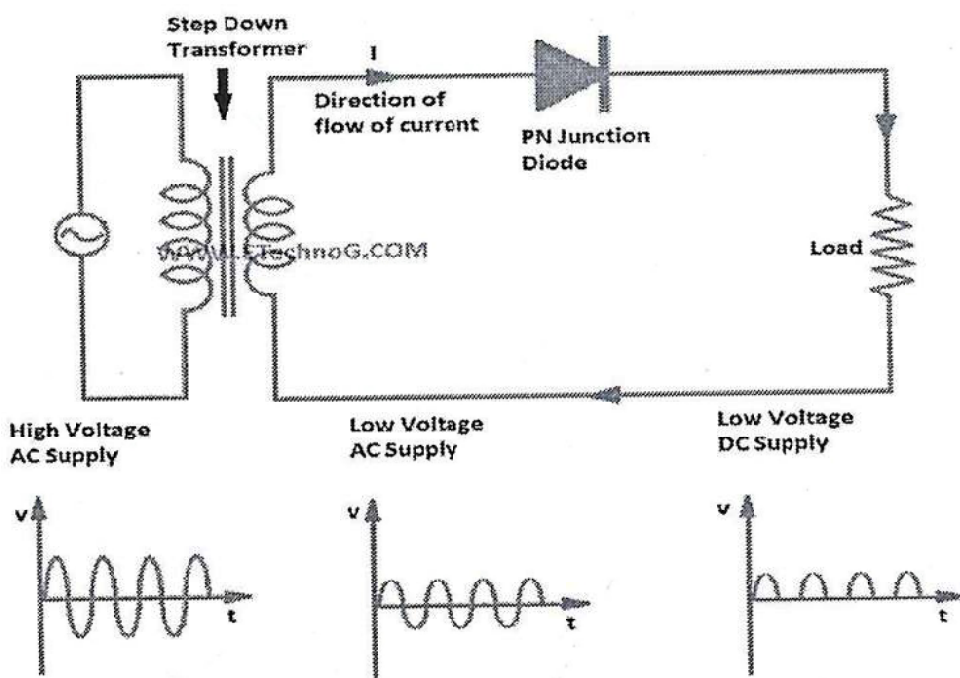୧. ହାଫ୍ ଡେଉଁ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ :

ରେକ୍ଟିଫାୟର ହେଉଛି ଗୁଡେ ସର୍କିଟ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଙ୍ଗ୍ ଏ.ସି. (AC) ଇନପୁଟ୍ ପାଞ୍ଜିରୁ କେତେକ ଡି.ସି. (DC) ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଞ୍ଜିରେ ବଦଳେଇଥାଏ । ଇନପୁଟ୍ ପାଞ୍ଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡେ ସିଙ୍କାଲ-ଫେଜ୍ କି ମଲ୍ଟି-ଫେଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ସହଜ ସମସ୍ତ ରେକ୍ଟିଫାୟର ସର୍କିଟ୍ ଭିତରେ ହାଫ୍ ଡେଉଁ ରେକ୍ଟିଫାୟର ଗୁଡେ । ହାଫ୍ ଡେଉଁ ରେକ୍ଟିଫାୟର ସର୍କିଟ୍ରେ ପାଞ୍ଜିର ଡାଉନ୍ (Power Diode) ଏ.ସି. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡେ ପାକ୍ଷେ ଡି.ସି. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବଦଳେଇବାକେ ହରେକ୍ ପୁରା ସାଇନ୍ ଡେଉଁରେ ଅଧା ପାସ୍ କରାଯିବ । ଇ ସର୍କିଟ୍ରେ “ହାଫ୍ ଡେଉଁ ରେକ୍ଟିଫାୟର” ରେକ୍ଟିଫାୟର ବଲି କହେଯିବ । କିଏଲ୍ଲି ବାଏଲେ ଇଟା କେବଳ ଆସ୍ତ୍ରାବାର ଏ.ସି. ପାଞ୍ଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ଅଧା ପାସ୍ କରାଯିବ ।





ହାଫ୍ ଡ୍ରେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ :

ଏ.ସି. ସାଇକ୍ଲୋଡ୍ରାଇଭର ସବୁ “ପଜିଟିଭ୍” ଅଥବା ସାଇକେଲ୍ ବେଳେ, ଡାୟୋଡ୍ ଫରୱାର୍ଡ ବାୟାସ୍ ହେସି, କାହାଁଥିରୁଲାଗି ବାଏଲେ ଆନୋଡ୍, କାଥୋଡ୍ ଡୁଲନାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବି । ଯେଉଁଥିରୁଲାଗି ଡାୟୋଡ୍ ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ବହିଯାଏସି । ଯେହେତୁ DC ଲୋଡ୍ ରେସିଷ୍ଟିଭ୍ (ରେଜିଷ୍ଟର, R) ଆଏ, ଲୋଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଯାଉଥିବାର କରେଣ୍ଟ ଭୋଲଟେଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନୁପାତୀ (ଓମ୍ସ ନିୟମ) ଆଏ, ଆରୁ ଲୋଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟରର ଭୋଲଟେଜ୍ ସପ୍ଲାଇ ଭୋଲଟେଜ୍, V_s (ମାକନସ୍ Vf) ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଡ୍ରେ “DC” ଭୋଲଟେଜ୍ କେବଳ ପହେଲା ସାଇକେଲ୍ ଲାଗି ସାଇକ୍ଲୋଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଏ $V_{out} = V_s$ । AC ସାଇକ୍ଲୋଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଡ୍ରେଭ୍ ଫର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ “ନେଗେଟିଭ୍” ଅଥବା ସାଇକେଲ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀ ଆନୋଡ୍ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଆଡ୍ରେକ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଇ ଡାୟୋଡ୍ ରିଭର୍ସ ବାୟାସ୍ ହେସି । ହେଥିରୁଲାଗି ଡାୟୋଡ୍ କି ସର୍କିଟ୍ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ । AC ସାଇକ୍ଲୋଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଡ୍ରେଭ୍ ଫର୍ମର ହରେକ୍ “Negative” ସାଇକେଲ୍ରେ, ଲୋଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଭିତରୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବହେ ଯେହେତୁ ଡାୟୋଡ୍ ଉପରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ନାହିଁ ଆଏ, ସେଥିରୁ ଲାଗି $V_{out} = 0$ । ସର୍କିଟ୍ ର DC ସାଇକ୍ଲୋଡ୍ରାଇଭ୍ କରେଣ୍ଟ ଏକା ଡିରେକ୍ଟରେ ବହେସି ଯେହେତୁ କି ସର୍କିଟ୍ରେ ଯୁନିଟାଇରେକ୍ସନାଲ୍ କରସି ଡାୟୋଡ୍ ରୁ ଲୋଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପଜିଟିଭ୍ ହାଫ୍ ଡ୍ରେଭ୍ ଫର୍ମାଏସି, ଜିରୋ ଭୋଲ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ହାଫ୍ ଡ୍ରେଭ୍ ଫର୍ମ, ଜିରୋ ଭୋଲ୍ଟାଫେନ ଇ ଇରେଗୁଲାର୍ ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋଡ୍ରାଇଭ୍ ଡ୍ରେଭ୍ ଫର୍ମର $0.318 \times V_{max}$ କିମ୍ବା ଇନ୍ପୁଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋଡ୍ରାଇଭ୍ ଡ୍ରେଭ୍ ଫର୍ମର $0.45 \times V_{rms}$ ର ଭୋଲଟେଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବା ।


୨. ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ସର୍କିଟ୍ :

ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ସର୍କିଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ପାସ୍ଟ୍ରା ଡାୟୋଡ୍ ଦେଇଥିବନ୍ ଗୁଟେ ଲୋଡ୍ ରେସିଷ୍ଟର (R_L) ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବାରି ବାରି କରି ଲୋଡ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବନ୍ । ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ପଏଣ୍ଟ୍ A, ପଏଣ୍ଟ୍ C ଡୁଲନାଥି ପଜିଟିଭ୍ ଥିସି, ସେତେବେଳେ ଡାୟୋଡ୍ D1 ଆଗକେ କରେଣ୍ଟ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିସି । ଯେତେବେଳେ ପଏଣ୍ଟ୍ B, ପଜିଟିଭ୍ ଥିସି (ସାଇକେଲ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଥାରେ) ପଏଣ୍ଟ୍ C ଡୁଲନାରେ ଡାୟୋଡ୍ D2 ଆଗକେ କରେଣ୍ଟ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିସି, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର R ଭିତରୁ କରେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଅଥା ସାଇକେଲ୍ ଲାଗି ଗୁଟେ ଦିଗରେ ବହିଥିସି । ଯେହେତୁ ରେଜିଷ୍ଟର R ର ଆରପାର୍ ହେଇଥିବାର ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଡ୍ରେଭ୍ ଫର୍ମର ଫିଶାଣ ଫଳ, ଇ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ସର୍କିଟ୍ “ବାଇ-ଫେଜ୍” ସର୍କିଟ୍ ବଳି ବି କୁହାଯାଏସି ।

ଯେହେତୁ ଡାୟୋଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଡିଆର ହେଇଥିବାର ପ୍ରତି ଅଥା-ଡ୍ରେଭ୍ ଭିତରେ ଥିବାର ଜାଗା ଏବେ ଅଲଗା ଡାୟୋଡ୍ ପୁରଣ୍ ହେଇ ଯାଉଥିବାର ଲାଗି, ଲୋଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସେପାରକେ ଆଭେରେକ୍ଟ DC ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଏବେ ସେଟା ଗୁଟେ ଅଥା-ଡ୍ରେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ସର୍କିଟ୍ ଡୁଲନାରେ ଦୁଇଗୁଣା ହେଇ ଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀ କ୍ଷତି ନାହିଁ ହେଲେ ସେଟା ପିକ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ପାଖାପାଖି $0.637 V_{max}$ ଥିସି ।

$$V_{dc} = (2V_{max} / \pi) = 0.637 V_{max} = 0.9 V_{rms}$$

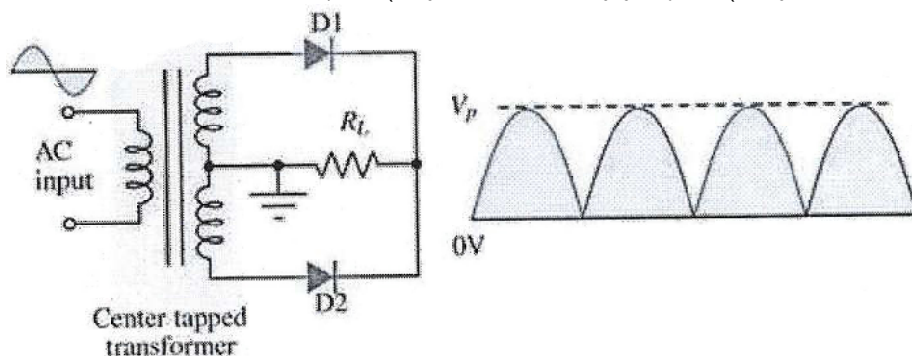ଘଟାଣେ : V_{MAX} ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଗୁଟେ ଅଥାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପିକ୍ ଭୋଲ୍ଟ ଆଉ V_{RMS} ହେଉଛି RMS







ଭାଲ୍ୟୁ । ଆଉଟପୁଟ୍ ଡ୍ରେଡ଼ର୍ମାନ୍ ପିକ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼େ ଅଧା-ଡ୍ରେଡ଼ରେକ୍ଟିଫାଇଡ଼ର ଲାଗି ଆଗର ଯେତା ଥିଲା ସେତା ହିଁ ଥିବି, ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ପ୍ରତି ଅଧାରେ ଏକ RMS ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଥିବି ।

ନିୟମାବଳୀ :

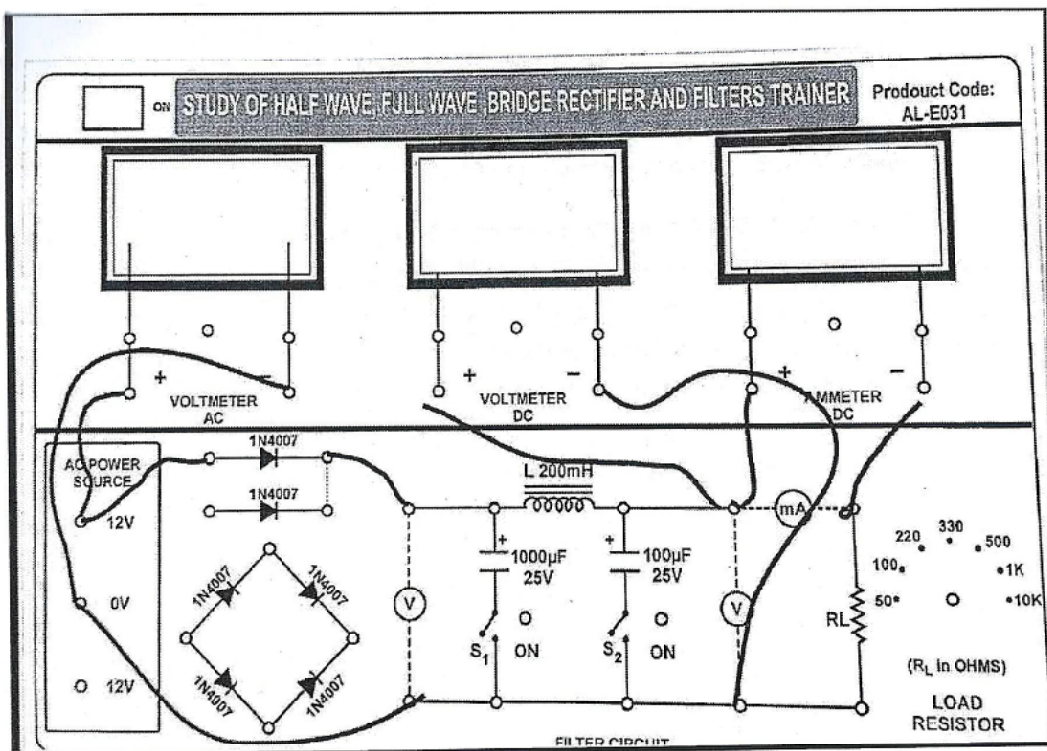୧. ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ : ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ପ୍ରାଥମିକ କୋଇଲକ୍ରେ **230V, 50Hz** ସୋର୍ସ ଦିଅ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ ରେଟେଡ୍ ପ୍ରାଥମିକ **AC** ଡ୍ରେଡ଼ର୍ମାନ୍ ଟ୍ରେକ୍ ବିନା କେନ୍ଦ୍ରୀ ବିକୃତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ।
 ୨. ଡୁମ୍ପର ସର୍କିଟ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟର୍ମିନାଲ୍ ମାନକେ ଯୁଡନ୍ତୁ ।
 ୩. ଡୁମ୍ପର **CRO** କେ ଲୋଡ୍ ଆରପାରରେ ଯୁଡନ୍ତୁ ।
 ୪. **CRO** ସ୍କ୍ରୀନ୍ କେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ହରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍ ଲାଇନ୍ କେ ଦେଖି ଇଟାକେ **X** ଅକ୍ସି ଥି ସଜାଡନ୍ତୁ ।
 ୫. **CRO** କେ **DC** ମୋଡ୍ରେ ସ୍କ୍ରୀନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଡ୍ରେଡ଼ର୍ମାନ୍ ଟ୍ରେକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ । ଇଟାର ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ୍ (**V_m**) ଆଉ ଫିକ୍ସ୍ ଏନ୍ସି ସ୍ଥିତିରୁ ତାର ଗୁଣନ କରି କରି ଲେଖନ୍ତୁ ।
 ୬. ତଳେ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି **V_{dc}** ଗନ :
- **Half wave** : $V_{dc} V_m / \pi$
 - **Full wave** : $V_{dc} = 2V_m / \pi$
୭. **CRO** କେ **AC** ମୋଡ୍ରେ ସ୍କ୍ରୀନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଡ୍ରେଡ଼ର୍ମାନ୍ ଟ୍ରେକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ । ଇଟାର ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ୍ (**V_m**) ଆଉ ଫିକ୍ସ୍ ଏନ୍ସି ସ୍ଥିତିରୁ ତାର ଗୁଣନ କରି କରି ଲେଖନ୍ତୁ ।



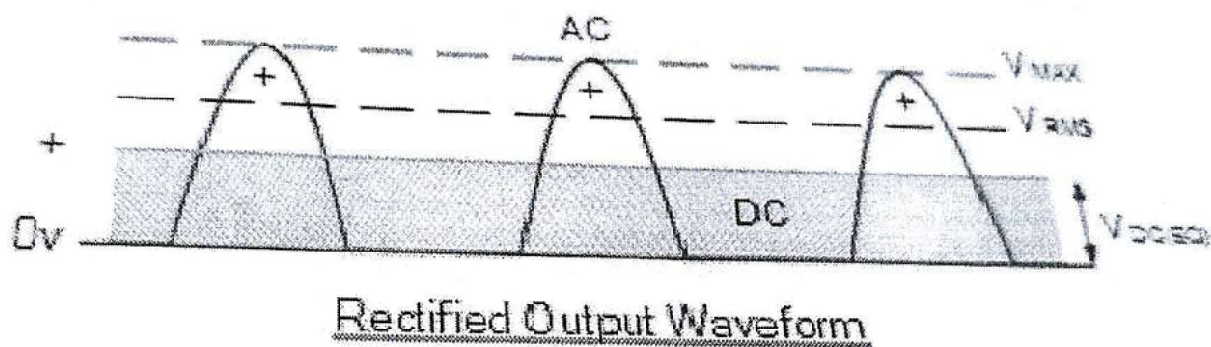

ରେକ୍ଟିଫାଇଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ ଗଣନା :

୧. V_{ac} ଗଣନା କର :

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରର ସୂତ୍ର :

$$V_{rms}^2 = V_{ac}^2 + V_{dc}^2$$

୨. V_{rms} ଗଣନା

Half Wave : $V_{rms} = V_m / 2$

Full Wave : $V_{rms} = V_m / \sqrt{2}$

୩. ରିପଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗଣନା ସୂତ୍ର :

$$Y = V_{ac} / V_{dc}$$

ତାଲିକା :


କେସ୍	ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲେଜ୍ (V)	V_m (V)	V_{rms} (V)	V_{ac} (V)	V_{dc} (V)	$y = V_{ac}/V_{dc}$
HWR						
FWR						

ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ କଥା :

Experiment No. : 5


Aim : To Study the input and output characteristics of NPN transistor in CE configuration.

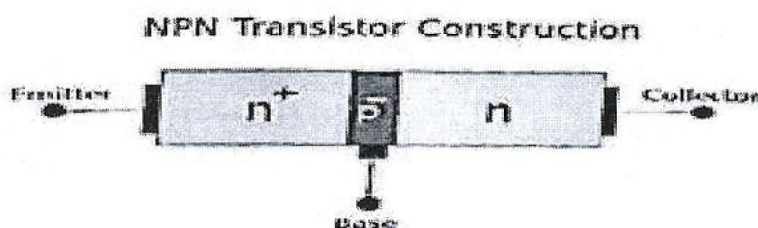Theory: A transistor is constructed by diffusing oppositely doped semiconductor material in exactly between similarly doped semiconductors. Diffusing n-type material in between p-type material forms PNP-transistor. Diffusing a p-type material in between n-type semiconductor forms NPN-transistor.



The above diagram shows the schematic construction of a NPN transistor. As you can see an p-type silicon is sandwiched between two N type materials. The left part is indicated by N+ which means its highly doped N-type material. This highly doped portion is called Emitter that is the piece of semiconductor that supplies majority carriers for the transistor to function. At the extreme right is moderately doped N. type material which is called as the Collector. This portion collects the majority charge carriers that is been emitted by Emitter and that manage to cross the collector. The middle region is denoted by p' because it's doped with P-type impurities. The minus' sign indicates it's lightly doped. The middle region is called the Base, and it's this region that serves as a gate, regulating flow of charge from Emitter to collector. The doping of base is just one tenth of that of collector. In a real transistor, the width of base is very thin. The total width of the transistor will be 150 times that of the width of the base.

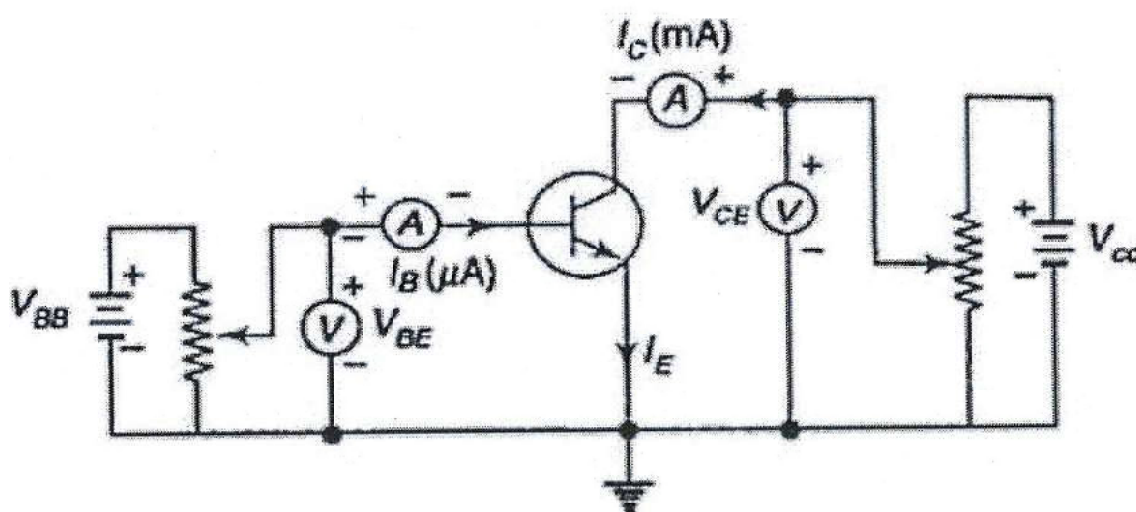In a similar way sandwiching a lightly doped N region between highly and moderately doped P region is called PNP transistor.



Circuit to determine CE static characteristics



Transistor can be connected to the circuit in three different configurations namely common emitter (CE), common base (CB) and common collector (CC). Common emitter configuration is the most frequently used configuration because it provides gain more than unity.

The name CE is because the emitter of the transistor is common to the input and the output circuit. Input signal is supplied across the base and the emitter and the output is taken across the collector and the emitter. CE configuration is also called ground emitter configuration. Package used for characteristics SL100 (NPN), SK100 (PNP).

PROCEDURE ((NPN)): For CE Mode

1. Setup the circuit as shown in the connection diagram above. Connect the patch cords one by one looking up the connection diagram for input characteristics.
2. Both Voltmeter (1V & 10V) are connected internally (shown by dotted lines).
3. Verify the connection using the multimeter.
4. Please show your connection to the instructor or teacher for verification
5. Now after verification of each connection, first make all variable potentiometer to initial zero position
6. Switch on the power to the instrument.
7. Voltage supply connected across Base and Emitter is called here V_{BE} & Voltage supply connected across collector and emitter called as V_{CE} Current which is entering into the base named I_B and Voltage between the base emitter junctions called as V_{BE} silicon transistor (We used here the transistor SL100 which is NPN transistor made of Silicon). The voltage across the collector emitter junction is called as V_{CE} .
8. First keep the potentiometer (which is placed right hand side of the equipment) P2 (0-10V variable Voltage) to some Fixed voltage say 0V or 1V.
9. Now vary the potentiometer P1 (placed at the Left hand side of the equipment) from initial zero value to 1V in the steps of 0.1 V.
10. Set the Base biasing Voltage by varying P1 potentiometer to 0.1 volts and see the base current in ammeter It will be zero. Note down the readings in the observation table-1. I_{BSP}
11. Now increase the voltage and see the corresponding reading of base current in the 250 μ A Range.
12. You will observe that there will be small amount of current as the voltage is increasing. At the voltage near to 0.5V or 0.6V Current increases rapidly.
13. Records the readings in the observation table at each step of input voltage.
14. Repeat the procedure for the another value of fixed voltage V_{CE} at 2V, 4V respectively and follow the procedure points 9 to 12 once again to record for different set of V_{BE} & I_B readings and records them into the observation table.
15. Draw the characteristics on the graph with V_{BE} on X axis and I_E on y axis.

**PROCEDURE (OUTPUT CHARACTERISTICS (NPN):**

1. Connection will be same as above.
2. Now after verification of each connection, first make all variable potentiometer to initial zero position.
3. Switch on the power to the instrument.
4. Vary the potentiometer (which is placed Left hand side of the equipment) P1 (0-1 V) to some extent so that base current I_B will be 10 μ A in ammeter.
5. Now vary the potentiometer P2 (placed at the right hand side of the equipment) from initial zero value to 10V in the steps of 1 V
6. Set the collector biasing Voltage by varying P2 (right side of the equipment) potentiometer to 1 volts and see the collector current in ammeter I_C , It will be zero initially and becomes constant at some value (in spite it may increase slightly). Note down the readings in the observation table- II
7. Now increase the voltage and see the corresponding reading of collector current I_C in the 50 mA Range.
8. You will observe that current goes constant after some voltage. For another set the value of collector current will be different.
9. Records the readings in the observation table-II at each step of input voltage.
10. Repeat the procedure for the another value of fixed current I_B at 20 μ A, 30 μ A respectively and follow the procedure points 9 to 12 once again to record for different set of V_{CE} ; I_C readings and records them into the observation table.
11. Draw the characteristics on the graph with V_{CE} on X axis and I_C on y axis.


Observation Table-I (Input characteristics (NPN):

Sl. No.	$V_{CE} = 1\text{ V}$		$V_{CE} = 2\text{ V}$		$V_{CE} = 3\text{ V}$		$V_{CE} = 4\text{ V}$		$V_{CE} = 15\text{ V}$	
	$V_{BE}\text{ (V)}$	$I_B\text{ (}\mu\text{A)}$	$V_{BE}\text{ (V)}$	$I_B\text{ (}\mu\text{A)}$	$V_{BE}\text{ (V)}$	$I_B\text{ (}\mu\text{A)}$	$V_{BE}\text{ (V)}$	$I_B\text{ (}\mu\text{A)}$	$V_{BE}\text{ (V)}$	$I_B\text{ (}\mu\text{A)}$
1										
2										
3										
4										
5										




Observation Table-II (Output characteristics (NPN):

Sl. No.	$I_B = 10 \mu A$		$I_B = 20 \mu A$		$I_B = 30 \mu A$		$I_B = 40 \mu A$		$I_B = 50 \mu A$	
	$V_{CE} (V)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$	$I_C (mA)$
1										
2										
3										
4										
5										

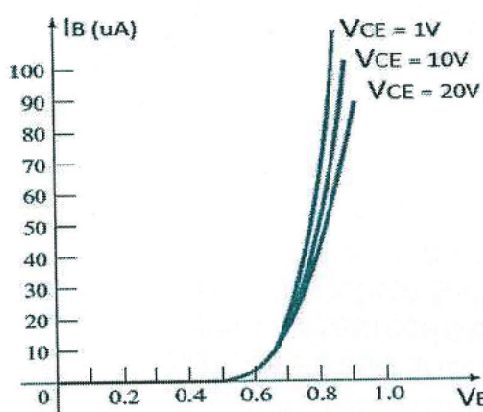

INPUT CHARACTERISTICS

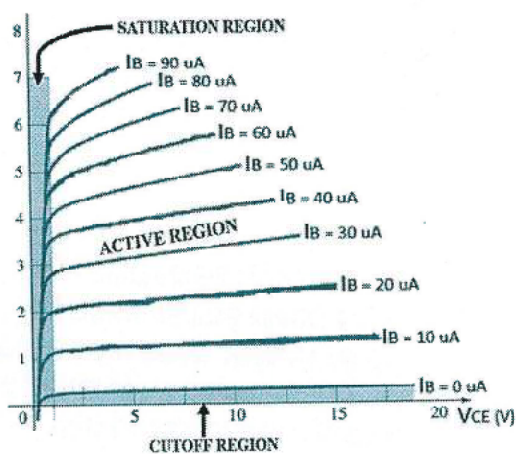

OUTPUT CHARACTERISTICS


Conclusion :




ପରୀକ୍ଷା ନଂ. - ୫

ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଏନ୍ ପି ଏନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ସିଲ ବିନ୍ୟାସର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ।

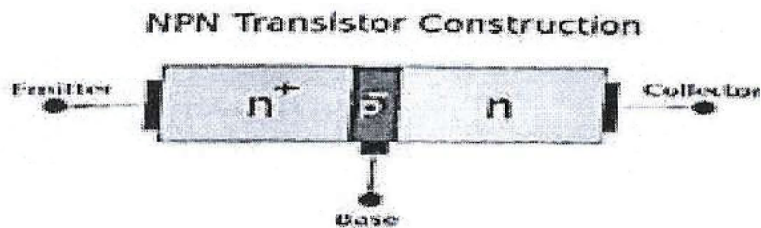ତତ୍ତ୍ୱ : ସମାନ ଭାବରେ ତୋଳ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ ତୋଳ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ । P-ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ n-ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପି ଏନ୍ ପି- ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏନ୍ - ପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ P-ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ ପି ଏନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।



ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରଟି ଏକ ସେ ଏନ୍-ପି-ଏନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦର୍ଶାଉଛି । ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପି-ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ ଟି ସେ ଏନ୍-ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ବାମ ଅଂଶ ଏନ୍ + ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୋଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ତୋଳ ହୋଇଥିବା ଏନ୍-ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ । ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ତୋଳ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଏମିଟର୍ କୁହାଯାଏ । ଯାହା ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀର ଖଣ୍ଡ ଯାହା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟ ବାହକ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟମ ତୋଳ ହୋଇଥିବା ଏନ୍-ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଯାହାକୁ କଲେକ୍ଟର କୁହାଯାଏ । ଏହି ଅଂଶ ଏମିଟର୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ସଂଗ୍ରହକାରୀକୁ ପାର କରିବାକୁ ସଫଳ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ବାହକ ସଂଗ୍ରହ କରେ । ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପି-ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଏହା ପି-ପ୍ରକାର ଅଳ୍ପସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ତୋଳ ହୋଇଛି । ବିଯୋଗ ଚିହ୍ନ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଏହା ହାଲୁକା ତୋଳ ହୋଇଛି । ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେସ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଏକ ଗେଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏମିଟର୍‌ରୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀକୁ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ବେସ୍‌ର ତୋଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀର କେବଳ ଦଶମାଂଶ । ଏକ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରରେ, ବେସ୍‌ର ପ୍ରସ୍ଥ ବହୁତ ପତଳା । ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ମୋଟ ପ୍ରସ୍ଥ ବେସ୍‌ର ପ୍ରସ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ୧୫୦ ଗୁଣ ହେବ । ସେହିପରି ଭାବରେ ଏକ ହାଲୁକା ପୋଲ୍ ହୋଇଥିବା ପି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ତୋଳ ହୋଇଥିବା ଏନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ପି-ଏନ୍-ପି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁ ।

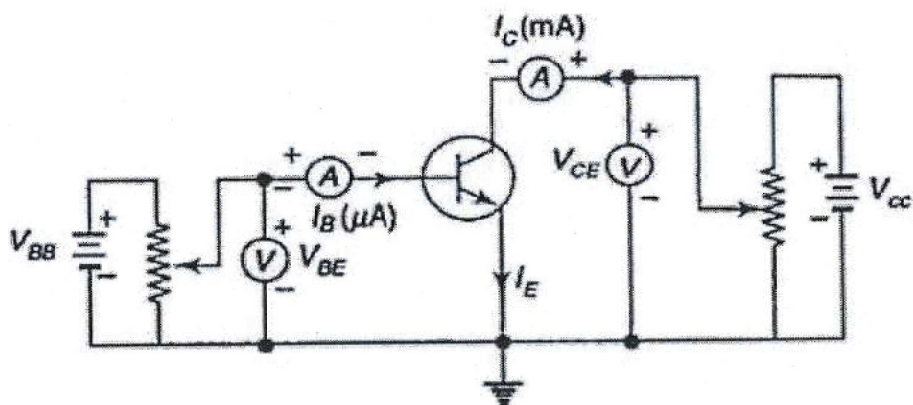

Circuit to determine CE static characteristics



ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରକୁ ସର୍କିଟ୍ ସହିତ ଡିନୋଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ୟାସରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଯଥା ସିଲ୍, ସିବି ଏବଂ ସିସି। ସିଲ୍ ବିନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ବିନ୍ୟାସ କାରଣ ଏହା ଏକତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସିଲ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ଏମିଟର ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ । ଇନପୁଟ୍ ସିଗନାଲ୍ ବେସ୍ ଏବଂ ଏମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଏବଂ ଏମିଟର ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଏ । ସିଲ୍ ବିନ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମିଟର ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏସ୍ ଏଲ୍ ୧୦୦ (ଏନ୍ ପି ଏନ୍), ଏସ୍ କେ ୧୦୦ (ପି ଏନ୍ ପି) ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଇନପୁଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ (NPN)) : CE ମୋଡ୍ ପାଇଁ

୧. ଉପରୋକ୍ତ ସଂଯୋଗ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସର୍କିଟ୍‌କୁ ସେଟ୍‌ଅପ୍ କରନ୍ତୁ । ଇନପୁଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ପ୍ୟାର୍ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
୨. ଉଭୟ ଭୋଲଟେଜ୍ (୧V ଏବଂ ୧୦V) ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ (ବିନ୍ୟୁକ୍ତ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି) ।
୩. ମଲ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
୪. ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦୟାକରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସର୍କିଟ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ।
୫. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟରକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ କରନ୍ତୁ.
୬. ଉପକରଣ ପାଞ୍ଜିର ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ।
୭. ବେସ୍ ଏବଂ ଏମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭୋଲଟେଜ୍ ଯୋଗାଣକୁ ଏଠାରେ V_{BB} କୁହାଯାଏ ଓ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଏମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭୋଲଟେଜ୍ ଯୋଗାଣକୁ V_{cc} କୁହାଯାଏ କରେଣ୍ଟ ଯାହା I_B ନାମକ ବେସ୍ ଏବଂ ବେସ୍ ଏମିଟର ଜଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯାହାକୁ V_{BE} କୁହାଯାଏ । ସିଲିକନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ପାଇଁ (ଆମେ ଏଠାରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଏସ୍ ଏଲ୍ ୧୦୦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ଯାହା ସିଲିକନ୍‌ରେ ତିଆରି NPN ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର) । କଲେକ୍ଟର ଏମିଟର ଜଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଲଟେଜ୍ କୁ V_{CE} କୁହାଯାଏ ।
୮. ପ୍ରଥମେ ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟର (ଯାହା ଉପକରଣର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥାଏ) ପି୨ (୧-୧୦V ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭୋଲଟେଜ୍) କୁ କିଛି ସ୍ଥିର ଭୋଲଟେଜ୍ ଯେପରିକି 0V କିମ୍ବା ୧V ରେ ରଖନ୍ତୁ ।
୯. ଏବେ ୦.୧V ପଦେକ୍ଷପରେ ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟର P୧ (ଉପକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥିବା) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରୁ ୧V ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।
୧୦. P୧ ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟରକୁ ୦.୧V ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବେସ୍ ବାୟାସି ଭୋଲଟେଜ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମିଟର I_B ରେ ବେସ୍ କରେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଶୂନ୍ୟ ହେବ । ତଳେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀ-I ରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରନ୍ତୁ ।
୧୧. ଏବେ ଭୋଲଟେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୨୫୦ μ A ରେଞ୍ଜରେ ବେସ୍ କରେଣ୍ଟ ଅନୁରୂପ ରିଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ।
୧୨. ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଭୋଲଟେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କରେଣ୍ଟ ରହିବ । ୦.୫V କିମ୍ବା ୦.୬V ପାଖାପାଖିରେ କରେଣ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।
୧୩. ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀରେ ପାଠ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
୧୪. ସ୍ଥିର ଭୋଲଟେଜ୍ V_{CE} ର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 2V, 4Vରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ V_{BE}



& I_B ପାଠ୍ୟ ସେଟ୍ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନ୍ଦୁ ୯ ରୁ ୧୨ କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀରେ-I ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ।

୧୫. X ଅକ୍ଷରେ V_{BE} ଏବଂ y ଅକ୍ଷରେ I_B ସହିତ ଗ୍ରାଫରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଆଉଟପୁଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ (ଏନ୍ ପି ଏନ୍)) :

୧. ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଥିବା ପରି ସମାନ ହେବ ।
୨. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟରକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ କରନ୍ତୁ ।
୩. ଉପକରଣ ପାଞ୍ଜିର ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ।
୪. ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟର (ଯାହା ଉପକରଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥାଏ) P୧ (0-୧V) କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବେସ୍ କରେଣ୍ଟ I_B ଆମିଟରରେ ୧୦ μA ହେବ ।
୫. ଏବେ ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟର P2 (ଉପକରଣର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥିବା) କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରୁ 10V ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1V ପଦକ୍ଷେପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।
୬. P2 (ଉପକରଣର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ) ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟରକୁ 1V ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କଲେକ୍ଟର ବାୟାସି ଭୋଲଟେଜ୍ କୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମିଟର I_c ରେ କଲେକ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଏବଂ କିଛି ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ (ଯଦିଓ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ) । ତଳେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀ-II ରେ ପାଠ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାନ୍ତୁ ।
୭. ଏବେ ଭୋଲଟେଜ୍ ବଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ 50mA ରେଞ୍ଜରେ କଲେକ୍ଟର କରେଣ୍ଟର ଅନୁରୂପ ରିଡିଙ୍ଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ।
୮. ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କିଛି ଭୋଲଟେଜ୍ ପରେ କରେଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଟ୍ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହକ କରେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେବ ।
୯. ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀରେ ପାଠ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
୧୦. ସ୍ଥିର କରେଣ୍ଟ I_B ର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 20 μA , 30 μA ରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ V_{CE} & I_c ପାଠ୍ୟ ସେଟ୍ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନ୍ଦୁ ୯ ରୁ ୧୨ କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀରେ-II ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
୧୧. X ଅକ୍ଷରେ V_{CE} ଏବଂ y ଅକ୍ଷରେ I_c ସହିତ ଗ୍ରାଫରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ।




ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀ -I (ଇନପୁଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ (NPN)) :


Sl. No.	$V_{CE} = 1\text{ V}$		$V_{CE} = 2\text{ V}$		$V_{CE} = 3\text{ V}$		$V_{CE} = 4\text{ V}$		$V_{CE} = 15\text{ V}$	
	$V_{BE}(\text{V})$	$I_B(\mu\text{A})$	$V_{BE}(\text{V})$	$I_B(\mu\text{A})$	$V_{BE}(\text{V})$	$I_B(\mu\text{A})$	$V_{BE}(\text{V})$	$I_B(\mu\text{A})$	$V_{BE}(\text{V})$	$I_B(\mu\text{A})$
1										
2										
3										
4										
5										

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀ -I (ଆଉଟପୁଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ (NPN)) :

Sl. No.	$I_B = 10\text{ }\mu\text{A}$		$I_B = 20\text{ }\mu\text{A}$		$I_B = 30\text{ }\mu\text{A}$		$I_B = 40\text{ }\mu\text{A}$		$I_B = 50\text{ }\mu\text{A}$	
	$V_{CE}(\text{V})$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CE}(\text{V})$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CE}(\text{V})$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CE}(\text{V})$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CE}(\text{V})$	$I_C(\text{mA})$
1										
2										
3										
4										
5										

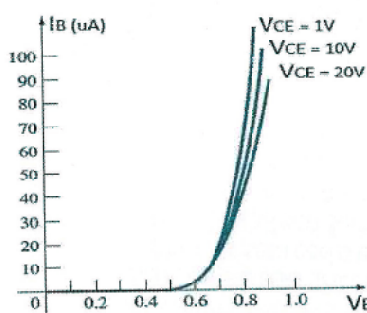

ଇନପୁଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

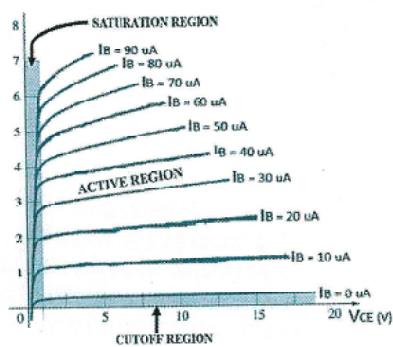

ଆଉଟପୁଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ


ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ କଥା :




ପରୀକ୍ଷଣ ନଂ. - ୫

ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଏନ୍ ପି ଏନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ସିଲ ଆର ସିବି ବିନ୍ୟାସର ଅଧ୍ୟୟନ କରମା ।

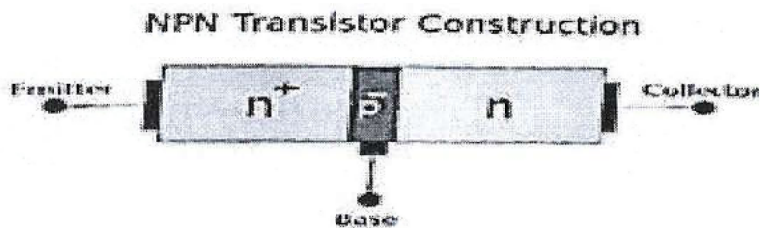ତତ୍ତ୍ୱ : ସମାନ ଭାବେ ତୋପ ହୋଇଥିବାର ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ବିପରୀତ ତୋପ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ ମାନକୁ ନିଷ୍ପେଦ୍ଧ କରି ଏକ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ବନା ହେବ । ପି-ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିୁ ଏନ୍-ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନିଷ୍ପେଦ୍ଧ କଲେ ସେ ପି ଏନ୍ ପି- ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ବନସି । ଏନ୍ - ପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ପି-ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନିଷ୍ପେଦ୍ଧ କଲେ ଏନ୍ ପି ଏନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ବନସି ।



ଉପର ଚିତ୍ରଟା ହେଲା ପି-ଏନ୍-ପି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର । ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏନ୍-ପି-ଏନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ସିଲିକନ୍ ବୁଲ୍ଡା ପି-ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟ ହେଇଛେ । ଇଡାର ଗୁଡୁଟେ ତୋପ ହେଇଥିବି ପି-ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥି । ଇଡାର ବେଶି ତୋପ ହେଇଥିବା ଫାଲ୍‌କେ ଏମିଟର କୁହାଯାଏ, ଯେନଟାକି ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀର ଫାଲ୍ ଯେନଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର କେ ଚଲାବାର ଲାଗି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟ ବାହକ୍ ଦେସି । ଭୁଜୁନି ପାଖେ ମଝିମଝା ତୋପ ହେଇଥିବା ଏନ୍-ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଟେ ଅଛେ ଯେନଟା କି କଲେକ୍ଟର କୁହାଯାଏ । ଇଥିର ଫାଲ୍ ଏମିଟର ନୁ ବାହାରିଥିବା ଆରୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀକେ ପାର କରବାଲାଗି ସଫାଲ୍ ହେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ବାହକ୍ କେ ରଖି । ମଝି ପାଖରଟା ପି-କୁହାଯାଏ କାରଣ ଇଟା ପି-ପ୍ରକାର ମଲଲା ସାଗେ ତୋପ ହେଇଛେ । (-) ଚିହ୍ନା ବୁଝାସି ଯେ ଇଡାର ନେ କମ୍ ତୋପ ହେଇଛେ । ମଝିଯାଗାକେ ବେସ୍ କୁହାଯାଏ, ଆରୁ ଇଡାର ଇ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବାଗିର କାମ୍ କରସି, ଏମିଟରନୁ ରଖୁଥିବା ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରସି । ବେସର ତୋପି ସଂଗ୍ରହକାରୀର ଖାଲି ଦଶମାଂଶ ଆଏ । ଗୁଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ବେସର ପ୍ରସ୍ଥ ବହୁତ ପତଳା । ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ପୁରା ପ୍ରସ୍ଥ ବେସର ପ୍ରସ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ୧୫୦ ଗୁଣ ହେସି । ସେକ୍ତା ଗୁଟେ କମ୍ ତୋପ ହେଇଥିବା ପି-ଯାଗାକେ ଉଚ୍ଚ ଆର ମଧ୍ୟମ୍ ତୋପ ହେଇଥିବାର ଏନ୍-ଯାଗା କଝିଠାନ୍ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନ କରକି ଆମେ ପି-ଏନ୍-ପି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ବନାସୁ ।

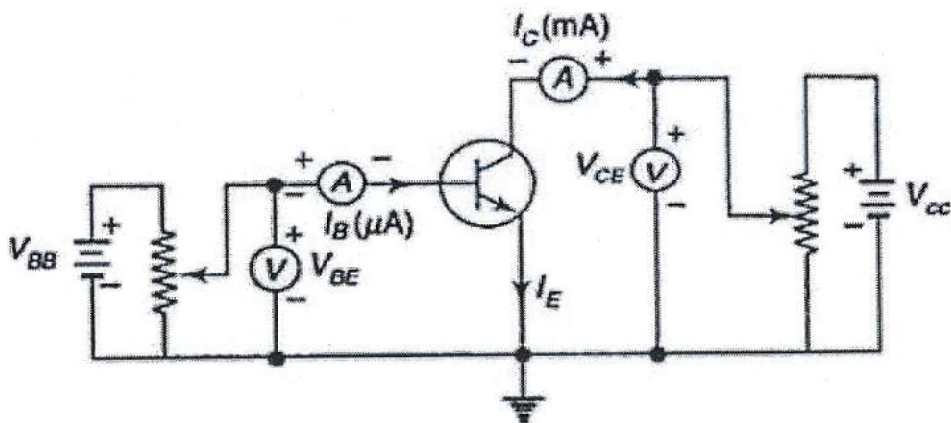

Circuit to determine CE static characteristics



ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର୍କୁ ସର୍କିଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ତନ୍ତ୍ରା ଅଲଗା ବିନ୍ୟାସରେ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରୁଛି, ଯେଉଁଠି କି ସିଲ୍, ସିବି ଆଉ ସିସି । ସିଲ୍ ବିନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଶି ବେଭାର ବିନ୍ୟାସ କାରଣ ଇଟ୍ ଏକଲା ଠାରୁ ବେଶି ଲାଭ ଦେଶି । ସିଲ୍ ନାମ୍ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ଏମିଟର୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ସର୍କିଟ୍ ଲାଗି ସାଧାରଣ । ଇନପୁଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ବେସ୍ ଆଉ ଏମିଟର୍ କେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଆଉ ଏମିଟର୍ କେ ନିଆଯାଏ । ସିଲ୍ ବିନ୍ୟାସକେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମିଟର୍ ବିନ୍ୟାସ ବି କୁହାଯାଏ । ଏସ୍ ଏଲ୍ ୧୦୦ (ଏନ୍ ପି ଏନ୍), ଏସ୍ କେ ୧୦୦ (ପି ଏନ୍ ପି) ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲାଗି ବ୍ୟବହାରକରାଯାଏ ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଇନପୁଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ (NPN)) : CE ମୋଡ୍ ଲାଗି

୧. ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍କିଟ୍ କେ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ । ଚିତ୍ରକେ ଦେଖି କରି ପ୍ୟାର୍ କର୍ଡ୍ ମାନକେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି କୁଡୁନ୍ ।
୨. ଦୁହିଁ ଭୋଲଟ୍ ମିଟର୍ (୧V ଆଉ ୧୦V) ଭିତ୍ରିଆ ଭାବେ ହେଇଛି ।
୩. ମଲ୍ଟିମିଟର୍ କୁଡ଼ି କରି ମାପ ।
୪. ମାପବାର ଲାଗି ଦୟାକରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡାକିକରି ସର୍କିଟ୍ ଦେଖାଉନ୍ ।
୫. ସବୁ ସଂଯୋଗର ମାପଲା ପରେ, ପହେଲା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟର୍ କେ (୦) କରନ୍ତୁ ।
୬. ଉପକରଣରେ ପାୱାର୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ।
୭. ବେସ୍ ଆଉ ଏମିଟର୍ ମଝିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭୋଲଟ୍ କେ ଯୋଗାଣକେ ଇନେ V_{BB} କହେସନ୍ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଏମିଟର୍ ମଝିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭୋଲଟ୍ କେ ଯୋଗାଣକେ V_{cc} କହେସନ୍ କରେଷ୍ଟ ଯାହା I_B ନାମ୍ ବେସ୍ ଆଉ ବେସ୍ ଏମିଟର୍ ଜଙ୍କସନ୍ ଭିତ୍ରେ ଭୋଲଟ୍ କେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯାହାକେ V_{BE} କୁହାଯାଏ । ସିଲିକନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଲାଗି (ଆମେ ଇଠାନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଏସ୍ ଏଲ୍ ୧୦୦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଠି କି ସିଲିକନ୍ ଟିଆରି NPN ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର) । କଲେକ୍ଟର ଏମିଟର୍ ଜଙ୍କସନ୍ ଭିତ୍ରେ ଭୋଲଟ୍ କେ V_{CE} କୁହାଯାଏ ।
୮. ପହେଲା ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟର୍ ପି୨ (୧-୧୦V ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭୋଲଟ୍ କେ) କେ କିଛି ସ୍ଥିର ଭୋଲଟ୍ କେ ଯେଉଁଠି କି 0V ନାହିଁହେଲେ ୧V ରେ ରଖନ୍ତୁ ।
୯. ଇହାଛିନ୍ ୦.୧V ପଦକ୍ଷେପରେ ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟର୍ P୧ ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରୁ ୧V ଡକ୍ ଆନ ।
୧୦. P୧ କେ ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟର୍ ରୁ ୦.୧V ଡକ୍ ଆନିକରି ବେସ୍ ବାୟାସି ଭୋଲଟ୍ କେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିଟର୍ I_B ରେ ବେସ୍ କରେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଶୂନ୍ୟ ହେବା । ତଳେ ଜେନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ହେତିରେ ଲେଖ ।
୧୧. ଇହାଛିନ୍ ଭୋଲଟ୍ କେ ନୁହେଁ ଆଉ ୨ ୫୦ μA ରେଞ୍ଜରେ ବେସ୍ କରେଷ୍ଟ ରିଡି ଦେଖନ୍ତୁ ।
୧୨. ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଭୋଲଟ୍ କେ ବହୁଛି, ହେଥିର ଲାଗି କମ୍ ପରିମାଣର କରେଷ୍ଟ ରଖିବ । ୦.୫V ନାହିଁହେଲେ ୦.୬V ପାଖାପାଖି କରେଷ୍ଟ ବେଶି ବହୁଥି ।
୧୩. ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟ୍ କେ ସବୁ ମାପ କର ଲେଖ ।
୧୪. ସ୍ଥିର ଭୋଲଟ୍ କେ V_{CE} ର ଆଉଟପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗି ଯଥାକ୍ରମେ 2V, 4Vରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେ ଆଉ ଥରେ କରମା ଆଉ ଦୁସରା ଦୁସରା V_{BE} & I_B ପାଠ୍ୟ ସେଟ୍ ଲାଗି ରେକର୍ଡ୍ କରବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନ୍ଦୁ ୯ ରୁ ୧୨କେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇତାକେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀଥ୍ର-I ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
୧୫. X ଅକ୍ଷ ଥ୍ର V_{BE} ଆଉ y ଅକ୍ଷର ଥ୍ର I_B ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଫ୍ କାଟୁନ୍ ।



ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଆଉଟପୁଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ (ଏନ୍ ପି ଏନ୍)) :

୧. ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଥିବା ବାଟିର ସମାନ ହେବା ।
୨. ସବୁ ସଂଯୋଗର ମାପ, ପହେଲା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟରରେ ଶୂନ୍ୟ ରଖିବୁ ।
୩. ଉପକରଣର ପାଞ୍ଜିର ତାଲୁ କରୁନୁ ।
୪. ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟର (ଯାହା ଉପକରଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥାଏ) $P ୧ (0-୧ V)$ କେ କିଛି ପରିମାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗି ସେ ବେସ୍ କରେଣ୍ଟ I_B ଆମିଟରରେ $୧୦ \mu A$ ହେବା ।
୫. ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟର $P2$ କେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା $10V$ ଓ $1V$ କରୁନୁ ।
୬. $P2$ (ଉପକରଣର ଭୂଜନି ପାଖେ) ପୋଟେଣ୍ଟିଓମିଟରରେ $1V$ ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କଲେକ୍ଟର ବାୟାସି ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ସେଟ୍ କରୁନୁ ଆଉ ଆମିଟର I_C ରେ କଲେକ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଦେଖି, ଇଡାର ପହେଲା ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ଅଟକି ଯିବା । (ଯଦିଓ ଇଡା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ) । ତଳେ ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀ-IIରେ ପାଠ୍ୟମାନଙ୍କେ ଲେଖି ।
୭. ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଲଟେଜ୍ ବଡ଼ାଉନୁ ଆଉ ୫୦ ମା ରେଞ୍ଜରେ କଲେକ୍ଟର କରେଣ୍ଟର ଅନୁରୂପ ରିଡିଙ୍ଗ୍ ଦେଖି ।
୮. ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କିଛି ଭୋଲଟେଜ୍ ପରେ କରେଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ । ଆଉ ଗୁଡେ ସେଟ୍ ଲାଗି ସଂଗ୍ରାହକ କରେଣ୍ଟର ବାମ ଅଲଗା ହେବା ।
୯. ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ସବୁ ପ୍ରାୟ ୯ ବୋଲଟରେ ଲେଖି ।
୧୦. ସ୍ଥିର କରେଣ୍ଟ I_B ର ଅଲଗା ଗୁଡେ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗି ଯଥାକ୍ରମେ $20\mu A$, $30\mu A$ ରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଥରେ କରୁନୁ ଆଉ V_{CE} & I_C ପାଠ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଲଗା ସେଟ୍ ଲାଗି ରେକର୍ଡ୍ କରବାର ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନ୍ଦୁ ୯ ରୁ ୧୨ କେ ଆଉ ଥରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀରେ-IIରେ ରେକର୍ଡ୍ କରାଯାଉ ।
୧୧. X ଅକ୍ଷରେ V_{CE} ଆଉ y ଅକ୍ଷରେ I_C ସାଙ୍ଗେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରୁନୁ ।

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀ -I (ଇନପୁଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ (NPN)) :


Sl. No.	$V_{CE} = 1 V$		$V_{CE} = 2 V$		$V_{CE} = 3 V$		$V_{CE} = 4 V$		$V_{CE} = 15 V$	
	$V_{BE} (V)$	$I_B (\mu A)$	$V_{BE} (V)$	$I_B (\mu A)$	$V_{BE} (V)$	$I_B (\mu A)$	$V_{BE} (V)$	$I_B (\mu A)$	$V_{BE} (V)$	$I_B (\mu A)$
1										
2										
3										
4										
5										



ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀ -I (ଆଉଟପୁଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ (NPN)) :

Sl. No.	$I_B = 10 \mu A$		$I_B = 20 \mu A$		$I_B = 30 \mu A$		$I_B = 40 \mu A$		$I_B = 50 \mu A$	
	$V_{CE} (V)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$	$I_C (mA)$
1										
2										
3										
4										
5										

ଗ୍ରାଫ୍ :

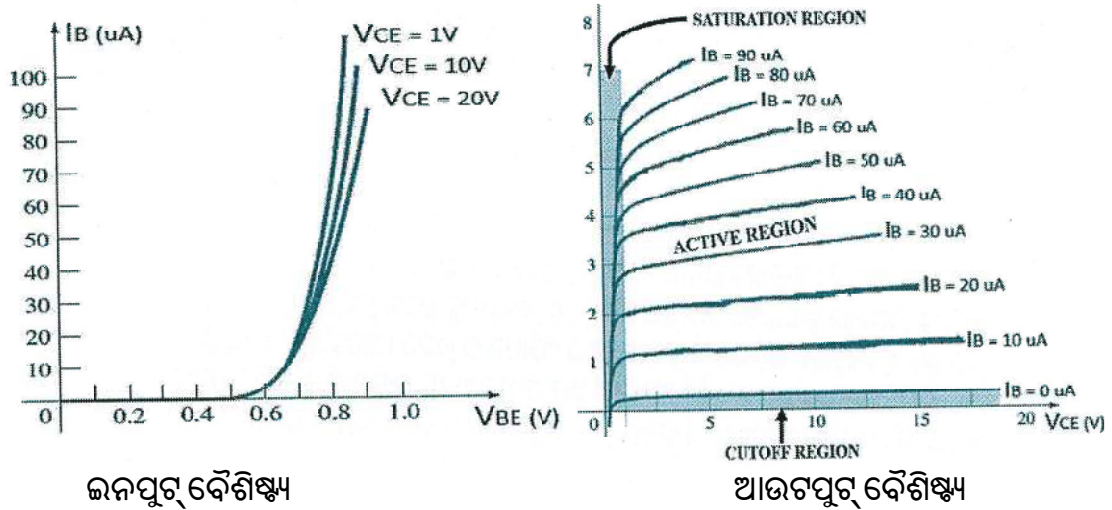

ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ କଥା :



Experiment No. : 6

AIM OF THE EXPERIMENT:

To draw the drain and transfer characteristics of a given FET.

- To find the drain resistance (r_a), amplification factor (μ) and trans-conductance (g_m) of the given FET.

EQUIPMENT REQUIRED :

- FET(BFW-10).
- Regulated power supplies.
- Voltmeter(0-20V).
- Ammeter (0-100mA).
- Connecting wires.

THEORY:


A FET is a three terminal device, having the characteristics of high input impedance and less noise, the Gate to source junction of the FET is always reverse biased. In response to small applied voltage from drain to source, the n-type bar acts as sample resistor, and the drain current increases linearly with V_{DS} . with increases in I_D the ohmic voltage drop between the source and the channel region reverse biases the junction and the conducting position of the channel begins to remain constant. The V_{DS} at this instant is called “pinch of voltage”.

If the gate to source voltage (V_{GS}) is applied in the direction to provide additional reverse bias, the pinch of voltage will decreased.

In amplifier application, the FET is always used in the region beyond the pinch-off.

$$I_D = I_{DSS} (1 - V_{GS}/V_p)^2$$

CIRCUIT DIAGRAM :

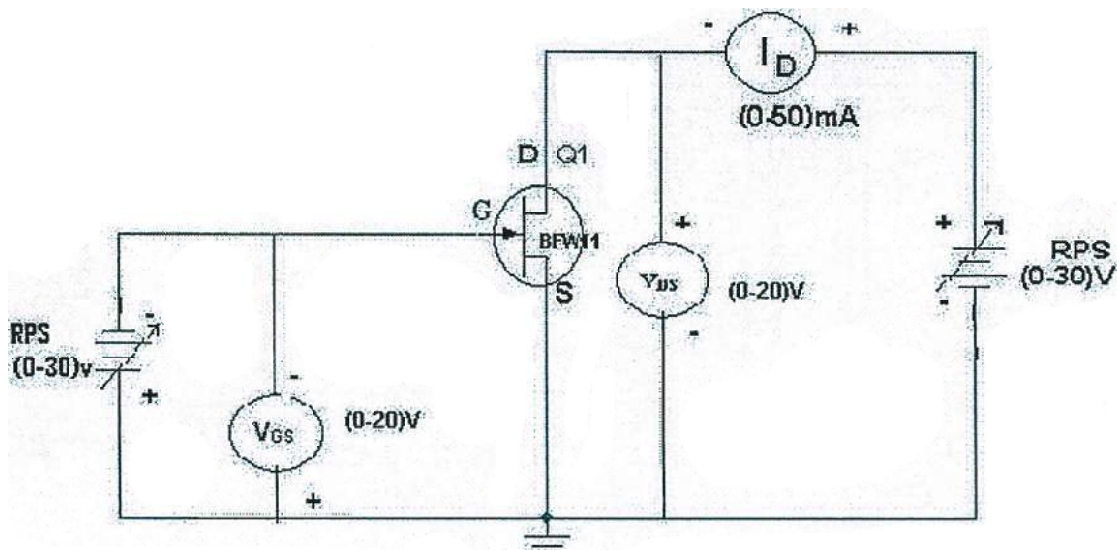




PROCEDURE :

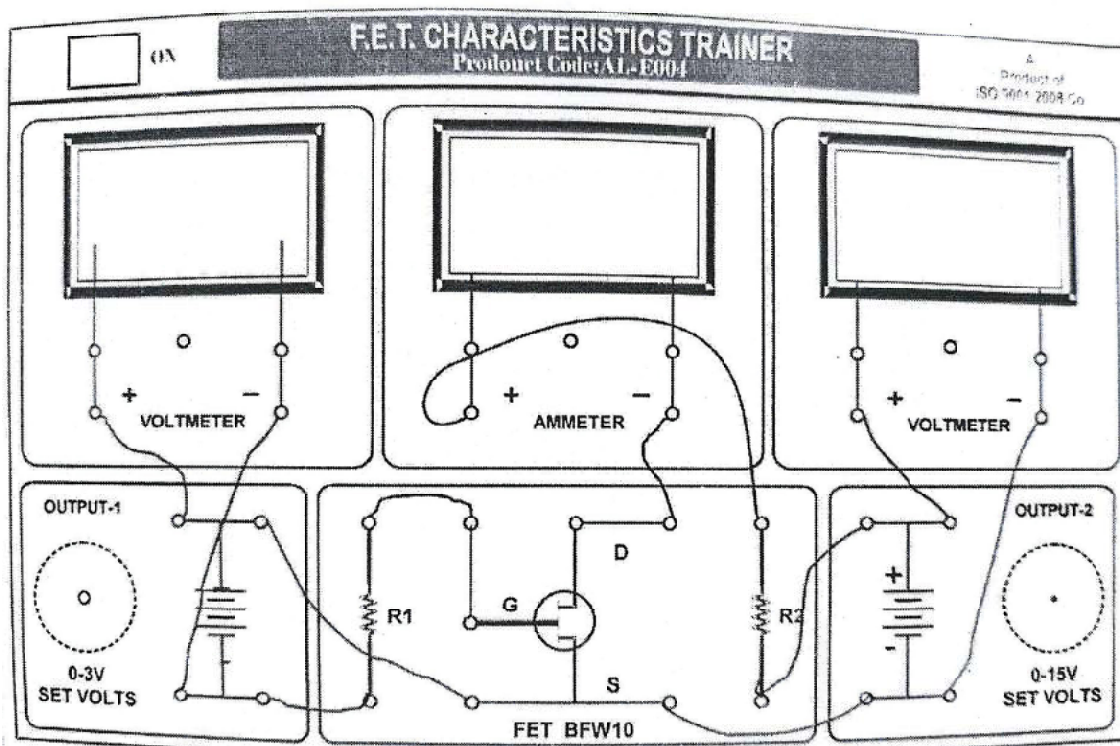1. All the connection are made as per the connection & circuit diagram
2. Verify the connections, must be proper in all respect. Wrong or loose connections may cause hazards.
3. To plot the drain characteristics, keep V_{GS} constant at 0V
4. Vary the V_{DD} and observe the values of V_{DS} and I_D . (don't vary the voltage V_{DD} more than 20V since FET is low voltage device)
5. Repeat the above steps 2,3 for different values of V_{GS} at 0.5V to 3V.
6. All the reading are tabulated.
7. To plot the transfer characteristics, keep V_{DS} constant at 3V.
8. Vary V_{GS} and observe the values of V_{GS} and I_D .
9. Repeat steps 6 and 7 for different values of V_{DS} at 5V and 7.5V.
10. The readings are tabulated.
11. From drain characteristics, calculate the values of dynamic resistance (r_d) by using the formula $r_d = \Delta V_{DS} / \Delta I_D$
12. From transfer characteristics, calculate the value of trans-conductance (g_m) by using the formula $G_m = \Delta I_D / \Delta V_{GS}$
13. Amplification factor $\mu = \Delta V_{DS} / \Delta V_G$

CONNECTION DIAGRAM FOR FET CHARACTERISTICS:



**DRAIN CHARACTERISTICS :**


Serial Number	$V_{GS} = 0V$		$V_{GS} = 1V$		$V_{GS} = 2V$	
	$V_{DS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{DS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{DS} (V)$	$I_D (mA)$
1						
2						
3						

TRANSFER CHARACTERISTICS :

Serial Number	$V_{DS} = 0.5V$		$V_{DS} = -5V$		$V_{DS} = 0.5V$		$V_{DS} = -10V$	
	$V_{GS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{GS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{GS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{GS} (V)$	$I_D (mA)$

MODEL DESIGN :

TRANSFER CHARACTERISTICS AND DRAIN CHARACTERISTICS

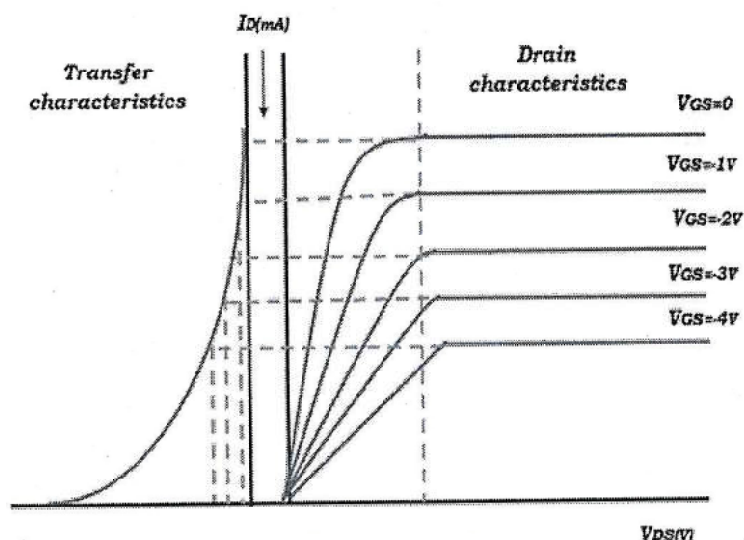***JEET Transfer Characteristics from Drain Characteristics***



PRECAUTIONS :

- The three terminals of the FET must be carefully identified.
- Practically FET contains four terminals, which are called source, drain, gate, substrate.
- Source and substrate should be short circuited.
- Voltage exceeding the rating of the FET should not be applied.

RESULT:

- The drain and transfer characteristics of a given FET are drawn.
- The dynamic resistance (r_d), amplification factor (μ) and transconductance (g_m) of the given FET are calculated.

Conclusion:



ପରୀକ୍ଷଣ ନଂ. - ୭

ପରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ :

FET ର V-I (ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ)

ଏହି ଦିଆଯାଇଥିବା FET ର drain ପ୍ରତିରୋଧ (r_d) ବୃଦ୍ଧି ଗୁଣକ (μ) ଓ ଡ୍ରାନ୍-କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ (g_m) ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ :

- FET (BFW-10) ।
- ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପାଞ୍ଜାର ସପ୍ଲାଇ ।
- ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର (୦-୨ ଭୋଲ୍ଟ)
- ଏମ୍ପି ମିଟର (୦-୧୦୦ମିଏ)
- ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି ତାର ।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ :


ଏକ FET ହେଉଛି ଏକ ତିନୋଟି ଟର୍ମିନାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଯାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଜନପୁଟ୍ ଇମ୍ପିଡାନ୍ସ ଓ କମ୍, ନ-ଏକ । FETର Gate ଓ Source ମଧ୍ୟରେ ଯଂକୁନ ସର୍ବଦା ରିଭର୍ସ ବାଏସ୍, ଥାଏ । Drain ରୁ Source ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ପ୍ରୟୋଗ ଭୋଲଟେଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, n-ଟାଇପ୍ ବାର୍ ନମୁନା ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ କରେ V_{DS} ସହିତ ରେଖୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । I_D ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ Source ଓ Channel ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଓହ୍ଲିକ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍, ଯଂକୁନକୁ ଅଧିକ ରିଭର୍ସ ବାଏସ୍, କରାଏ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସ୍ଥିତି ର Channel ଟି ସ୍ଥିର ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ V_{DS} ମୂଲ୍ୟକୁ “ପିଅ-ଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ୍” ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।


ଯଦି ଏହି ଗେଟ୍ ଓ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଲଟେଜ୍ (V_{GS}) ଲାଗୁ କରାଯାଏ ଯାହା ଅଧିକ ରିଭର୍ସ ବାଏସ୍ ଦିଏ, ପିଅ-ଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ କୁ ହ୍ରାସ କରାଏ ।

ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଇର୍ ପ୍ରୟୋଗରେ, FETକୁ ପିଅ-ଅଫ୍, ବାହାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

$$I_D = I_{DSS} (1 - V_{GS}/V_p)^2$$

ସର୍କିଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ :

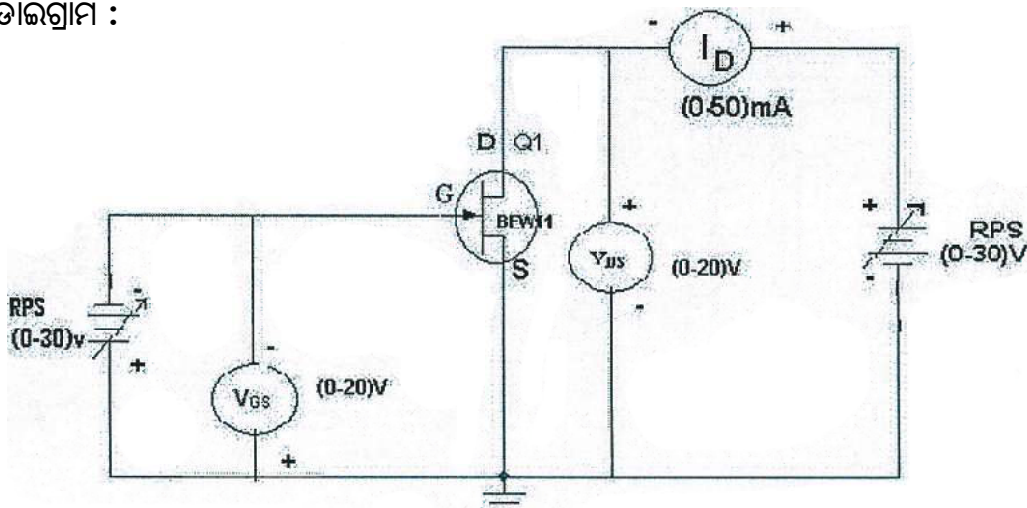

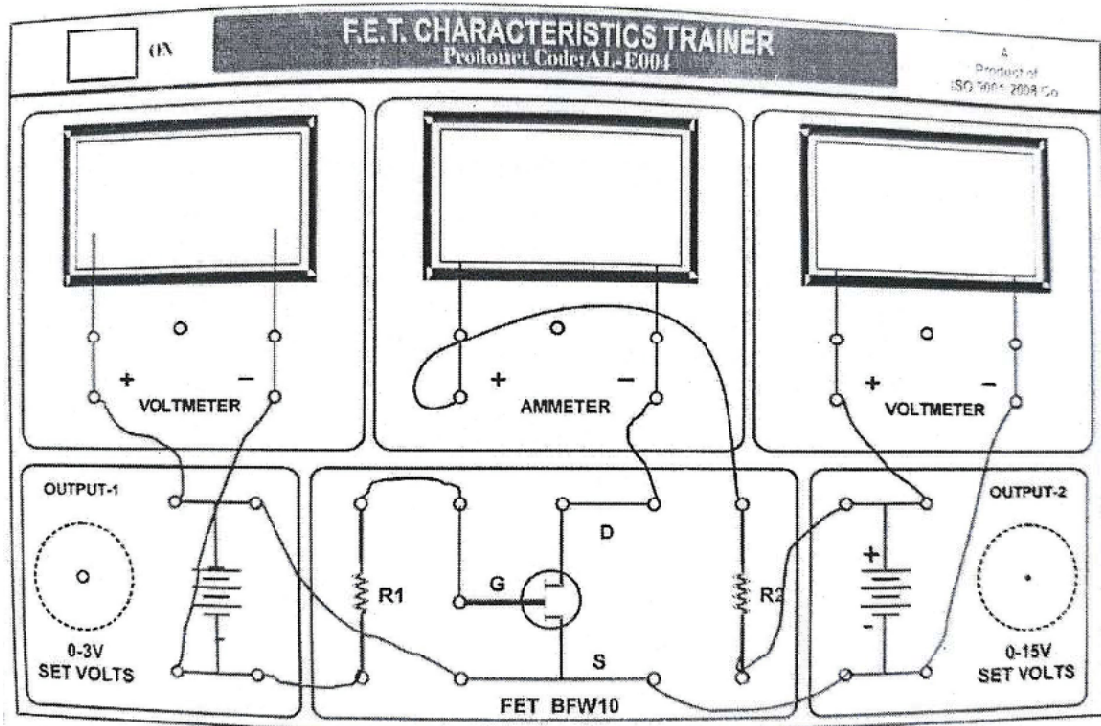**CONNECTION DIAGRAM FOR FET CHARACTERISTICS:**

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

୧. ସମସ୍ତ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସର୍କିଟ୍, ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ କରାଯାଇଛି ।
୨. ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚିତ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଠିକ୍ ହେବା ଜରୁରୀ । ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ଖାଲି ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
୩. ଡ୍ରେନ୍ characteristics ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ କରିବାକୁ V_{GS} 0V ରେ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ ।
୪. V_{DD} ର ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଏବଂ V_{DS} ଓ I_D ର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । (V_{DD} କୁ 20V ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଦଳାଇ ନାହିଁ କାରଣ FET ଏକ କମ ଭୋଲଟେଜ୍, ଡିଭାଇସ୍)
୫. ଉପରୋକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ 2 ଏବଂ 3 କୁ V_{GS} ର ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ (0.5V ରୁ 3V ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।
୬. ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଫ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
୭. ଡ୍ରାନ୍ସ୍ ପର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ କରିବାକୁ V_{DS} କୁ 3V ରେ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ ।
୮. V_{GS} ର ମୂଲ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଏବଂ V_{GS} ଓ I_D ର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ।
୯. V_{DS} ର ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ (5V ଏବଂ 7.5V) ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ 6 ଏବଂ 7 କୁ ପୁଣିଥରେ କରନ୍ତୁ ।
୧୦. ପରୀକ୍ଷାକୁ ଫ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
୧୧. ଡ୍ରେନ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ $r_d = \Delta V_{DS} / \Delta I_D$ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଗତିଶୀଳ ପ୍ରତିରୋଧ / ଡ୍ରେନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରତିରୋଧ (r_d) ର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।
୧୨. $g_m = \Delta I_D / \Delta V_{GS}$ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରାନ୍ସ୍-କଣ୍ଡକ୍ଟନ୍ସ (g_m) ର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।
୧୩. ଆମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର $\mu = \Delta V_{DS} / \Delta V_G$

**DRAIN CHARACTERISTICS :**


କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	$V_{GS} = 0V$		$V_{GS} = 1V$		$V_{GS} = 2V$	
	$V_{DS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{DS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{DS} (V)$	$I_D (mA)$
1						
2						
3						

TRANSFER CHARACTERISTICS :

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	$V_{DS} = 0.5V$		$V_{DS} = -5V$		$V_{DS} = 0.5V$		$V_{DS} = -10V$	
	$V_{GS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{GS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{GS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{GS} (V)$	$I_D (mA)$

MODEL DESIGN :

TRANSFER CHARACTERISTICS AND DRAIN CHARACTERISTICS

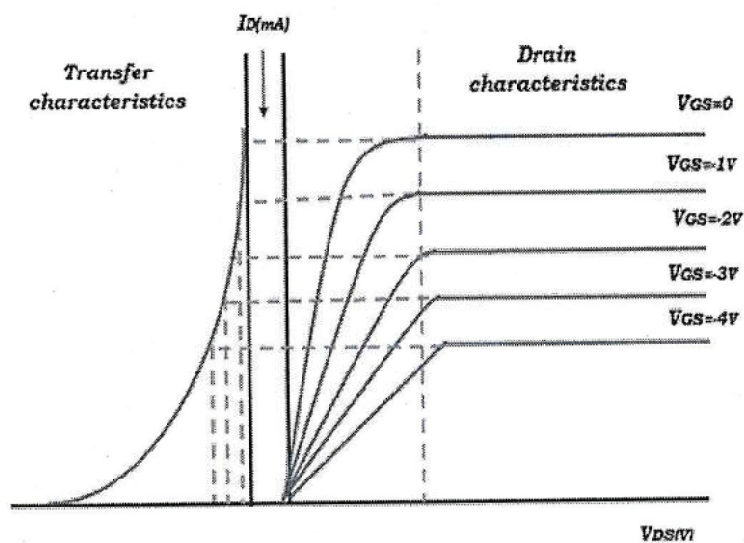***JEET Transfer Characteristics from Drain Characteristics***



ସାବଧାନୀ :

- FET ର ତିନୋଟି ଟର୍ମିନାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯତ୍ନ ସହିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଜରୁରୀ ।
- ବ୍ୟବହାରକାରୀ ହିସାବରେ FET ତାହୋଟି ଟର୍ମିନାଲ୍, ଧାରଣ କରେ, ଯାହାକୁ ସୋର୍ସ, ଡ୍ରେନ୍, ଗେଟ୍, ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୁହାଯାଏ ।
- ସୋର୍ସ ଏବଂ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ।
- FET ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ଫଳାଫଳ :

- ଦିଆଯାଇଥିବା FET ର ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି ।
- ଦିଆଯାଇଥିବା FET ର ତାଳନାମିକ, ପ୍ରତିରୋଧ (r_d), amplification ଫ୍ୟାକ୍ଟର (μ) ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସକଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ (g_m) ଗଣନା କରାଯାଏ ।

ପରୀକ୍ଷାର ଉପସଂହାର :



ପରୀକ୍ଷା ନଂ. - ୭

ପରୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ :

ଦିଆଯାଇଥିବା FET ର ଡ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାନ୍ସ୍‌ଫର କାରାକୃତିଷ୍ଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ।

ଦିଆଯାଇଥିବା FET ର ଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ (r_d) ବୃଦ୍ଧି ଗୁଣକ (μ) ଓ ଡ୍ରାନ୍ସ-କଣ୍ଡକ୍ତାନ୍ତ (g_m) ଖୁଜିକରି ବାହାର କରାଯାଉ ।

ଜରୁରୀ ଜିନିଷମାନେ :

- FET (BFW-10) ।
- ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପାଣ୍ଡାର ସପ୍ଲାଇ ।
- ଭୋଲ୍ଟମିଟର (୦-୨ ଭୋଲ୍ଟ)
- ଏମ୍ପିଟର (୦-୧୦୦ ଏମ୍ପି)
- ଯୁତ୍ତବାର ତାର ।

ତତ୍ତ୍ୱ :


ଗୁଡ଼େ FET ହେଉଛେ ଡିନଟ୍ରା ଟର୍ମିନାଲ ମଲ୍ଟି-ଡିଭାଇସ୍, ଯାହାର ଗୁଣ୍ଡ ହେଉଛେ ବେଶି ଇନପୁଟ ଇମ୍ପିଡାନ୍ସ ଆଉ କମ ନଏଜ । FETର Gate ଓ Source ଯଂକୁନ ସବୁବେଳେ ରିଭର୍ସ ବାଏସ ଥିବି । Drain ରୁ Source କେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛୋଟ ପ୍ରୟୋଗ ଭୋଲଟେଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, n-ଟାଇପ୍ ବାର ନମୁନା ପ୍ରତିରୋଧକ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ କରେ V_{DS} ସାଙ୍ଗେ ଚାଲନ୍ ବଡ଼ବାର ଲାଗି ସିଧା ହେବି । I_D ବଡ଼ବାର ସାଙ୍ଗେ Source ଆଉ Channel ଅଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣ ଭୋଲଟେଜ ଗ୍ରାହକର ରିଭର୍ସ ବାଇସ୍ କରନ୍ତି ଆଉ Channel ରହଣୀ ସ୍ଥିର ରହେବି । ଇ ସମୟରେ V_{DS} କେ “ପିଞ୍ଚ-ଅଫ ଭୋଲଟେଜ” ବୋଲି କହେଯନ୍ ।


ଯଦି ଇ ଗେଟ୍ ଓ ସୋର୍ସ ମଝିରେ ଭୋଲଟେଜ୍ (V_{GS}) ଅତିରିକ୍ତ ରିଭର୍ସ ବାଇସ୍ ଦେଇଥିବା ଦିଗ୍‌କେ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପିଞ୍ଚ-ଅଫ ଭୋଲଟେଜ୍ କମିଯିବ ।

ଗୁଡ଼େ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର କାମରେ, FET ସଦା ଶେଷ ପିଞ୍ଚ-ଅଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରଯନ୍ ।

$$I_D = I_{DSS} (1 - V_{GS}/V_p)^2$$

ସର୍କିଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ :

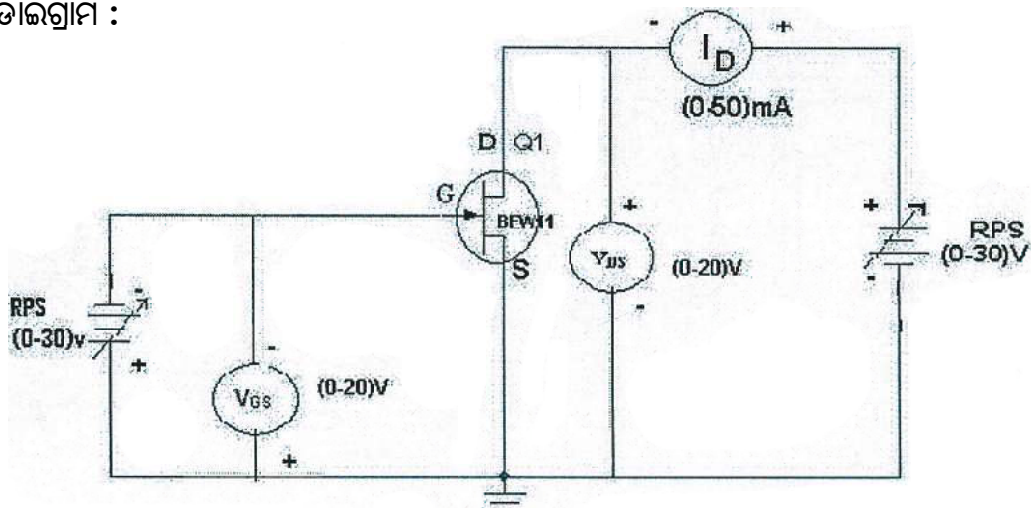

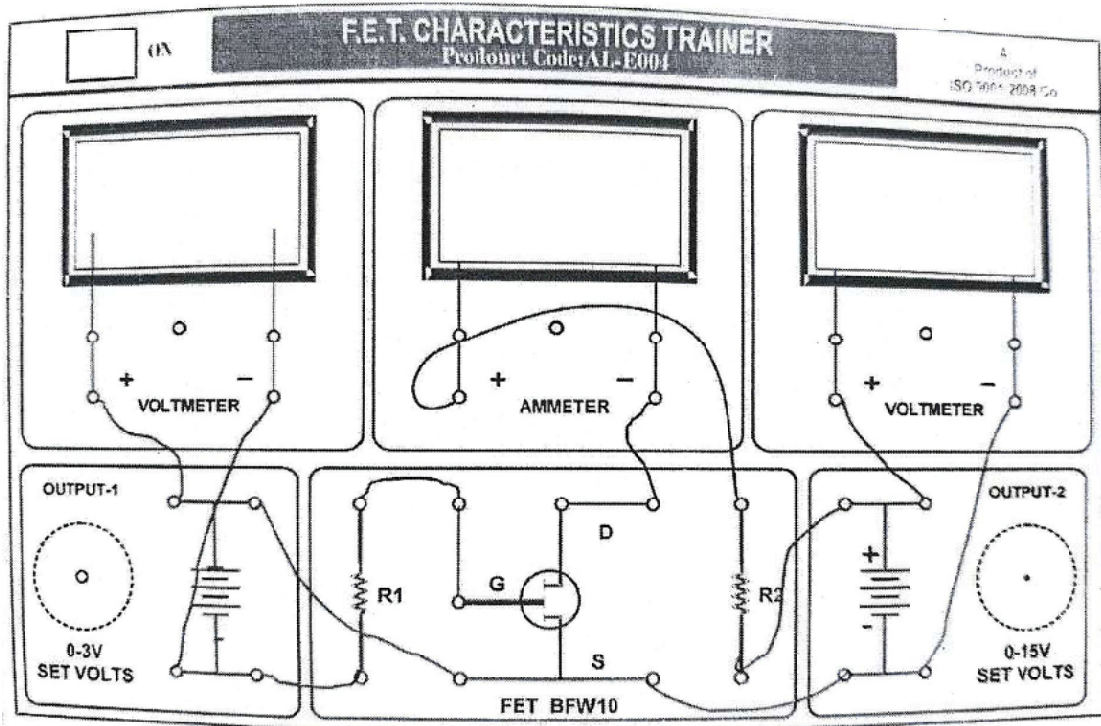**CONNECTION DIAGRAM FOR FET CHARACTERISTICS:****ପ୍ରକ୍ରିୟା :**


୧. ସବୁ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ାକେ ସଂଯୋଗ ଆଉ ସର୍କିଟ୍, ଚିତ୍ର ହିସାବେ କରାଯାଇଛି ।
୨. ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ାକ ସୁଚିତ୍ କରୁନ୍, ସବୁଠାରେ ସଠିକ୍ ହେବାର୍ ଜରୁରୀ ଆଏ । ଭୁଲ୍ କି ଖାଲି ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ାକ ବିପଦ୍ ତିଆର୍ କରିପାର୍ବ ।
୩. ଡ୍ରେନ୍ characteristics ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ପୁଟ୍ କରବାକେ V_{GS} 0V ରେ ସ୍ଥିର ରଖୁନ୍ ।
୪. V_{DD} ର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମୂଲ୍ୟକେ ବଦଳାଉନ୍ ଆଉ V_{DS} ଆଉ I_D ର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁନ୍ । (V_{DD} କେ 20V ରୁ ଅଧିକ ନାକ ବଦଳାଉନ୍ । କାରଣ FET ଗୁଟେ କମ୍ ଭୋଲଟେଜ୍, ଡିଭାଇସ ଆଏ)
୫. ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ୍ 2 ଆଉ 3 କେ V_{GS} ର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମୂଲ୍ୟ (0.5V ରୁ 3V ଡକ୍) ଲାଗି ଆଉଥରେ କରୁନ୍ ।
୬. ସବୁ ପଠନୀଶକେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆକାରରେ ତିଆର୍ କରାଯାଇଛି ।
୭. ଡ୍ରାନ୍ସପର୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ପୁଟ୍ କରିବାକେ V_{DS} କେ 3V ରେ ସ୍ଥିର ରଖୁନ୍ ।
୮. V_{GS} ର ମୂଲ୍ୟକେ ବଦଳାଉନ୍ ଆଉ V_{GS} ଆଉ I_D ର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁନ୍ ।
୯. V_{DS} ର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମୂଲ୍ୟ (5V ଆଉ 7.5V) ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ୍ 6 ଆଉ 7 କେ ଆଉଥରେ କରୁନ୍ ।
୧୦. ପଠନୀଶକେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆକାରରେ ତିଆର୍ କରାଯାଇଛି ।
୧୧. ଡ୍ରେନ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ $r_d = \Delta V_{DS} / \Delta I_D$ ସୂତ୍ର ବେଭାର କରି ଚାଲୁଥିବାର୍ ପ୍ରତିରୋଧ / ଡ୍ରେନ୍ ଭାଲାନିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ (r_d) ର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରୁନ୍ ।
୧୨. $g_m = \Delta I_D / \Delta V_{GS}$ ସୂତ୍ର ବେଭାର କରି ଡ୍ରାନ୍ସ-କଣ୍ଡକ୍ଟନ୍ସ (g_m) ର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରୁନ୍ ।
୧୩. ଅମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ $\mu = \Delta V_{DS} / \Delta V_G$

**DRAIN CHARACTERISTICS :**

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	$V_{GS} = 0V$		$V_{GS} = 1V$		$V_{GS} = 2V$	
	$V_{DS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{DS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{DS} (V)$	$I_D (mA)$
1						
2						
3						

TRANSFER CHARACTERISTICS :

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	$V_{DS} = 0.5V$		$V_{DS} = -5V$		$V_{DS} = 0.5V$		$V_{DS} = -10V$	
	$V_{GS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{GS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{GS} (V)$	$I_D (mA)$	$V_{GS} (V)$	$I_D (mA)$

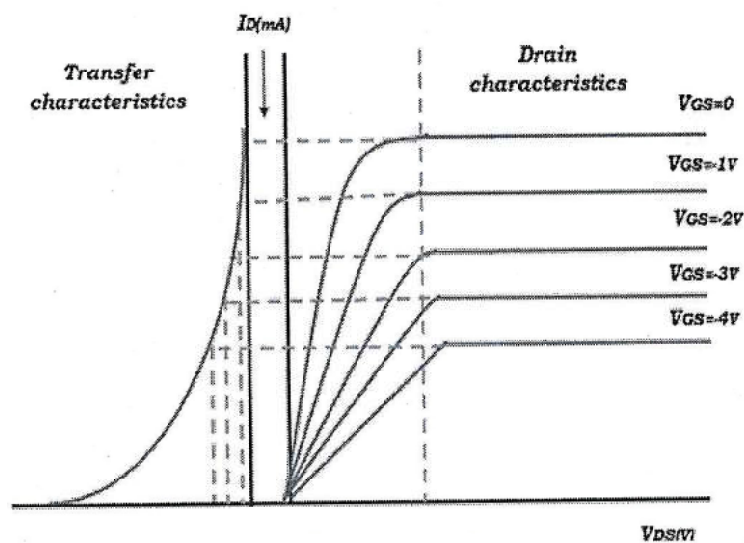MODEL DESIGN :**TRANSFER CHARACTERISTICS AND DRAIN CHARACTERISTICS***JEET Transfer Characteristics from Drain Characteristics*



ସାବଧାନୀ :

- FET ର ଡିଜିଟାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ସାବଧାନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ ।
- FET ରେ ଚାର୍ଜିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଧାରଣ କରାଯିବ, ଯାହାକେ ସୋର୍ସ, ଡ୍ରେନ୍, ଗେଟ୍, ସବଷ୍ଟେଟ୍ କୁହେଯାଏ ।
- ସୋର୍ସ ଆଉ ସବଷ୍ଟେଟ୍ ଛୋଟ୍ ସର୍କିଟ୍ କରାଯାଉ ।
- FET ର ରେଟିଙ୍ଗ୍ ରୁ ଅଧିକା ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବାର ଉପରେ ମନା ଅଛି ।

ପରିଣାମ :

- ଗୁଡେ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ FET ର ଡ୍ରେନ୍ ଆଉ ଗ୍ରାନ୍ୟୁପ୍ ରଗୁଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
- ଏହା ଦିଆଯାଇଥିବା FET ର ଡାଇନାମିକ୍, ପ୍ରତିରୋଧ (r_d), amplification ଫ୍ୟାକ୍ଟର (μ) ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସକଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ (g_m) ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।

ପରୀକ୍ଷାର ଉପସଂହାର :



Experiment No. : 7

AIM OF THE EXPERIMENT : Application of op-amp as inverting and noninverting amplifier.

EQUIPMENT REQUIRED:

Power supplies:

- Dual DC power supply IC regulated $\pm 15\text{Vdc}$, 150Ma.
- DC power supply IC regulated 0-12V DC, 150Ma.
- Operated on mains power 230V, 50Hz $\pm 10\%$

Digital meter:

- Voltmeter 20V

Components mounted on panels:

- 741 IC (Op-amp)
- Resistors
- Capacitors
- Multimeter

THEORY:-

An operational amplifier is a amplifier, which has high open loop gain, very high input impedance, very low output impedance and large bandwidth. It can be connected in two basic amplifier circuit;

1. The inverting and
2. The non-inverting

Virtually all others operational amplifier circuits are based in some these two basic configurations.

The inverting amplifier:

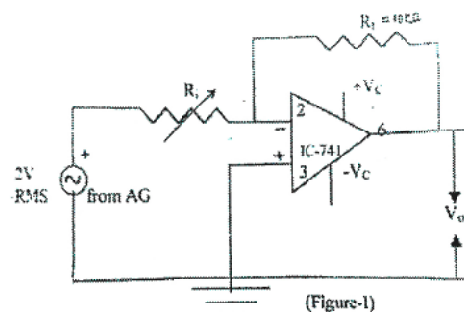


FIG. 1 illustrate the first basic operational amplifier configuration the inverting amplifier. In this circuit, the input signal is applied to the (-) terminal through R_{in} , with feedback returned through R_F , by applying ideal operational amplifier properties, the distinguished features of this circuit may be analyzed as follows



Since the amplifier has infinite gain, it will developed it output voltage E_o with zero input. The differential input is E_s is made zero by driving the (-) voltage equal to the (+) voltage by connecting ground through a resistor R' therefore the full input voltage, E_{in} must appear R_{in} making current:

$$I_{in} = E_{in} / R_{in}$$

Also, since $I_s = 0$ due to infinite input impedance, the input current, I_{in} must also flow in R_f , thus $I_f = I_{in}$

The output voltage E_o appears across R_f and is negative due to sign inversion in the amplifier. Starting in term of E_o and R_f then,

$$I_f = (- E_o) / R_f$$

Since I_{in} are equal, we may state $E_{in} / R_{in} = -E_o / R_f$ $E_{in} / E_o = -R_f / R_{in} = A_{Vo}$

This gives the gain equation for ideal inverting amplifier, which can be varied from 0 to infinity either R_f or R_{in}

CIRCUIT DIAGRAM TO IMPLEMENT APPLICATION ON THE TRAINER KIT

Procedure to follow:


1. Connect the circuit diagram as shown above,
2. Switch on the power to the trainer.
3. Apply the input DC signal to the circuit say in 1v. (measure this signal with the help of external multimeter.)
4. See the output voltage in the voltmeter which can read both +Ve and -Ve side.
5. We hereby applied the +ve signal, observe output will be the negative.
6. Record the reading in the tabulation column both input and output voltage.
7. Calculate the gain V_{out} / V_{in} and compare with the theoretical gain. Which can be obtained by the putting the value of R_f , R_1
8. Repeat the procedure for the different set of readings.

V_{in}	V_{out}	Theoretical gain (R_f/R_1)	Practical gain (V_{out}/V_{in})



The Non-inverting amplifier :

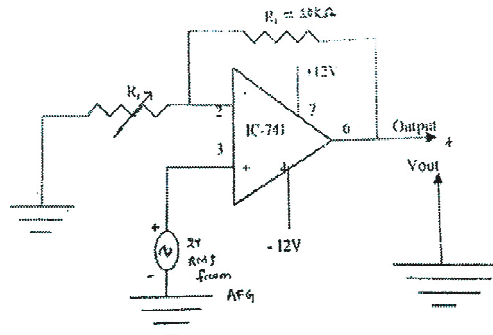The second basic configuration of the ideal op-amp is the non-inverting amplifier, shown in figure. in this circuit, voltage, E_{in} is applied to the (+) input, and a fraction of the output signal



E_o , is applied to the (-) input from the R_f - R_{in} voltage divider. since no input bias current flows in to either input terminal (as R_i is ideally infinite), and since $E_s = 0$, the voltage E_{in} is equal to E .

Hence by the

$$R_{in} * E_o - E_{in}(R_{in} + R_f) = 0 \Rightarrow E_o/E_{in} = 1 + R_f/R_{in} = A_{V_o}$$

This gives the gain equation for ideal Non-inverting amplifier, which varies from unity to infinity depending upon the combination of R_f and R_{in} .

Application of op-amp:

Amplification:

Inverting Amplifier: Op-amps can amplify an input signal while inverting its phase. This configuration is widely used in audio processing and signal conditioning.

Non-Inverting Amplifier: This configuration amplifies the input signal without inverting it, providing high input impedance and low output impedance, making it suitable for buffering applications.

Summing Amplifier:

Op-amps can sum multiple input voltages into a single output voltage. This is useful in audio mixing and signal processing applications where multiple signals need to be combined.

Filters:

Op-amps are used to create various types of filters, including low-pass, high-pass, band-pass, and band-stop filters. These filters are essential in audio processing, communication systems, and signal conditioning.

Comparators:

Op-amps can function as comparators, comparing two input voltages and providing a digital output indicating which input is higher. This application is common in analog-to-digital converters (ADCs) and threshold detection circuits.

Integration and Differentiation:

Op-amps can perform mathematical operations such as integration and differentiation, making them useful in analog computing applications.



Logarithmic Amplifiers:

These op-amps are used in applications requiring logarithmic signal processing, such as signal compression and decompression, and in industrial process control.

Voltage Followers:

Also known as buffer amplifiers, op-amps can be configured to provide high input impedance and low output impedance, isolating different stages of a circuit without loading the previous stage.

Procedure to follow:

1. Connect the circuit diagram as shown above.
2. Switch on the power of the trainer.
3. Apply the input DC signal to circuit say in IV. (measure the input signal with the help of external multimeter.)
4. See the output voltage in the voltmeter which can read both +ve and -ve side.
5. We hereby applied the +ve signal, and observe output will be positive.
6. Record the readings in the tabular column both input and output voltage,
7. Calculate the gain v_{out}/v_{in} and compare with the theoretical gain. Which can be obtained by the putting the values of R_F , R_1 .
8. Repeat the procedure for the different set of readings.

V_{in}	V_{out}	Theoretical gain $(1+R_F/R_1)$	Practical gain (V_{out}/V_{in})

Conclusion:



ପରୀକ୍ଷା ନଂ. - ୭

ପରୀକ୍ଷାଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଇନଭର୍ଟ ଏବଂ ନନ୍-ଇନଭର୍ଟ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଭାବରେ ଅପ-ଆମ୍ପ୍ଲିଫର ପ୍ରୟୋଗ ।

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ :

ପାଞ୍ଜର ଯୋଗାଣ :

- ଡୁଆଲ୍ DC ପାଞ୍ଜର ଯୋଗାଣ IC ନିୟନ୍ତ୍ରିତ $\pm 15V_{dc}$, $150Ma$ ।
- DC ପାଞ୍ଜର ଯୋଗାଣ IC ନିୟନ୍ତ୍ରିତ $0-12V$ DC, $150Ma$ ।
- ମୁଖ୍ୟ ପାଞ୍ଜର $230V$, $50Hz \pm 10\%$ ଉପରେ ପରିଚାଳିତ

ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଟର :

- ଭୋଲଟ୍ ମିଟର $20V$

ପାଞ୍ଜର ଯୋଗାଣ :

- 741 IC (Op-amp)
- ପ୍ରତିରୋଧକ
- କ୍ୟାପାସିଟର
- ମଲ୍ଟିମିଟର

ତତ୍ତ୍ୱ :


ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ହେଉଛି ଏକ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର, ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ଖୋଲା ଲୁପ୍ ଲାଭ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ, ବହୁତ କମ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ଅଛି । ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ସର୍କିଟ୍ରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ;

୧. ଇନଭର୍ଟ

୨. ନନ୍-ଇନଭର୍ଟ

ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ସର୍କିଟ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ବିନ୍ୟାସରେ ଆଧାରିତ ।

ଇନଭର୍ଟ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର :

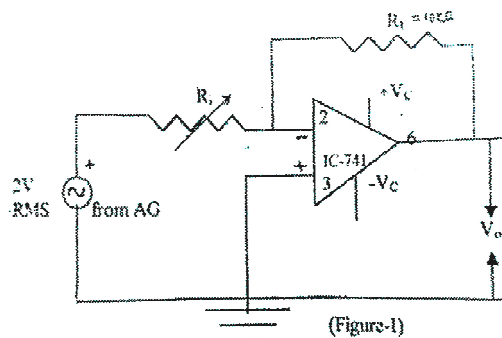



ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ବିନ୍ୟାସ ଇନଭର୍ଟି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରକୁ ଦର୍ଶାଏ । ଏହି ସର୍କିଟରେ, ଇନପୁଟ୍ ସିଗନାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ (-) ଟର୍ମିନାଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରସ୍ତ ଥାଏ । ଆଉଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଗୁଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି ସର୍କିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଯେହେତୁ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରର ଅସୀମ ଲାଭ ଅଛି, ଏହା ଶୂନ୍ୟ ଇନପୁଟ୍ ସହିତ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ E_0 ବିକଶିତ କରିବ । ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇନପୁଟ୍ ସେଡ଼ି E_{si} କୁ (+) ଭୋଲଟେଜ୍ ସହିତ ସମାନ (-) ଭୋଲଟେଜ୍ ଚଳାଇ ଶୂନ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏକ ପ୍ରତିରୋଧକ R ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମିକୁ ସଂଯୋଗ କରି, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ E_{in} ଦେଖାଯିବ । ଉଚିତ R_{in} ଡିଆରି କରେଣ୍ଟ : $I_{in} = E_{in} / R_{in}$

ଏହା ସହିତ, ଯେହେତୁ $I_s = 0$ ଅସୀମ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରତିବାଧା ଯୋଗୁଁ, ଇନପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ I_{in} ମଧ୍ୟ R_f ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଉଚିତ, ତେଣୁ $I_f = I_{in}$

ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ E_0 ଏବଂ R_f ରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରର ସାଇନ୍ ଇନଭର୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ରଖାଯାଇ ଅଟେ । E_0 ଏବଂ R_f ଶିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି,

$$V_{in} = -E_0 / R_f$$

ଯେହେତୁ I_{in} ସମାନ, ଆମେ $E_{in} / R_{in} = -E_0 / R_f$ $E_{in} / E_0 = -R_f / R_{in} = A_{Vo}$ କହିପାରିବ ।

ଏହା ଆଉଟ୍ ଇନଭର୍ଟି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ପାଇଁ ଲାଭ ସମୀକରଣ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା R_f କିମ୍ବା R_{in} ମଧ୍ୟରୁ 0 ରୁ ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ ।

ଟେବଲ କିଟ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସର୍କିଟ୍ ତାଏଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ନିଆଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା :


୧. ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ସର୍କିଟ୍ ଚିତ୍ର ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ,
୨. ଟେବଲକୁ ପାୱାର ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ।
୩. $1V$ ରେ ସର୍କିଟ୍ ରେ ଇନପୁଟ୍ DC ସିଗନାଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । (ବାହ୍ୟ ମଲ୍ଟିମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ସିଗନାଲ୍‌କୁ ମାପ କରନ୍ତୁ) ।
୪. ଭୋଲଟମିଟରରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା $+V_e$ ଏବଂ $-V_e$ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉଭୟ ପଡ଼ିପାରିବେ ।
୫. ଆମେ ଏଠାରେ $+V_e$ ସିଗନାଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ରଖାଯାଇ ହେବ ।
୬. ଟେବୁଲେସନ୍ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଉଭୟରେ ପଠନ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
୭. ଲାଭ V_{out} / V_{in} ଗଣନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଲାଭ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ । ଯାହା R_f , R_1 ର ମୂଲ୍ୟ ରଖି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ।
୮. ପଠନର ବିଭିନ୍ନ ସେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।

V_{in}	V_{out}	Theoretical gain (R_f/R_1)	Practical gain (V_{out}/V_{in})



ନନ୍-ଇନଭର୍ଟି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର :

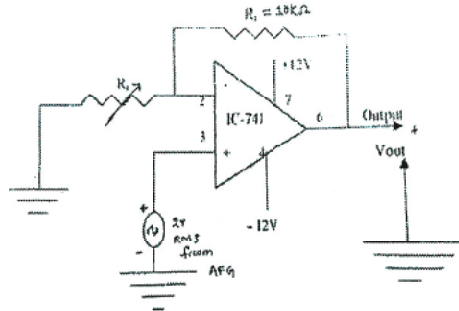ଆଦର୍ଶ ଅପ-ଆମ୍ପର ଦ୍ଵିତୀୟ ମୌଳିକ ବିନ୍ୟାସ ହେଉଛି ନନ୍-ଇନଭର୍ଟି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର, ଯାହା ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ସର୍କିଟରେ, ଭୋଲଟେଜ୍ E_{in} କୁ (+) ଇନପୁଟ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ସିଗନାଲର ଏକ ଅଂଶ



E_o , R_f - R_{in} ଭୋଲଟେଜ୍ ଡିଭାଇଡର ରୁ (-) ଇନପୁଟ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଯେହେତୁ କୌଣସି ଇନପୁଟ୍ ବାଏସ୍ କରେଣ୍ଟ ଉଭୟ ଇନପୁଟ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ (ଯେହେତୁ R_i ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଅସୀମ), ଏବଂ $E_s = 0$ ଯେହେତୁ, ଭୋଲଟେଜ୍ E_{in} , E ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ

$$R_{in} * B_o - E_{in}(R_{in} + R_f)$$

$$E_o/E_{in} = 1 + R_f/R_{in} = A_{V_o}$$

ଏହା ଆଦର୍ଶ ଅପ-ଇନଭର୍ଟି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ପାଇଁ ଲାଭ ସମୀକରଣ ଦିଏ, ଯାହା R_f ଏବଂ R_{in} ର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକତାରୁ ଅସୀମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ।

op-amp ର ପ୍ରୟୋଗ :

ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର : Op-amps ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଓଲଟାଇବା ସମୟରେ ଏକ ଇନପୁଟ୍ ସିଗନାଲକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ । ଏହି ବିନ୍ୟାସ ଅତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ସିଗନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ନନ୍-ଇନଭର୍ଟି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର : ଏହି ବିନ୍ୟାସ ଇନପୁଟ୍ ସିଗନାଲକୁ ଇନଭର୍ଟ ନକରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ କମ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ବର୍ଚୁଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ।

ସଂକ୍ଷେପ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର :

ଅପ୍-ଆମ୍ପ୍ ଏକାଧିକ ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଏକକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ଯୋଗ କରିପାରିବ । ଏହା ଅତି ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ସିଗନାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁଠାରେ ଏକାଧିକ ସିଗନାଲକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଫିଲ୍ଟର :

ଅପ୍-ଆମ୍ପ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫିଲ୍ଟର ତିଆରି କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋ-ପାସ୍, ହାଇ-ପାସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ-ପାସ୍ ଫିଲ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସିଗନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ।

ଡୁଲକ :

ଅପ୍-ଆମ୍ପ୍ ଡୁଲକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଦୁଇଟି ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଡୁଲକ କରି ଏବଂ କେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ଅଧିକ ତାହା ସୂଚାଇ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆନାଲଗ୍-ଟୁ-ଡିଜିଟାଲ କନଭର୍ଟର (ADCs) ଏବଂ ପ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଚିହ୍ନଟ ସର୍କିଟ୍ରେ ସାଧାରଣ ।

**ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ :**

ଅପ୍-ଆସ୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରି ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆନାଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ ।

ଲଗାରିଦମିକ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ସ :

ଏହି ଅପ୍-ଆସ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଲଗାରିଦମିକ୍ ସିଗନାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ସିଗନାଲ ସଙ୍ଗଠନ ଏବଂ ଡିକମ୍ପ୍ରେସନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ।

ଭୋଲଟେଜ୍ ଅନୁସରଣକାରୀ :

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଅପ୍-ଆସ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋଡ୍ ନକରି ସର୍କିଟର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପୃଥକ କରି ଉଚ୍ଚ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ କମ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା :

୧. ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ସର୍କିଟ୍ ଚିତ୍ର ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
୨. ଟେନରକୁ ଶକ୍ତି ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ।
୩. $1V$ ରେ ସର୍କିଟ୍ ରେ ଇନପୁଟ୍ DC ସିଗନାଲ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । (ବାହ୍ୟ ମଲ୍ଟିମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଇନପୁଟ୍ ସିଗନାଲକୁ ମାପ କରନ୍ତୁ) ।
୪. ଭୋଲଟେଜ୍ ମିଟରରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା $+V_e$ ଏବଂ $-V_e$ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉଭୟ ପଡ଼ିପାରିବେ ।
୫. ଆମେ ଏଠାରେ $+V_e$ ସିଗନାଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବୁ ଯେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଋଣାତ୍ମକ ହେବ ।
୬. ଟେବୁଲେସନ୍ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଉଭୟରେ ପଠନ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
୭. ଲାଭ V_{out}/V_{in} ଗଣନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଲାଭ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ । ଯାହା R_f , R_1 ର ମୂଲ୍ୟ ରଖି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ।
୮. ପଠନର ବିଭିନ୍ନ ସେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।

V_{in}	V_{out}	Theoretical gain $(1+R_f/R_1)$	Practical gain (V_{out}/V_{in})

ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ କଥା :



ପରୀକ୍ଷା ନଂ. - ୭

ପରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ : ଅପ-ଆମ୍ପ୍ଲିଫିକେଟର ଇନଭର୍ଟିଂ ଆର ନନ୍-ଇନଭର୍ଟିଂ ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ହିସାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଜରୁରୀ ଜିନିଷ :

ପାଞ୍ଜର ଯୋଗାନ୍ :

- ଡୁଆଲ୍ DC ପାଞ୍ଜର ସପ୍ଲାଇ ଆଇସି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ $\pm 15\text{Vdc}$, 150mA ।
- DC ପାଞ୍ଜର ଯୋଗାଣ IC ନିୟନ୍ତ୍ରିତ $0-12\text{V DC}$, 150mA ।
- ମୁଖ୍ୟ ପାଞ୍ଜର ଥି ପରିଚାଳିତ 230V , $50\text{Hz} \pm 10\%$

ନମ୍ବର ଦେଖାବାର ମିଟର :

- ଭୋଲଟ୍ ମିଟର 20V

ପାନେଲ୍ ଉପରେ ଲଗା ହେଉଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି :

- 741 IC (Op-amp)
- ପ୍ରତିରୋଧକ
- କ୍ୟାପାସିଟର
- ମଲ୍ଟିମିଟର

ମୂଲ୍ୟ କଥା :

ଗୁଡ଼ିକ କାମକରୁଥିବାର ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ହେଉଛି ଏକ ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର, ଯେନିକି ଅଧିକା ଖୁଲା ଲୁପ୍ ଲାଭ, ଅଧିକା ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ, ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଆଉ ବଡ଼ ବେଣ୍ଡବ୍ୟାପ୍ ଥିବି । ଇ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ସର୍କିଟ୍ କେ ଯୁକ୍ତକାରୀ :


୧. ଇନଭର୍ଟିଂ

୨. ନନ୍-ଇନଭର୍ଟିଂ

ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମକରୁଥିବାର ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ସର୍କିଟ୍ କେ ଇ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟ ବେବସ୍ତା ଉପରେ ଆଧାର କରାଯାଇଥାଆନ୍ତି ।

ଇନଭର୍ଟିଂ ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର :

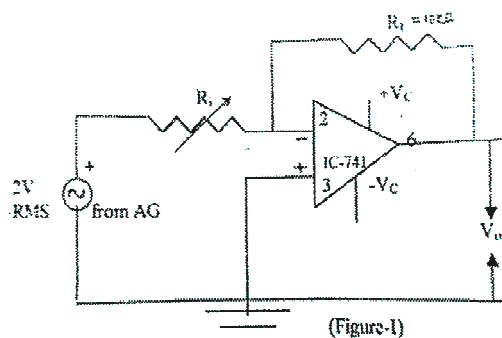ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସର୍କିଟ୍ ସର୍କିଟ୍ ଅଧିକା କାମ କରୁଥିବାର ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଆଏ । ଇ ସର୍କିଟ୍ରେ, ଇନପୁଟ୍ ସିଗନାଲ୍ (-) ଟର୍ମିନାଲ୍ରେ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ଫିଡ୍ବେକ୍ ଟା ଫିଡ୍ବେକ୍ ଟାକରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବି । ଅଭିସ୍ଥ କାମ କରୁଥିବାର ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର କେ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଇ ସର୍କିଟ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ କେ ତଳେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ହିସାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବି ।





ଯେହେତୁ ଏଞ୍ଜିଫାୟର ନୁ ଅସୀମ ଲାଭ ଥିବି, ଇଟା ଜିରୋ ଇନପୁଟ୍ ଥିଲେବି ଇଟାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ E_0 ବିକାଶ କରୁଥିବି । ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ $E_s (-)$ ଭୋଲଟେଜ୍ କେ $(+)$ ଭୋଲଟେଜ୍ ସଙ୍ଗେ ସମାନ କରିବା ଗୁଡ଼େ ରେଜିଷ୍ଟର R ଜରିଆ ନୁ ତଳେ ଯୁକ୍ତିକରି ଶୂନ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ହେଉଥିବା ଲାଗି ପୁରା ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ E_{in}, R_{in} ରହେବା : $I_{in} = E_{in} / R_{in}$

ଇଟାର ସଙ୍ଗେ, ଯେହେତୁ ଅସୀମ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି $I_s = 0$ ଇନପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ I_{in} ଭି R_f ଦେଇକରି ଯିବା ଆଉ $I_f = I_{in}$

ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ E_0, R_f ନୁ ରହେବା ଆଉ ଏଞ୍ଜିଫାୟର ରେ ସାଲନ୍ ଇନଭର୍ସନ୍ ଲାଗି ରଖାଯାଇଛି । E_0 ଆଉ R_f ରେ ଫର୍ମୁଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା $I_f = -E_0 / R_f$

ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟ $I_f = I_{in}$, ଆମେ $E_{in} / R_{in} = -E_0 / R_f$ କହିପାରୁ । $E_{in} / E_0 = -R_f / R_{in} = A_{Vo}$

ଇଟା ଇନଭର୍ଟି ଏଞ୍ଜିଫାୟର ଲାଗି ଲାଭ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଠି 0 ଥିବା ଅବସ୍ଥା ତଳ୍ ବଦଳାଇ ହେଉପାରିବି ।

କାମ୍ କରବାର ଲାଗି ଟ୍ରେନର କିଟ୍‌ରୁ ସର୍କିଟ୍ ଚିତ୍ର :


ପାଲନ୍ କରବାର ତରୀକା :

୧. ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍କିଟ୍ ଚିତ୍ର କେ ଯୁକ୍ତୁ ।
୨. ଟ୍ରେନର କିଟ୍‌ରେ ଲାଗି ଯୁକ୍ତୁ ।
୩. $1V$ ଇନପୁଟ୍ ସିଗନାଲ୍ ଦେଉ । (ମଲ୍ଟିମିଟର ଥି ସିଗନାଲ୍ କେ ମାପୁ ।)
୪. ଭୋଲଟେଜ୍ ମିଟର ନୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଦେଖୁ ଯେଉଁଠି $+V_e$ ଆଉ $-V_e$ ଦୁହେଁ ପଢ଼ିପାରିବି ।
୫. ଆମେ ଇଟାର ଭିତରେ $+V_e$ ସିଗନାଲ୍ ଦେଇଛୁ, ଧାନ୍ ଦେବାକେ ପଡ଼ିବା ଯେ ଆଉଟପୁଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ।
୬. ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଦୁହେଁ କେ ଟେବୁଲ୍ ଥି ଲେଖୁ ।
୭. ଲାଭ ବାହାର କରୁନୁ ଆଉ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ଲାଭ ସହିତ ତୁଲନା କରୁନୁ, ଯେଉଁଠି R_f ଆଉ R_1 ନୁ ବାହାର ।
୮. ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଟ୍ ଲାଗି ଉପରର ତରୀକାକେ ଆଉଥରେ କରୁନୁ ।

V_{in}	V_{out}	Theoretical gain (R_f/R_1)	Practical gain (V_{out}/V_{in})

ନନ୍-ଇନଭର୍ଟି ଏଞ୍ଜିଫାୟର :

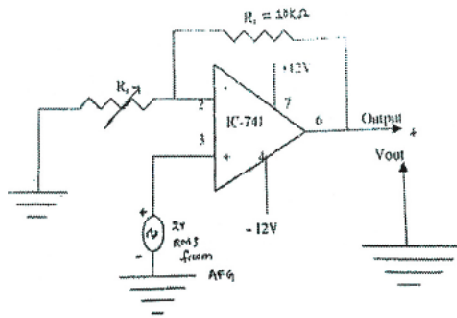ଆଉଟପୁଟ୍ ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ କାମ୍ ହେଉଛି ନନ୍-ଇନଭର୍ଟି ଏଞ୍ଜିଫାୟର, ଯେଉଁଠି କି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଇ ସର୍କିଟ୍ ଥି, ଭୋଲଟେଜ୍ E_{in} କେ $(+)$ ଇନପୁଟ୍‌ରେ ଲାଗାଯାଇଛି ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ସିଗନାଲ୍ ଗୁଡ଼େ ଅଂଶ E_0, R_f, R_{in} ଭୋଲଟେଜ୍ ଡିଭାଇଡର ରୁ $(-)$ ଇନପୁଟ୍ ନୁ ଲାଗାଯାଏ ।



ଯେତ୍ରାକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇନପୁଟ୍ ବା ଏସ୍ କରେଷ୍ଟ୍ର ଦୁହିଁ ଇନପୁଟ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍‌ରେ ନାହିଁ ବହେ (କାହିଁକିନା R_i ଆଦର୍ଶ ହିସାବେ ଅସୀମ), ଆଉ $E_s = 0$ ଯେତ୍ରାକି, ଭୋଲଟେଜ୍ E_{in} , E ସଙ୍ଗେ ସମାନ୍ତ ସେଥିରୁଲାଗି

$$R_{in} * B_o - E_{in}(R_{in} + R_f)$$

$$E_o/E_{in} = 1 + R_f/R_{in} = AV_o$$

ଇଟା ଆଦର୍ଶ ନନ୍-ଇନଭର୍ଟିଂ ଏଫ୍ଲିଫାୟର୍ ଲାଗି ଲାଭ ସମୀକରଣ ଦେସି, ଯାହା R_f ଆଉ R_{in} ର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଥାଉ ଗୁଡ଼େ ନୁ ଅସୀମ ତକ୍ ବଦଳୁଥିବ ।

op-amp ର ବ୍ୟବହାର :

ଏଫ୍ଲିଫାୟର୍ : Op-amps ପର୍ଯ୍ୟାୟକେ ଉଲଟାସି ଆଉ ଇନପୁଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍‌କେ ବଡ଼େଇ ପାରୁଥିବ । ଇ ବିନ୍ୟାସ୍ ଅତି ଓ କାମକାରୀ ଆଉ ସିଗ୍ନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ରେ ବହୁତ ବେଶି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ ।

ନନ୍-ଇନଭର୍ଟିଂ ଏଫ୍ଲିଫାୟର୍ : ଇ ବିନ୍ୟାସ୍ ଇନପୁଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍‌କେ ଇନଭର୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ାସି, ଉଚ୍ଚ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ୍ ଆଉ କମ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ୍ ଦେସି, ଇଟା ବର୍ଦ୍ଧି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁଥିବ ।

ସଂକ୍ଷେପ ଏଫ୍ଲିଫାୟର୍ :

ଅପ୍-ଆଣ୍ଡ୍ ଏକାଧିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍‌କେ ଗୁଡ଼େ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍‌କେ ଯୋଗ୍ କରିପାରୁଥିବ । ଇଟା ଅତି ଓ ମିଶ୍ରଣ ଆଉ ସିଗ୍ନାଲ୍ କାମକାରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ରେ ଦରକାର ଯେନଥିବ ଏକାଧିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍‌କେ ମିଶାବାକେ ପଡ଼ୁଥିବ ।

ଫିଲ୍ଟର :

ଅପ୍-ଆଣ୍ଡ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରକମର ଫିଲ୍ଟର ବନାବାକେ ବ୍ୟବହାର ହେସି, ଯେନଥିବ ଲୋ-ପାସ୍, ହାଇ-ପାସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ-ଷ୍ଟପ୍ ଫିଲ୍ଟର ମିଶିକରି ଅଛେ । ଇ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଓ କାମକାରୀ, ଯୋଗାଯୋଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ସିଗ୍ନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ରେ ବହୁତ୍ ଜରୁରୀ ଆନ୍ ।

ଡୁଲ୍‌ନାକରା :

ଅପ୍-ଆଣ୍ଡ୍ ଡୁଲ୍‌ନାକରା ହିସାବେ କାମକରିପାରୁଥିବ, ଦୁଇଟା ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଡୁଲ୍‌ନା କରି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେଶି ସେଟା ଦେଖେଇ କରି ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଇପାରୁଥିବ । ଇ କାମ୍ ଏନାଲଗ୍-ଟୁ-ଡିଜିଟାଲ୍ କନ୍ଭର୍ଟର୍ (ADCs) ଆଉ ପ୍ରେସହୋଲ୍ଡ୍ ଚିହ୍ନଟ୍ ସର୍କିଟ୍‌ରେ ସାଧାରଣ୍ ଆଏ ।

ସମନ୍ୱୟ ଆଉ ଅଲଗା :

ଅପ୍-ଆଣ୍ଡ୍ ସମନ୍ୱୟ ଆଉ ଅଲଗା ପରି ଗାଣିତିକ୍ କାମକରିପାରୁଥିବ, ଯେନଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନାଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ରେ ଦରକାର କରୁଥିବ ।



ଲଗାରିଦମିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ :

ଇଅପ୍-ଆସ୍ପିରାଟାକ ଲଗାରିଦମିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ କାମକାରୀ ଦରକାର କରୁଥିବା କାମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ହେସା, ଯେଉଁକି ସିଗ୍ନାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ ଡିକମ୍ପେସନ୍ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେ ଲାଗି ।

ଭୋଲଟେଜ୍ ଅନୁସରଣକାରୀ :

ବର୍ଦ୍ଧନ ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ହିସାବେ ବି ଜଣାଶୁଣା, ଅପ-ଆସ୍ପିରାଟାକ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋଡ୍ ନାହିଁକରି ସର୍କିଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଲଗା କରି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇପାରେ ଆଉ କମ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଦେବାକେ ବିନିୟାସ କରାଯାଇପାରେ ।

ଅନୁସରଣ କରବାକେ ଥିବା ତରଳିକା :

୧. ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସର୍କିଟ୍ ବାରିର୍ ତାରମାନେ ଯୋଗ କର ।
୨. ଟେନରକୁ ଶକ୍ତି ଚାଲୁ କରୁନ ।
୩. 1V ସର୍କିଟ୍ ନେ ଇନପୁଟ୍ DC ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଉନ । (ମଲ୍ଟିମିଟର ଥି ଇନପୁଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ କେ ମାପୁନ) ।
୪. ଭୋଲଟେଜ୍ ଫିଡ୍‌ବେକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଦେଖୁନ ଯେନଟ୍ $+V_e$ ଆଉ $-V_e$ ହେଉପାରୁ ।
୫. ଆମେ ଏଠାରେ $+V_e$ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଲଗେଇଛୁ, ଆଉ ଦେଖିମା ଯେ ଆଉଟପୁଟ୍ ବି ଉତ୍ତର ଦେବା ।
୬. ଟେନର ସ୍ଥାନେ ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଦୁହେଁକେ ଲେଖୁନ ।
୭. ଲାଭ V_{out}/V_{in} ଗଣନା କରୁନ ଆଉ ତାହା ଲାଭ ସଂଗେ ତୁଳନା କରୁନ । ଯେନଟ୍ R_f, R_1 ର ମୂଲ୍ୟ କେ ନେଇ କରି ହେଉପାରୁ ।
୮. ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଟ୍‌ଲାଇ ଉପରର କାମ ଆଉଥରେ କରୁନ ।

V_{in}	V_{out}	Theoretical gain ($1+R_f/R_1$)	Practical gain (V_{out}/V_{in})

ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ କଥା :



Experiment No. : 8

DIGITAL AND ANALOG BREAD BOARD TRAINER

TRAINER : It is specially design for the doing experiments in digital electronics lab. Where integrated circuits(ICs) are easily available. Students can easily perform experiments on this trainer. Various input signal and output indicators are available on the trainer itself.

LOGIC INPUT SWITCHS

These switches are used to provide input to various logic gates. When the switch is brought towards 1 it indicate high level which is represented as logical 1 and when the switch is brought towards 0, it indicates low level (Ground Level) which is represented as Logical 0. That means from just on switch, you can get either Logical 0 to 1 depending upon the position of the switch.

4 data input switches with 2 points to connect the output. From 2 mm socket of input logic switch you can connect the 0/1 logic input of the circuit where the logic input 0/1 required.

OUTPUT INDICATOR

Here Seven Segment Display is used as logic level indicator to observer the output state of logic.

The logic output indicator can be used with TTL and CMOS logic with built in protection in the trainer itself. The logic indicator need not to connect GND and external series resistor it is provided internally. You just connect your logic output to the logic output indicator directly, it directly shows you the status either low or high. 0 state no led with glow or 1 status indicates that LED will glow.

It is built in regulated power supplies, bread boards 2 nos. 4 logic input switches, and 2 output indicators

GATE:

A gate is defined as a logic circuit with one output and two (or) more logic inputs. The output signal occurs only for combinations of input variables.

There are basically 3 logic gates

a. AND Gate, b. OR Gate c. NOT Gate

These 3 gates are called as fundamental gates, because these gates form the building block for most probably in all digital circuits. From these fundamental gates other three gates are derived. They are called derived gates.

a. NAND Gate, b. NOR Gate c. XOR Gate

These logic gates are generally termed as decision making elements.

BASIC GATES:

AND GATE


An AND gate has two (or) more logic inputs and single output. Its output assumes '1' state if and only if all the input variables assume '1' state. An AND gate is represented by the standard symbol as given below.

(Symbol Of AND GATE)





Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

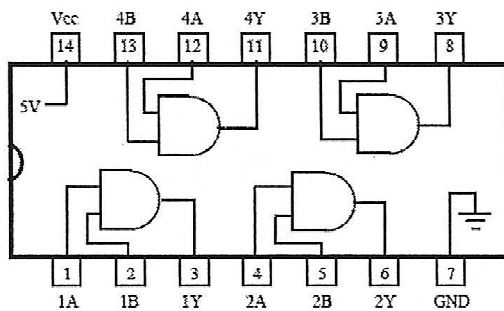

EXPERIMENT - i :

AIM : To construct and verify the truth table of the AND Gate.

Procedure:


- Connect the A1 and B1 (pin no. 1 and 2) to logic input using patch chord provided.
- Connect the Y1 (pin No. 3) to logic output i.e. LED Indicators
- Give the logic input low (or) high using SPDT switches and verify the output using LED Indicators

Result:

The AND-GATE is configured and the truth is verified.

OR GATE;

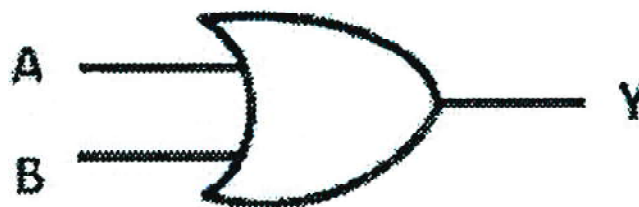
An OR gate has two (or) more logic inputs and single output its output assume '1' state if one or more or all the input variables assume "1" state. An OR gate is represented by the standard symbol as given below.



Symbolic diagram of OR GATE



Input		Output
A	B	$Y=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

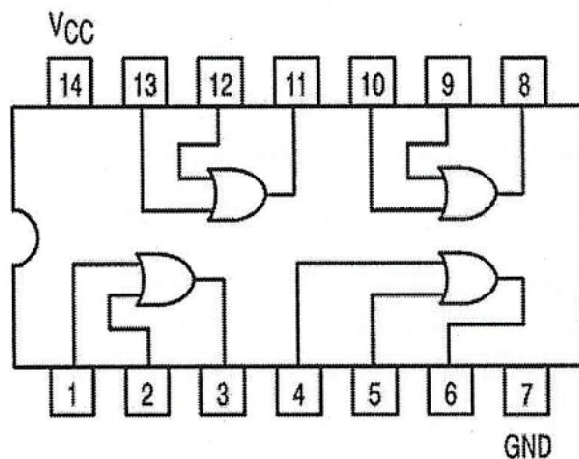

EXPERIMENT - ii:


AIM: To construct and verify the truth table of 2 input “OR” Gate.

Procedure:

1. Connect the A1 and B1 to logic input of low (or) high.
2. Connect the Y1 to logic output of LED indicator.
3. Give the logic input low (or) high and note the output through LED indicator.
4. Thus verify the truth table

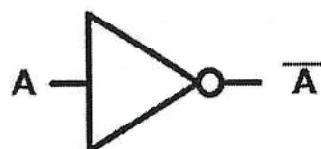(c) NOT GATE


NOT Gate has single input and single output. Its output assumes ‘1’ state, if the input assumes ‘0’ level state or vice versa. It is also known as complementing circuit (or) inverter. The symbol of NOT Gate is given below.



2 input NOT gate

A	$\bar{A}$
0	1
1	0

Thus verify the truth table.

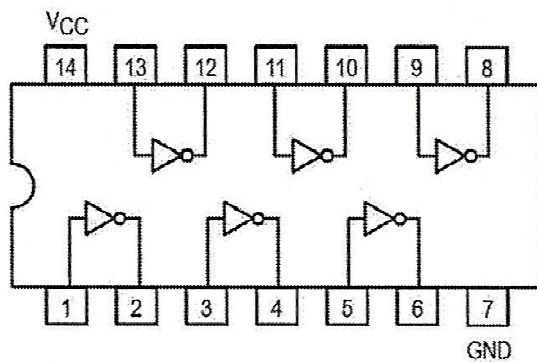

EXPERIMENT - iii :

AIM : To construct and verify the truth table of NOT Gate.

Procedure :

- Connect the A1 (Pin no. 1) to the logic INPUT low (or) High 2. Connect B1 (Pin no. 2) to the logic output of LED indicators.
- Give the logic input low (or) high and verify the truth table.


DERIVED GATE

(a) NAND GATE

NAND Gate has more than two inputs and single output. The combination of NOT gate and an AND gate is called as NAND Gate. The symbol of NAND Gate is given below.



A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

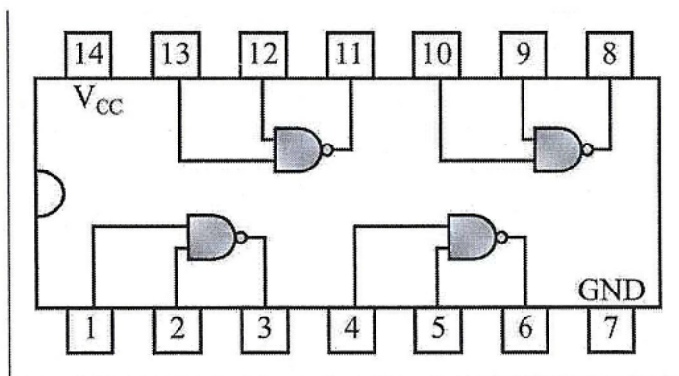



EXPERIMENT - iv

Aim of the experiment:


To construct and verify the truth table of NAND Gate.

Procedure:

- Connect the A1 and B1 (pin land 2) to the logic INPUT high (or) low.
- Connect the output Y1 (pin 3) (S61) to the output LED indicators.
- Give the logic inputs and verify the truth table as mentioned above.

NOR Gate

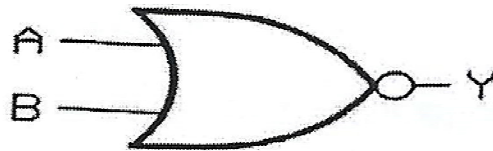The combination of OR Gate and NOT gate results NOR Gate. The symbol of NOR Gates is given.



Symbol of NOR Gate

INPUT A	INPUT B	OUTPUT Y
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

EXPERIMENT - v

AIM : To construct and verify the truth table of NOR Gate.


Procedure:

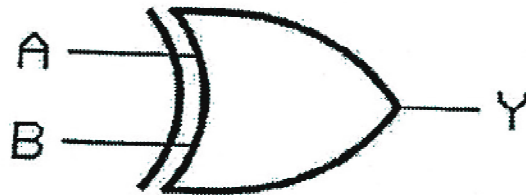1. Connect the A1 and B1 (pin no. 1 and 2) to the logic INPUT high (or) low.
2. Connect Y1 (pin 3) to the logic output LED indicator.
3. Give the logic inputs and verify the truth table.



EXCLUSIVE OR GATE:

It has two (or) more inputs and single output. The output of exclusive OR gate stands '1' state if odd number of inputs stands at '1' level. The symbolic representation of Exclusive-OR gate is given below




Symbol of XOR Gate

The XOR gate expressions can be represented as the truth table of XOR gate is given as

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7486 Quad 2-input ExOR Gates

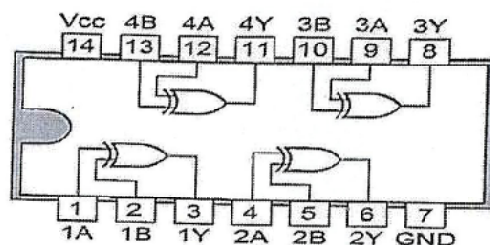


Pin diagram Quad two input EX-OR gate (7485)

EXCLUSIVE NOR GATE:

It is nothing but Exclusive OR Gate followed by NOT gate. The output of the Exclusive NOR gate stands at '1' level if either even number of inputs stands at '1' level or all the inputs stand at '0' level.

The symbolic representation and truth table for the Ex-NOR is as shown below

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

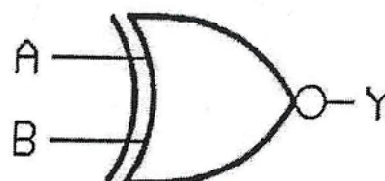



EXPERIMENT - vi

AIM : To construct and verify the truth table of EX-OR Gate.

Procedure:

1. Give the Connections of logic INPUT to A1 and B1 (pin no. 1 and 2).
2. Connect Y1 (pin 3) to the logic output LED indicator.
3. Give the logic input of high (or) low and verify the truth table.

Result:

Thus the truth table of EX-OR is verified.

Conclusion:



ପରୀକ୍ଷା ନଂ. - ୮

ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଆନାଲୋଗ ବ୍ଲକ୍ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ

ପ୍ରଶିକ୍ଷକ : ଏହା ଡିଜିଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲ୍ୟାବର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷକରେ ସହଜରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ । ପ୍ରଶିକ୍ଷକରେ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସିଗନାଲ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ସୂଚକ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଲଜିକ୍ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସ୍ୱିଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ :

ଏହି ସ୍ୱିଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଲଜିକ୍ ଗେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱିଚ୍‌କୁ ୧ ଆଡ଼କୁ ଅଣାଯାଏ, ଏହା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯାହା ଲଜିକାଲ୍ ୧ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱିଚ୍‌କୁ ୦ ଆଡ଼କୁ ଅଣାଯାଏ, ଏହା ନିମ୍ନ ସ୍ତର (ଭୂମି ସ୍ତର)କୁ ସୂଚିତ କରେ ଯାହା ଲଜିକାଲ୍ ୦ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ସ୍ୱିଚ୍‌ରୁ, ଆପଣ ସ୍ୱିଚ୍‌ର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଲଜିକାଲ୍ ୦ ରୁ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ।

ଆଉଟପୁଟ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ୨ ପଏଣ୍ଟ୍ ସହିତ ୪ଟି ଡାଟା ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସ୍ୱିଚ୍ । ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଲଜିକ୍ ସ୍ୱିଚ୍‌ର ୨ mm ସକେଟ୍‌ରୁ ଆପଣ ସର୍କିଟ୍‌ର ୦/୧ ଲଜିକ୍ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଲଜିକ୍ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ୦/୧ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆଉଟପୁଟ୍ ସୂଚକ :

ଏଠାରେ ଲଜିକର ଆଉଟପୁଟ୍ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଲଜିକ୍ ସ୍ତର ସୂଚକ ଭାବରେ ସେଭେନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଲଜିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସୂଚକକୁ ଟ୍ରେନରରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ TTL ଏବଂ CMOS ଲଜିକ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଲଜିକ୍ ସୂଚକକୁ GND ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସିରିଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଜିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ କୁ ଲଜିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସୂଚକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିମ୍ନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଏ । ୦ ଷ୍ଟେଟ୍‌ନୋ LED ଗ୍ଲୋ ସହିତ କିମ୍ବା ୧ ସ୍ଥିତି ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ LED ଚମକିବ ।

ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପାଞ୍ଜାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ, ବ୍ଲକ୍ ବୋର୍ଡ୍ ୨ ଟି ୪ଟି ଲଜିକ୍ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଏବଂ ୨ଟି ଆଉଟପୁଟ୍ ସୂଚକରେ ନିର୍ମିତ ।

ଗେଟ୍ :

ଗୋଟିଏ ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି (କିମ୍ବା) ଅଧିକାଂଶ ଲଜିକ୍ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସହିତ ଏକ ଲଜିକ୍ ସର୍କିଟ୍ ଭାବରେ ଏକ ଗେଟ୍ କୁ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଏ । ଆଉଟପୁଟ୍ ସିଗନାଲ୍ କେବଳ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଡେରିଭେଟ୍ ର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ।

ମୂଳତଃ ୩ଟି ଲଜିକ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି -



କ. ଏଣ୍ଡ୍ ଗେଟ୍, ଖ. ଅର୍ ଗେଟ୍ ଗ. ନର୍ ଗେଟ୍

ଏହି ତିନୋଟି ଦ୍ଵାରକୁ ମୌଳିକ ଦ୍ଵାର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବତଃ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ବ୍ଲକ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି । ଏହି ମୌଳିକ ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଦ୍ଵାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ଵାର କୁହାଯାଏ ।

କ. ନେଣ୍ଡ୍ ଗେଟ୍ ଖ. ନର୍ ଗେଟ୍ ଗ. ଏକ୍ସଅର୍ ଗେଟ୍

ଏହି ଲଜିକ୍ ଗେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ନିଷ୍ପନ୍ନ ନେବାର ଉପାଦାନ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ।

ମୌଳିକ ଗେଟ୍ :


ଏଣ୍ଡ୍ ଗେଟ୍ :

ଏକ ଏଣ୍ଡ୍ ଗେଟ୍ରେ ଦୁଇଟି (କିମ୍ବା) ଅଧିକ ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଏକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଥାଏ । ଯଦି ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ‘୧’ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ‘୧’ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏକ ଏଣ୍ଡ୍ ଗେଟ୍କୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାନକ ପ୍ରତୀକ ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ।



(ଏଣ୍ଡ୍ ଗେଟ୍ର ପ୍ରତୀକ)

Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

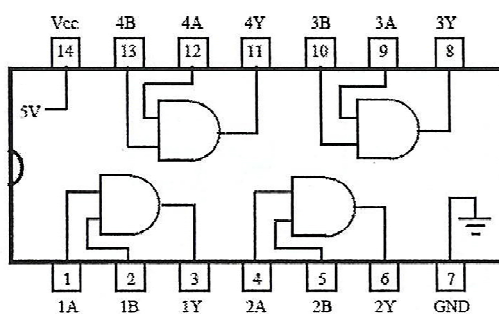

**ପରୀକ୍ଷଣ - i**

ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଏକ୍ସ ଓର୍ ଗେଟ୍ ସତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା :


ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାର୍ କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି A1 ଏବଂ B1 (ପିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 2) କୁ ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

Y1 (ପିନ୍ ନମ୍ବର ୩) କୁ ଲଜିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ LED ସୂଚକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଏସ୍ ପି ଡି ଡି ସ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ କୁ କମ୍ (କିମ୍ବା) ଉଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ LED ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉଟପୁଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।


ଫଳାଫଳ :

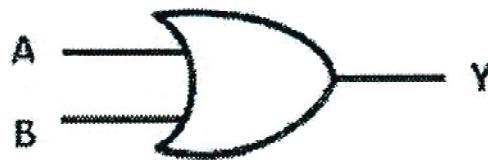ଅର୍ ଓର୍ ଗେଟ୍ରେ ଦୁଇଟି (କିମ୍ବା) ଅଧିକ ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଉଟପୁଟ୍ '1' ଅବସ୍ଥା ପରିଥାଏ ଯଦି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଅଧିକ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ୍ ଭେରିଏବଲ୍ '1' ଅବସ୍ଥା ପରିଥାଏ ଏକ OR ଗେଟ୍ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାନକ ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଏ ।



(OR ଗେଟ୍ ପ୍ରତୀକ)

Input		Output
A	B	$Y=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

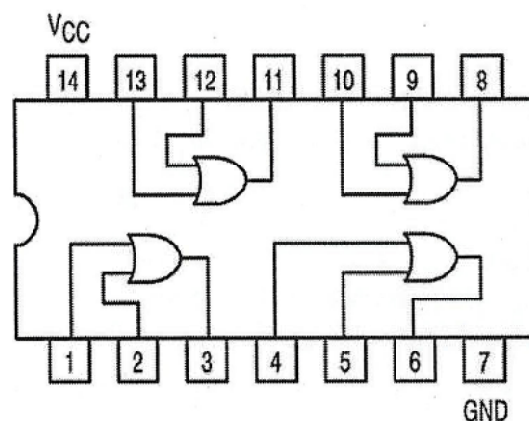

**ପରୀକ୍ଷଣ - ii**


ଲକ୍ଷ୍ୟ : ବୁଲ୍‌ଅପ୍ ଇନପୁଟ୍ “ଅନ୍‌ଟ୍”ର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

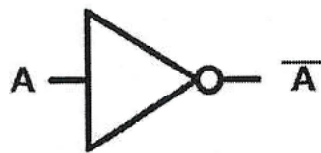୧. A1 ଏବଂ B1 କୁ ନିମ୍ନ (କିମ୍ବା) ଉଚ୍ଚର ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
୨. Y1 କୁ LED ସୂଚକର ଲଜିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
୩. ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ କୁ ନିମ୍ନ (କିମ୍ବା) ଉଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ LED ସୂଚକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
୪. ଏହିପରି ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।


ନଟ୍ ଗେଟ୍ :

ନଟ୍ ଗେଟ୍‌ରେ ଏକକ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଏକକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଛି । ଯଦି ଇନପୁଟ୍ ‘0’ ସ୍ତରର ସ୍ଥିତି ଗ୍ରହଣ କରେ କିମ୍ବା ବିପରୀତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆଉଟପୁଟ୍ ‘1’ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହାକୁ ପରିପୁରକ ସର୍କିଟ୍ (କିମ୍ବା) ଇନଭର୍ଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ନଟ୍ ଗେଟ୍‌ର ପ୍ରତୀକ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ।



2 input NOT gate	
A	$\bar{A}$
0	1
1	0

ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

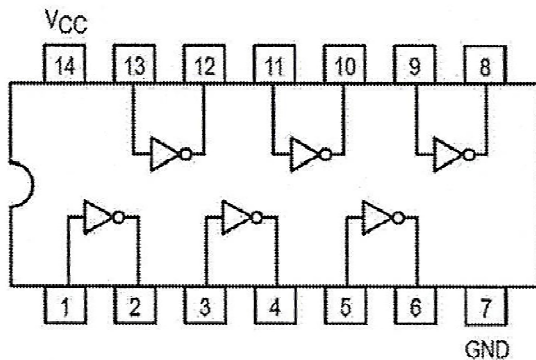**ପରୀକ୍ଷଣ - iii**

ଲକ୍ଷ୍ୟ : ନଟ୍ ଗେଟ୍‌ର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

- A1 (ପିନ୍ ନମ୍ବର 1) କୁ ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ନିମ୍ନ (କିମ୍ବା) ଉଚ୍ଚ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ । 2.B1 (ପିନ୍ ନମ୍ବର) କୁ LED ସୂଚକଗୁଡ଼ିକର ଲଜିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ କୁ ନିମ୍ନ (କିମ୍ବା) ଉଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।




ଉତ୍ପନ୍ନ ଗେଟ୍


(କ) ନାନ୍ଡ ଗେଟ୍

NAND ଗେଟ୍ରେ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଏକକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଛି । NOT ଗେଟ୍ ଏବଂ ଏକ AND ଗେଟ୍ ର ମିଶ୍ରଣକୁ NAND ଗେଟ୍ କୁହାଯାଏ ।

NAND ଗେଟ୍ ର ପ୍ରତୀକ ଚଳେ ଦିଆଯାଇଛି

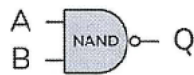

A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

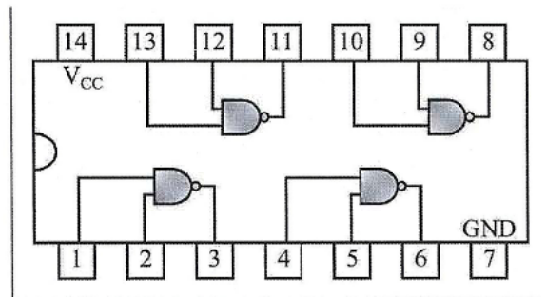

ପରୀକ୍ଷା - iv

ଲକ୍ଷ୍ୟ : NAND ଗେଟ୍ ର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

- A1 ଏବଂ B1 (ପିନ୍ 1 ଏବଂ 2) କୁ ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଡକ (କିମ୍ବା) ନିମ୍ନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଆଉଟପୁଟ୍ Y1 (ପିନ୍ 3) (S61) କୁ ଆଉଟପୁଟ୍ LED ସୂଚକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

NOR ଗେଟ୍

OR ଗେଟ୍ NOT ଗେଟ୍ ର ମିଶ୍ରଣ NOR ଗେଟ୍ ପରିଣାମ ଦିଏ । NOR ଗେଟ୍ ର ପ୍ରତୀକ ଦିଆଯାଇଛି ।



INPUT A	INPUT B	OUTPUT Y
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

**ପରୀକ୍ଷଣ - v**


ଲକ୍ଷ୍ୟ : NOR ଗେଟର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

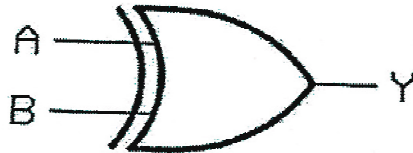1. A1 ଏବଂ B1 (ପିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 2) କୁ ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଉପ (କିମ୍ବା) ନିମ୍ନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
2. Y1 (ପିନ୍ 3) କୁ ଲଜିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ LED ସୂଚକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
3. ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ କିମ୍ବା ଗେଟ୍ :


ଏଥିରେ ଦୁଇଟି (କିମ୍ବା) ଅଧିକ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଏକକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଛି । ଯଦି ବିଷୟ ସଂଖ୍ୟାର ଇନପୁଟ୍ ‘1’ ସ୍ତରର ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ OR ଗେଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ‘1’ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ । ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ OR ଗେଟ୍ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରତ୍ତିନିଧିତ୍ୱ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।



XOR ଗେଟ୍ ସତ୍ୟ ସାରଣୀକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7486 Quad 2-input ExOR Gates

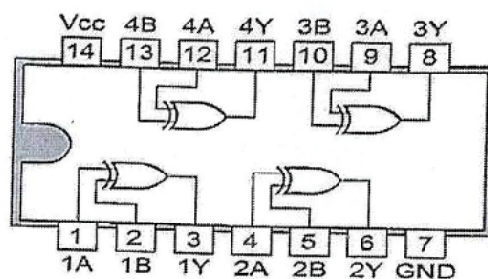

Pin diagram Quad two input EX-OR gate (7486)


ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ NOR ଗେଟ୍ :

ଏହା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ OR ଗେଟ୍ ପରେ NOT ଗେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଯଦି ଇନପୁଟ୍ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ‘୧’ ସ୍ତରରେ ଥାଏ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ୍ ‘0’ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ନୋର ଗେଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ‘୧’ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ।



Ex-NOR ପାଇଁ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ।

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

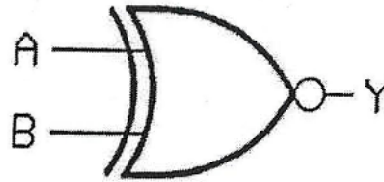

ପରୀକ୍ଷଣ - vi

ଲକ୍ଷ୍ୟ : EX-OR ଗେଟର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

1. A1 ଏବଂ B1 (ପିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 2) କୁ ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍‌ର ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
2. Y1 (ପିନ୍ 3) କୁ ଲଜିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ LED ସୂଚକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
3. ଉଚ୍ଚ (ଜିୟା) ନିମ୍ନ ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଫଳାଫଳ :

EX-OR ର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଶେଷ କଥା ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀ ନିଜେ ଲେଖିବେ :



ପରୀକ୍ଷା ନଂ. - ୮

ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଉ ଏନାଲଗ୍ ରେଡ୍ ବୋର୍ଡ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ

ପ୍ରଶିକ୍ଷକ : ଇଟା ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ପରୀକ୍ଷକରୁ ଲାଗି ଡିଜିଟାଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ (ICs) ସହଜେ ମିଳିଯାଏ । ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀମାନେ ଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସହଜେ ପରୀକ୍ଷକ ରିପୋର୍ଟରେ । ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନ୍ପୁଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆଉ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ବି ଅଛି ।

ଲଜିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସ୍ତରମାନେ :

ଇ ସୁଇଚ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲଜିକ୍ ଗେଟ୍ କେ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଦେବାରୁ ଲାଗି ବ୍ୟବହୃତ କରା ହେବ । ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ କେ ସୂଚିତ କର କରୁଥିବେ ଯେନା ଲଜିକାଲ୍ ୧ ବଲି ଜନାଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ କେ ୦ ଆଡ୍ କେ ଅନାଯାଏ, ସେଟା ନିମ୍ନ ସ୍ତର (ଭୂମି ସ୍ତର) କେ ସୂଚିତ କରୁଥିବେ । ଯେନା ଲଜିକାଲ୍ ୦ ବଲି ଜନାଯାଏ । ଇଡାର ମାନେ ହେଉଛି କେବଳ ଗୁଟେ ସୁଇଚ୍ ନୁହେଁ ତମେ ଲଜିକାଲ୍ ୦ କିମ୍ବା ୧ ପାଇପାରବ, ଯେନା ସୁଇଚ୍ ପୋଜିସନ୍ ଡପ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବ ।

ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଯୁକ୍ତବାର ଲାଗି ୨ ପଏଣ୍ଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ୪ଟା ଡାଟା ଇନ୍ପୁଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଛି । ଇନ୍ପୁଟ୍ ଲଜିକ୍ ସୁଇଚ୍ ର ୨ମିମି ସକେଟ୍ ଥିବା ସର୍କିଟ୍ ୦/୧ ଲଜିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ କେ ଯୁକ୍ତିପାରବ ଯେନା ଲଜିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ୦/୧ ଦରକାର ପଡୁଥିବ ।

ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସୂଚକ :

ଇଠାରେ ସେଭେନ୍ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଲଜିକ୍ ଲେବେଲ୍ ଦେଖାବାର ଲାଗି ବେଭାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲଜିକ୍ ଅବସ୍ଥା କେ ଜାଣିହେବ ।

ଲଜିକ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସୂଚକ କେ ଟେନର ଭିତ୍ରେ ଥିବାର ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗେ TTL ଆଉ CMOS ଲଜିକ୍ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଥିବ । ଇ ଲଜିକ୍ ସୂଚକ କେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ବାହାର ସିରିଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସଂଗେ ଯୁକ୍ତବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଟା ଭିତ୍ରେ ହିଁ ଥିବ । ତୁମେ ଖାଲି ତୁମର ଲଜିକ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ କେ ଲଜିକ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସୂଚକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୁକ୍ତ, ସେଟା ତୁମ୍ଭେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିଧା ଦେଖାବ । ଯେ ନିଜା ଅଛି କି ଉଜା ଅଛି । ୦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥିଲେ କେନସି LED ଜଳୁବ । ନେଇ ଆଉ ୧ ଷ୍ଟାଟସ୍ LED ଜଳାବାକେ ସୂଚାସି ।

ଇଥିର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପାସ୍ତ୍ରୀର ସପ୍ଲୀ ଅଛି, ୨ ଟା ରେଡ୍ ବୋର୍ଡ୍ ଅଛି, ୪ଟା ଲଜିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଛି ଆଉ ୨ଟା ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସୂଚକ ଅଛି ।

ଗେଟ୍ :

ଗେଟ୍ ହେଲା ଗୁଟେ ଲଜିକ୍ ସର୍କିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଟେ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା (କିମ୍ବା) ଅଧିକା ଲଜିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଥିବ । ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଡେରିଏଟ୍ କର ମିଶ୍ରଣ ଲାଗି ହିଁ ହେବ ।



ମୂଳତଃ ୩ଟି ଲଜିକ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି -

କ. ଏଣ୍ଡ୍ ଗେଟ୍, ଖ. ଅର ଗେଟ୍, ଗ. ନର ଗେଟ୍

ଇ ଡିନଟ୍ ଗେଟ୍ ମୂଳ ଗେଟ୍ ବଳି କୁହାଯାଏ, ଇଥିରୁ ଲାଗି କି ଇ ଗେଟ୍ ମାନେ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ସର୍କିଟ୍ କେ ଗଢ଼ିବାର ମୂଳ ଆଧାର । ଇ ମୂଳ ଗେଟ୍ ନୁ ଆଉ ଡିନଟ୍ ଗେଟ୍ ବାହାର କରାଯାଏ । ସେମାନଙ୍କେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗେଟ୍ ବଳି କହେବନ୍ ।

କ. ନେଣ୍ଡ୍ ଗେଟ୍, ଖ. ନର ଗେଟ୍, ଗ. ଏକ୍ସଅର ଗେଟ୍

ଇ ଲଜିକ୍ ଗେଟ୍ ମାନଙ୍କେ ନିମ୍ନ ଡିନଟ୍ ବଳି କୁହାଯାଏ ।

ମୌଳିକ୍ ଗେଟ୍ :


ଏଣ୍ଡ୍ ଗେଟ୍ :

ଗୁଡ଼େ ଏଣ୍ଡ୍ ଗେଟ୍ ରେ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଅଧିକା ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଥିବି ଆଉ ଗୁଡ଼େ ଆଉଟପୁଟ୍ ଥିବି । ଇଥିରୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ‘୧’ ହେବାର ଲାଗି ସବୁ ଇନପୁଟ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ‘୧’ ହେବା ଜରୁରୀ । ଗୁଡ଼େ ଏଣ୍ଡ୍ ଗେଟ୍ କେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ।

(ଏଣ୍ଡ୍ ଗେଟ୍ ର ଚିତ୍ର)



Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

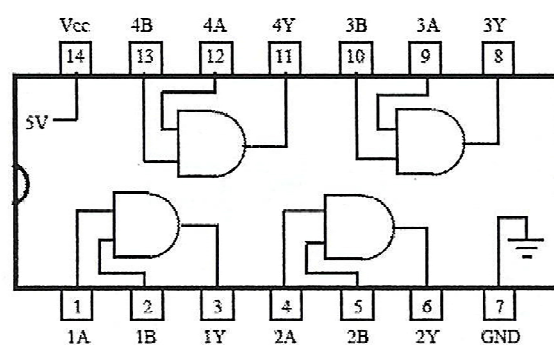



ପରୀକ୍ଷଣ - i

ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଏକ୍ସ ଗେଟ୍ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ତିଆରି କରିବା ଆର ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ।

ତର୍କିକା :

- A1 ଆଉ B1 (ପିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଉ 2) କେ ପେର୍ କର୍ଡ୍ ଥି ଲଜିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ କେ ଯୁକ୍ତ ।
- Y1 (ପିନ୍ ନମ୍ବର 3) କେ ଲଜିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ LED ସୂଚକ୍ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ।
- SPDT ସୁଇଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଜିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ କେ ନିଜା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚା ସ୍ତରକେ କରୁନ୍, ଆଉ LED ସୂଚକ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଖୁନ୍ ।

ଫଳାଫଳ :

ଏକ୍ସ ଗେଟ୍ ବିନ୍ୟାସିତ୍ ହେଲେ ଆର ତାର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ କେ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ।


ଅର୍ ଗେଟ୍ :

ଅର୍ ଗେଟ୍ ଦୁଇଟି କି ଅଧିକା ଲଜିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଥି ଆଉ ଗୁଟେ ସିନ୍ଗଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଥି । ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରୀ ଗୁଟେ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଭେରିବଲ୍ ‘୧’ ଷ୍ଟେଟ୍ କେ ଯାଇଥି, ତେବେ ଇତାର ଆଉଟପୁଟ୍ ‘୧’ କେ ଆସିଯାଏ । ଅର୍ ଗେଟ୍ କେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନକ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଯାଏ ।



(OR ଗେଟ୍ ପ୍ରତୀକ)

Input		Output
A	B	$Y=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

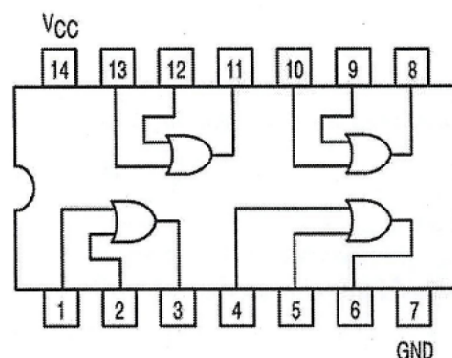

**ପରୀକ୍ଷା - ii**

ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଦୁଇଟି ଇନପୁଟ୍ “ଅନ୍ଦ-ଗେଟ୍”ର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ।

ତର୍କ :

୧. A1 ଏବଂ B1 କେ ନିଜା କି ଉଦ୍ଦାର ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ।


୨. Y1 କେ LED ସୂଚକର ଲଜିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ।

୩. ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଲୋ ନାହିଁହେଲେ ହାଇ ଆଉ LED ସୂଚକ ଥିଆଉଟପୁଟ୍ କେ ନଜର ରଖି ।

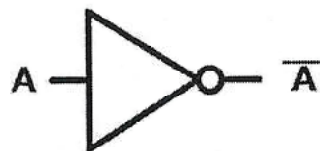୪. ଏକା ହିଁ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ କେ ଯାଞ୍ଚ କରୁ ।


(ଗ) ନଟ୍ ଗେଟ୍ :

ନଟ୍ ଗେଟ୍ ରୁଟେ ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ଗୁଟେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଥି । ଯଦି ଇନପୁଟ୍ ‘0’ ଲେବଲ୍ ନେସି, ସେଟାହେଲେ ଆଉଟପୁଟ୍ ‘1’ ଅବସ୍ଥା ନେସି । ଯଦି ଇନପୁଟ୍ ‘1’ ଲେବଲ୍ ନେସି, ସେଟାହେଲେ ଆଉଟପୁଟ୍ ‘0’ ଅବସ୍ଥା ନେସି । ଇଟାକେ ପରିପୁରକ୍ ସର୍କିଟ୍ ନାହିଁହେଲେ ଇନଭର୍ଟର୍ ବଲି ବି କୁହାଯାଏ । ନଟ୍ ଗେଟ୍ ର ଚିହ୍ନ ତଳେ ଦିଆ ହେଇଛେ ।



2 input NOT gate	
A	$\bar{A}$
0	1
1	0

ହେଉଥିବା ସତ୍ୟ ସାରଣୀ କେ ଯାଞ୍ଚ କରୁ ।

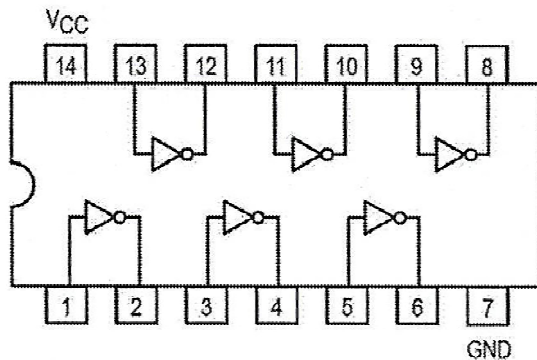**ପରୀକ୍ଷା - iii**

ଲକ୍ଷ୍ୟ : ନଟ୍ ଗେଟ୍ ର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ।

ତର୍କ :

- A1 (ପିନ୍ ନମ୍ବର 1) କେ ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ନିମ୍ନ ନାହିଁହେଲେ ଉଦ୍ଦାର ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ । 2.B1 (ପିନ୍ ନମ୍ବର 2) କେ LED ସୂଚକର ଲଜିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ।
- ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ କେ ନିମ୍ନ ନାହିଁହେଲେ ଉଦ୍ଦାର ଆଉ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରୁ ।



ଉତ୍ପନ୍ନ ଗେଟ୍


(କ) ନାନ୍ଡ ଗେଟ୍

NAND ଗେଟ୍‌ଟି ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକା ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ଗୁଡ଼େ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଛି । NOT ଗେଟ୍ ଆଉ AND ଗେଟ୍ ମିଶିକରି NAND ଗେଟ୍ ବନ୍ଧି ।

NAND ଗେଟ୍‌ର ଚିହ୍ନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ।



A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

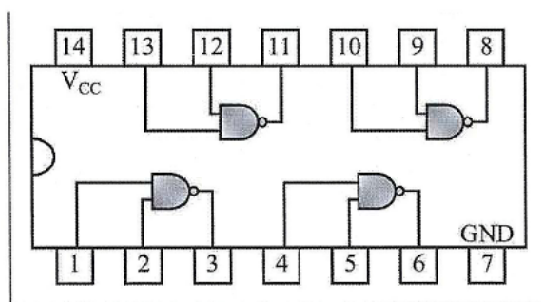

ପରୀକ୍ଷା - iv


ଲକ୍ଷ୍ୟ : NAND ଗେଟ୍‌ର ସତ୍ତ୍ୱ ସାରଣୀ ତିଆରି କର ଆଉ ତାର ଯାଞ୍ଚ କର ।

ତର୍କିକା :

- A1 ଆଉ B1 (ପିନ୍ 1 ଏବଂ 2) କେ ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଉପା ନାହିଁହେଲେ ନିମ୍ନ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ।
- ଆଉଟପୁଟ୍ Y1 (ପିନ୍ 3) (S61) କେ ଆଉଟପୁଟ୍ LED ସୂଚକ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ।
- ଲଜିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଦିଅ ଆଉ ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱ ସାରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କର ।

NOR ଗେଟ୍

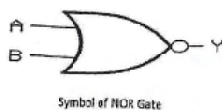OR ଗେଟ୍ ଆଉ NOT ଗେଟ୍ ମିଶିକରି NOR ଗେଟ୍ ବନ୍ଧି । NOR ଗେଟ୍‌ର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ।



INPUT A	INPUT B	OUTPUT Y
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0



ପରୀକ୍ଷଣ - v


ଲକ୍ଷ୍ୟ : NOR ଗେଟ୍‌ର ସତ୍ତ୍ୱ ସାରଣୀ ତିଆରି କରଣା ଆରମ୍ଭ କରିବା ।

ତରଳିକା :

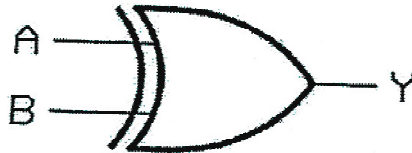1. A1 ଆଉ B1 (ପିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଉ 2) କେ ଲଜିକ୍ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଉପରେ ନାହିଁହେଲେ ନିମ୍ନ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ।
2. Y1 (ପିନ୍ 3) କେ ଲଜିକ୍ ଆଉଟ୍‌ପୁଟ୍ LED ସୂଚକ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ।
3. ଲଜିକ୍ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଦିଆ ଆଉ ସତ୍ତ୍ୱ ସାରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ କିମ୍ବା ଗେଟ୍ :


ଏହି ଦୁଇଟି ନାହିଁହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଉଟ୍‌ପୁଟ୍ ଥିବି । ଯଦି ବିଷୟ ସଂଖ୍ୟାର ଇନ୍‌ପୁଟ୍ '1' ଥିବୁ ରହେ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ OR ଗେଟ୍‌ର ଆଉଟ୍‌ପୁଟ୍ '1' ହୁଏ ରହେ । ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ OR ଗେଟ୍‌ର ପ୍ରତୀକ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ।



XOR ଗେଟ୍‌ର ସତ୍ତ୍ୱ ସାରଣୀକେ ଏହା ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବି

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7486 Quad 2-Input ExOR Gates

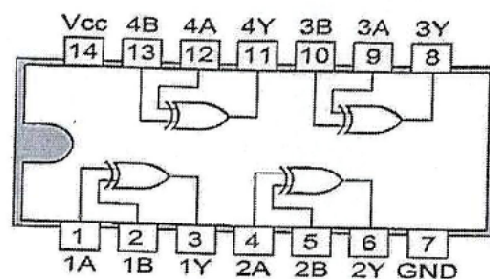

Pin diagram Quad two input EX-OR gate (7486)


ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ NOR ଗେଟ୍ :

ଇଟି ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ OR ଗେଟ୍ ପରେ NOT ଗେଟ୍ ଲଗାଲେ ଯାହା ହେବା ସେବା ଆଏ । ଯଦି ଇନ୍‌ପୁଟ୍‌ର ଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ '୧' ଥିବି ନାହିଁହେଲେ ସବୁ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ '୦' ଥିବି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ NOR ଗେଟ୍‌ର ଆଉଟ୍‌ପୁଟ୍ '୧' ହେବି ।



Ex-NOR ଲାଗି ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଆର ସତ୍ ସାରଣୀ ତଳେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ହିସାବେ ହେସି ।

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

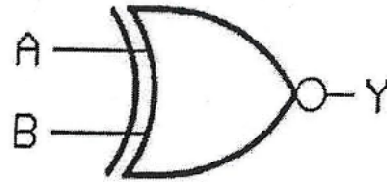

ପରୀକ୍ଷଣ - vi

ଲକ୍ଷ୍ୟ : EX-OR ଗେଟ୍ ର ସତ୍ ସାରଣୀ ଡିଆର କରମା ଆର ତାର ଯାଞ୍ଚ କରମା ।

ତର୍କିକା :

1. A1 ଆଉ B1 (ପିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଉ 2) କେ ଲଜିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ର ସାଙ୍ଗେ ଯୁଡ଼ୁନ୍ ।
2. Y1 (ପିନ୍ 3) କେ ଲଜିକ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ LED ସୂଚକ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଡ଼ୁନ୍ ।
3. ଡକା ନାହିଁହେଲେ ନିମ୍ନ ଲଜିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଦିଅ ଆର ସତ୍ ସାରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରୁନ୍ ।

ଫଳାଫଳ :

EX-OR ର ସତ୍ ସାରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ।

ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ କଥା :

